

re

RADIOELEKTRONIK

Czasopismo wydawane przy współpracy STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

10'90



■ PROSTY
ALARM
DO
MIESZKAŃ


■ AMPLITUNER
AT9100

■ ZASILACZ
DO
ZEGARA
CYFROWEGO

■ REGULATOR
OŚWIETLENIA

■ **Informacje SEP.** W związku z zakończeniem obecnej kadencji władz SEP, w jednostkach organizacyjnych odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniach powołano nowych przewodniczących komitetów i sekcji SEP. W dziedzinach nas interesujących są to następujący koledzy: mgr inż. Mirosław Herman — Polski Komitet ds Systemu CAMAC, doc. dr hab. inż. Marek Hartman — Komitet Energoelektroniki, doc. dr inż. Jan Zuzok — Sekcja Automatyki i Pomiarów, mgr inż. Zenon Pelc — Sekcja Elektroniki, mgr inż. Henryk Napiórkowski — Sekcja Informatyki, doc. dr inż. Alfons Podemski — Sekcja Radiotechniki, mgr inż. Antoni Kubiak — Sekcja Urządzeń Zasilających dla potrzeb Telekomunikacji, inż. Zdzisław Kleszcz — Sekcja Telekomunikacyjna, prof. Juliusz Keller — Komitet Inżynierii Biomedycznej.

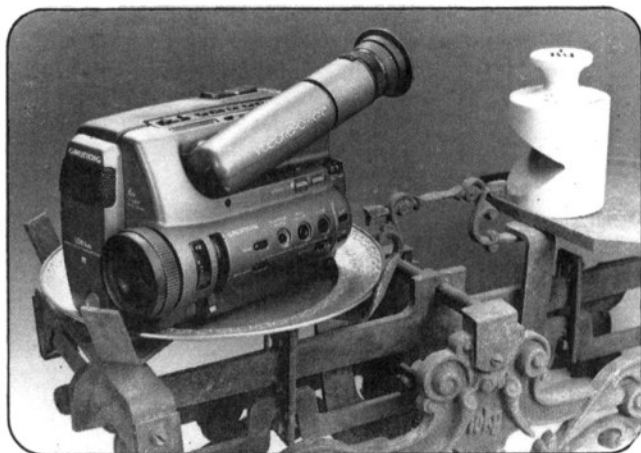■ **Kamerowid o masie 800 g firmy Grundig.** Znana od dawna na naszym rynku firma Grundig rozpoczęła produkcję kamerowidu VS 8300 (fot.) przystosowanego do taśmy 8 mm, o masie zaledwie 800 g (bez baterii). Zastosowany przetwornik CCD ma pojemność 320 000 pikseli i umożliwia wykonywanie zdjęć przy oświetleniu poczynając od 5 Lux. Obiektyw o jasności 1:2 ze zmienną



ogniskową (11 ÷ 66 mm) umożliwia wykonywanie zdjęć w rozmaitych warunkach. Ostrość może być ustawiana automatycznie lub ręcznie. Czas migawki może być zmieniany od 1/50 do 1/4000 sekundy. Możliwe jest umieszczenie na zdjęciach tytułu wprowadzonego wcześniej do pamięci. Część magnetowidowa umożliwia, poza normalnymi funkcjami, otrzymywanie obrazów nieruchomych oraz przeszukiwanie zapisu w obu kierunkach. Małe wymiary (10,6 × 10 × 17,6 cm) i mała masa stawiają ten kamerowid w rzędzie najmniejszych urządzeń tego typu na rynku światowym.

■ **Mówiące ogłoszenie.** Texas Instruments (TI) wyprodukował pierwsze na świecie mówiące ogłoszenie, które zostało w ubr. wysłane razem z dodatkiem do tygodnika Business-Week. Czytelnik periodyku słyszy ogłoszenie zawierające 42 słowa (czas trwania 17 s), po usunięciu naklejki na mikrowyłączniku. Urządzenie jest wielkości typowej karty kredytowej i wykonane z lekkiego plastiku. Tekst jest zawarty w układzie scalonym wielkości główki zapalniczki. Poza tym układ elektroniczny zawiera: dwie cewki, kondensator, dwa rezystory i diodę. Do zasilania służą trzy guzikowe ogniwka. Głośnik piezoelektryczny stanowi jedną całość z obudową. Przy masowej produkcji koszt takiego ogłoszenia wynosi ok. 4 dolary. To pierwsze mówiące ogłoszenie dotyczyło reklamy technologii produkcji układów scalonych bardzo wielkiej skali integracji, wytwarzanych przez TI.

■ **64-megabitowa pamięć coraz bliżej.** Bliżej dlatego, że za jej wspólne opracowanie wzięły się dwie potęgi przemysłu elektronicznego: Siemens i IBM. Ich współpraca obejmuje również ew.

dalsze rozwojowe pamięci DRAM, koszty są i będą dzielone po połowie. Większa część wspólnej działalności została umieszczona w nowo zorganizowanym ośrodku nowoczesnych technologii półprzewodnikowych IBM w East Fishkill, NY, USA, jednocześnie jednak rozbudowuje się ośrodki badawcze Siemens w Monachium i IBM w Essex Junction, VT, USA. Wyniki badań zostaną wykorzystane przez obie strony w przyszłej produkcji, która ma rozpocząć się około połowy lat 90. Według wstępnych obliczeń, opracowanie będzie kosztować ok. 450 mln dolarów (doświadczenie uczy, że zawsze wychodzi to drożej...). Do produkcji będą wykorzystywane płytki krzemowe o średnicy 8 cali zamiast dotychczas stosowanych o średnicy 6 cali. 60% różnica powierzchni obniża koszty w wyniku większej liczby struktur na płycie. Pamięć 64 Mb (dokładnie jest to 67 108 864 bity) może magazynować zawartość 3000 stron formatu A4. Głównymi odbiorcami tej pamięci będą początkowo firmy komputerowe, choć grono odbiorców może bardzo się rozszerzyć. Obie firmy liczą przy tym na poprawę swej konkurencyjności względem Japończyków, zwłaszcza, że wykorzystują przy tym opracowaniu doświadczenia, a częściowo i urządzenia stosowane przy aktualnej produkcji pamięci 4 Mb oraz niezależnym od siebie opracowaniu pamięci 16 Mb. Obecnie Japończycy kontrolują 80% światowego rynku półprzewodników, którego sprzedaż wynosi ok. 50 mld dolarów i rośnie rocznie o 15%. A w trakcie pisania tej notatki znalazła się w prasie wiadomość, że nasz Instytut Technologii Elektronicznej zaprzestaje — z braku środków — prac nad pamięciami oraz mikroprocesorami powyżej 8 bitów (!).

■ **Zestaw hi-fi firmy ITT-NOKIA.** Fiński koncern Nokia, który umocnił się na rynku europejskim, jest nadal w ofensywie. Wytwarza on nowoczesny sprzęt po umiarkowanych cenach, starając się utracić w gusta szerokiego kręgu nabywców. Przykładem tego jest nowa „wieża” zawierająca wszystkie podstawowe urządzenia (fot.). Zestaw jest zaliczany do klasy „midi”, przy czym podstawowy zestaw składa się ze wzmacniacza, magnetofonu dwukasetowego i tunera. Dodatkowymi członami są: gramofon elektryczny i płytofon CD. Zestaw współpracuje z dwoma



trójdrożnymi zestawami głośnikowymi o wymiarach 24 × 49 × 20 cm. Tuner ma trzy zakresy fal (bez fal krótkich) i jest przystosowany do zapamiętania 24 stacji. Przewidziano dostrajanie ręczne lub zdalne we wszystkich zakresach. Magnetofon jest wyposażony w system Dolby B i jest całkowicie zdalnie obsługiwany. Z taśmą chromową pasmo przenoszenia wynosi 40 Hz ÷ 14 kHz. Moc znamionowa wzmacniacza wynosi 2 × 26 W, a moc muzyczna jest prawie dwukrotnie większa. Wzmacniacz ma korektor regulujący charakterystykę częstotliwości w pięciu zakresach. Płytofon CD daje możliwość zaprogramowania 16 utworów. Gramofon ma napęd paskowy i elektroniczną kontrolę równomierności biegu.

Za treść ogłoszeń, ani za rzetelność realizacji zawartych w nich ofert Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ogłoszenia drobne (do 20 słów) w cenie 8000 zł za słowo i 12 000 zł za cm² przyjmuje Redakcja, ul. Nowowiejska 1, 00-643 Warszawa. Tel. 25-29-85.

Nowy typ WYKRYWACZA METALI oferuje na zamówienie Zakład Elektroniczny, ul. Świerczewskiego 104/94, 01-016 Warszawa.

Informacje listownie. EO/626/89

Najnowszej generacji wykrywacze metali wraz z osprzętem, niezbędne dla osób prywatnych, zakładów pracy i straży przemysłowej poleca renomowany Zakład Specjalistyczny „Chronos” 58-160 Świebodzice, Al. Lipowe 25/7, tel. 54-00-79. Realizacja zleceń w dniu zgłoszenia i pełna dyskrecja. EO/814/89

VIDEO HEAD SERVICE regeneruje magnetowidowe głowice wizyjne VHS, na specjalistycznej komputerowo sterowanej automatycznej linii technologicznej, z zachowaniem parametrów producenta, dla zakładów, oraz osób indywidualnych. Najszybciej, najlepiej, najtaniej, gwarancja, rachunki. Dla zamiejscowych po telefonicznym uzgodnieniu terminu w ciągu 1 godziny. Dla zakładów duża zniżka. Kraków, ul. Gen. Prądzyńskiego 6, tel. 11-03-70. EO/834/89

FANA. Uruchomione płytki układów elektronicznych: 1. Syrena Kojak, 2. Dzwonek Słowik, 3. Wzmacniacz akustyczny. 4. Zasilacz stabilizowany. Zapytania ze znacznikiem pocztowym kierować: FANA, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 964. EO/835/89

Zabawki elektroniczne w postaci zestawów do samodzielnego montażu (płytki + części + instrukcja). Zdalne sterowanie modeli, proste gry elektroniczne, miniodbiorniki radiowe, zestawy projektowe itp. Sprzedaż wysyłkowa. Katalog — po otrzymaniu zaadresowanej koperty z naklejonym znacznikiem + 1 znaczek na list. Zbigniew Standera, skrytka pocztowa 501, 35-328 Rzeszów. EO/1022/89

SPECJALISTYCZNY SERWIS poleca swoje usługi w zakresie napraw głowic telewizyjnych wszelkich typów, również za zaliczeniem pocztowym. Gwarancja. Andrzej Kulibaba, Andersena 2, 01-911 Warszawa, tel. 35-57-80. EO/1029/89

Czujniki udarowe Cu-4 do elektronicznych alarmów przeciwwłamaniowych oferuje „ELEKTAL” Łódź, tel. 36-77-64. EO/1087/89

Dokumentacja, płytki drukowane, moduły rewelacyjnych wykrywaczy metali, przystawek zmieniających OTV w oscyloskop, anteny satelitarnej itp. Informacja — koperta + znaczki za 350 zł. Zakład Elektroniczny — Przybysz — 58-550 Karpacz. EO/1083/89

Nowość! MIKSERY DYSKOTEKOWE i dla radiowców, oparte na najnowszym modelu zachodnim produkuje „FONEX”, Al. Odrodzenia 1a, 82-300 Elbląg, tel. 448-01. EO/1136/89

Projektowanie, kompletacja, wykonawstwo, montaż i serwis aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej oraz TV SAT do dyskotek, estrady itp. Elektroniczne efekty świetlne, urządzenia sterujące i wykonawcze. Zakład Elektroakustyki Profesjonalnej „POLDISC” ul. Lipnicka 141, 43-305 Bielsko-Biała. Informacje, tel. 450-87 codziennie w godz. 8.00–16.00. Zlecenia przyjmujemy we wtorek w godz. 9.00–15.00. Wystawiamy rachunki, udzielamy gwarancji. RO/0006/90

Na okładce. Nowoczesna elektroniczna cyfrowa waga dźwigowa. O tym jak działa i co potrafi, można przeczytać w artykule „Elektroniczne wagi dźwigowe”. Fot. EHP



RADIOELEKTRONIK

10'90

PAŹDZIERNIK 1990 • ROCZNIK XLI (137)

Czasopismo wydawane przy współpracy STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Z KRAJU i ZE ŚWIATA (II i III str. okł.)

- 2 ELEKTROAKUSTYKA Efekty upiększające dźwięk w instrumentach muzycznych
- 4 TECHNIKA RTV Zastosowanie filtrów i rezonatorów ceramicznych w odbiornikach radiofonicznych
- 7 MIERNICTWO Zwiększenie rezystancji wejściowej multimetru
- 8 KLUB MŁODYCH ELEKTRONIKÓW Proste urządzenie alarmowe do mieszkań
- 9 PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE Elementy półprzewodnikowe LAMINY (1)
- 14 SCHEMATY Amplituner AT9100
- 19 URZĄDZENIA ZASILAJĄCE Akumulatory kadmowo-niklowe
- 23 Zasilacz do zegara cyfrowego z modułem MZ-04
- 25 ELEKTRONIKA w DOMU Pozytywka z układem scalonym UM3482A
- 27 NOWA TECHNIKA i TECHNOLOGIA Elektroniczne wagi dźwigowe
- 28 POMYSŁ i REALIZACJA Regulator oświetlenia z ograniczeniem prądu
- 28 RÓŻNE Firmy o których słyszymy — Océ Graphics

Adres: Redakcja „Radioelektronik”

ul. Nowowiejska 1, 00-643 Warszawa. Tel. 25-29-85

KOLEGIUM REDAKCYJNE: red. nac. — prof. dr inż. Andrzej Sowiński, z-ca red. nac. — inż. Janusz Justat; sekr. red. — Halina Fiećko; redaktorzy działów: mgr inż. Tadeusz Górnicki, Eugenia Grudzińska, mgr inż. Leon Kossobudzki, dr. inż. Michał Nadachowski, inż. Zdzisław Tkaczyk, mgr inż. Krystyna Prószyńska, mgr inż. Maria Tronina, doc. mgr inż. Aleksander Witort

Redaktor techniczny: Henryk Wieczorek. **Okładkę projektował:** Bogdan Sozański

Laboratorium: mgr inż. Leszek Halicki, inż. Henryk Pasieka

Sekretariat: Ewa Wiśniewska

Artykułów nie zamówionych nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiacji nadesłanych artykułów.

Opisy urządzeń i układów elektronicznych oraz ich usprawnień, zamieszczone w „Radioelektroniku” mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych celów, zwłaszcza do działalności zarobkowej, wymaga zgody autora opisu.

Przedruk całości lub fragmentów publikacji zamieszczanych w „Radioelektroniku” jest dozwolony po uzyskaniu zgody redakcji.



SIGMA WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA NOT
Spółka z ogr. rzoną odpowiedzialnością



Druk: Zakłady Graficzne DOM SŁOWA POLSKIEGO w Warszawie. Zam. 2358/CD. Skład techniką fotograficzną. Ark. druk. 4,5. Cena zł 3500. Numer zamknięto 31.VIII.1990 r.

inż. Zbigniew Stanisław Woźniak

Efekty upiększające dźwięk w instrumentach muzycznych

W artykule opisano układy do wytwarzania, w elektronicznych instrumentach muzycznych, efektów: tremolo, vibrato i chórowego, czyli tzw. efektów upiększających brzmienie dźwięku.

Okresową zmianę amplitudy nazywamy tremolo, a dewiację częstotliwości — wibrato. Wiolinisti zmieniają częstotliwość tonu przez kołysanie palców na strunniku. Gitarzyści uzyskują podobny efekt za pomocą dźwigni, która zmienia napięcie strun. Cykliczna zmiana ciśnienia powietrza w piszczalkach ma niewielki wpływ na częstotliwość dźwięku, zmienia jedynie głośność wytwarzanych tonów. W organach klasycznych dźwięk jest rezultatem współbrzmienia wielu piszczałek. Nieprecyzyjny strój piszczałek wywołuje dudnienie wynikające z różnic fazowych, które bardzo wzbogacają efekt akustyczny. W organach elektronicznych, generatory tonów są wzajemnie synchronizowane, co uniemożliwia pojawianie się dudnień między współbrzmiającymi tonami. Do poprawienia tej muzycznej ułomności instrumentów elektronicznych konieczne jest zastosowanie układów wytwarzających efekty upiększające.

Układy upiększające stały się częścią składową wielu elektronicznych instrumentów muzycznych. Powszechnie stosuje się dwa zakresy częstotliwości modulacyjnych. W muzyce popularnej około 7 Hz i klasycznej — około 1 Hz.

Efekt tremolo uzyskuje się przez cykliczną zmianę wzmożenia toru akustycznego. Interesujące rozwiązanie tremolatora przedstawiono na rys. 1. Przebieg trójkątny generatora z tranzystorami T1 ÷ T3 jest doprowadzony do bramki tranzystora polowego T4 i zmienia rezystancję kanału źródło-dren. Liniowy charakter pracy kanału ustala dzielnik rezystancyjny zasilający źródło tranzystora T4. Sygnał akustyczny jest doprowadzony do wejścia wzmacniacza z tranzystorami T5, T6 przez separujące rezystory. Wejście wzmacniacza bocznikuje do masy potencjometr P2 przez pojemność 100 µF. Rezystancja potencjometru P2 jest na tyle duża, że nie osłabia wejściowego sygnału akustycznego. Cykliczna zmiana rezystancji P2 przez rezystancję kanału źródło-dren tranzystora T4 powoduje modulację amplitudy sygnału akustycznego. Głębokość modulacji ustala się potencjometrem P2. Wzmacniacz wyjściowy z tranzystorami T5, T6 ma niewielkie wzmożenie; powinien on wyrównać straty tak, aby zachować poziom


wejściowego sygnału akustycznego. Przedstawiony tremolator nadaje się doskonale do pracy w torze wzmacnienia dźwięków instrumentów tradycyjnych.

W stosunku do czystych tonów efekty tremolo i vibrato wywołują niewielkie różnice słuchowe. Słuchacz interpretuje je subiektywnie jako cykliczne zmiany głośności. Wynika to z tego, że razem z dźwiękiem bezpośrednim odbierane są również dźwięki odbite od ścian pomieszczenia, które w jednym miejscu zostają wzmocnione, a w drugim osłabione. Cykliczna zmiana częstotliwości powoduje zmienny układ odbić, co subiektywnie odczuwamy jako zmianę głośności. Ucho ludzkie jest bardziej czułe nawet na niewielkie zmiany głośności niż na niewielkie zmiany częstotliwości. Odbiór efektu vibrato przez słuchawki jest utrudniony. Słuszna jest teza, że vibrato dobrze odbieramy tylko wtedy, gdy jest ono transformowane przez otoczenie akustyczne na swoją modulację amplitudy.



Zauważalne różnice między wibrato a tremolo występują w wypadku dźwięków bogatych w harmoniczne. Zastosowanie samego tremolatora dla dźwięków bogatych w harmoniczne spłaszcza brzmienie instrumentu. Efekt wibrato natomiast powoduje przestrzenne odczucie tonów i jest korzystny. W klawiszowych instrumentach elektronicznych najprostszą drogą realizacji efektu wibrato jest cykliczna zmiana częstotliwości generatorów wiodących. Wibrato przeznaczone dla melodii powinno mieć inną dewiację niż dla akompaniamentu. Nie jest wskazane, aby modulacja wibrato została nałożona na klawiaturę pedałową. Wymagania te trudno zrealizować, gdy generatory tonów są wzajemnie synchronizowane lub uzyskane metodą podziału częstotliwości. Ograniczenia te spowodowały konieczność zastosowania modulacji fazy dla realizacji efektu wibrato. Układy fazowe umożliwiają modulację w obrębie określonych częstotliwości. Oznacza to, że efekty słuchowe będą wytwarzane w odniesieniu do konkretnej oktawy, ze znacznym ograniczeniem modulacji dla wyższych i niższych tonów.

Interesującą rozwiązanie modulatora fazy jest przedstawione na rys. 2. Wejście modulatora jest inwertorem fazy w układzie Darlingtona z tranzystorami T1, T2. Wtórnik emiterowy T3 sterują dwa sygnały inwertora fazy. Sygnał z emitera przechodzi przez zmieniającą się cyklicznie fotorezystancję. Sygnał z kolektora przechodzi przez pojemność. Gdy wartość fotorezystancji jest mniejsza od reakcji pojemności, sygnał sumacyjny, fazowo zbliża się do sygnału emitera inwertora. Wzrost wartości fotorezystancji powoduje zbliżanie się fazy sygnału sumacyjnego do fazy sygnału na kolektorze inwertora. Zmienna rezystancja powinna przyjmować wartości od zera do bardzo wielkiej wartości. Musimy się jednak zadowolić zmianą rezystancji, na jaką pozwala zastosowany fotorezystor. Ograniczona w stosunku do reakcji kondensatora wartość zmian rezystancji fotorezystora, daje maksymalne zmiany fazy skupione wokół określonej częstotliwości. W odniesieniu do częstotliwości od niej oddalonych, zmiany fazy będą się stopniowo zmniejszać.

Pojedynczy stopień modulatora fazy spotyka się tylko w prostych instrumentach. Większą skuteczność modulacji zapewnia łańcuch trzech ogniw modulacyjnych. Wyjście modulatora stanowi wzmacniacz, który wyrównuje straty sygnału w torze. Generator z tranzystorami T9, T10 wytwarza przebiegi modulacyjne, które sterują wzmacniacz oświetlacza fotorezystorów z tranzystorami T11, T12. Rezystancja emiterowa tranzystora

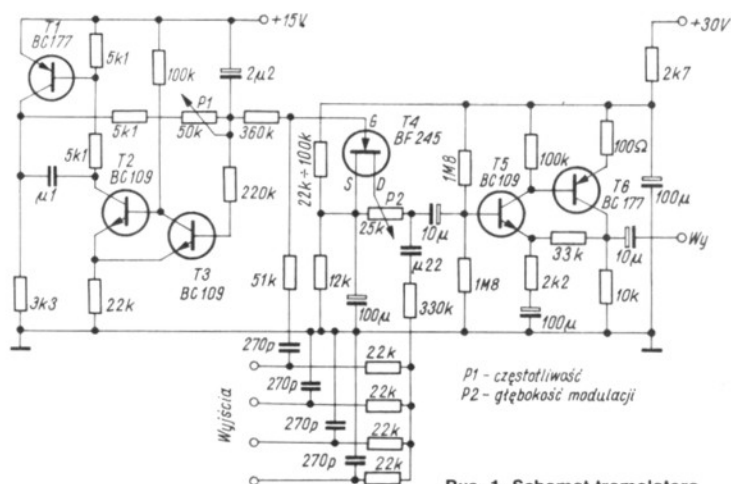

Rys. 1. Schemat tremolatora

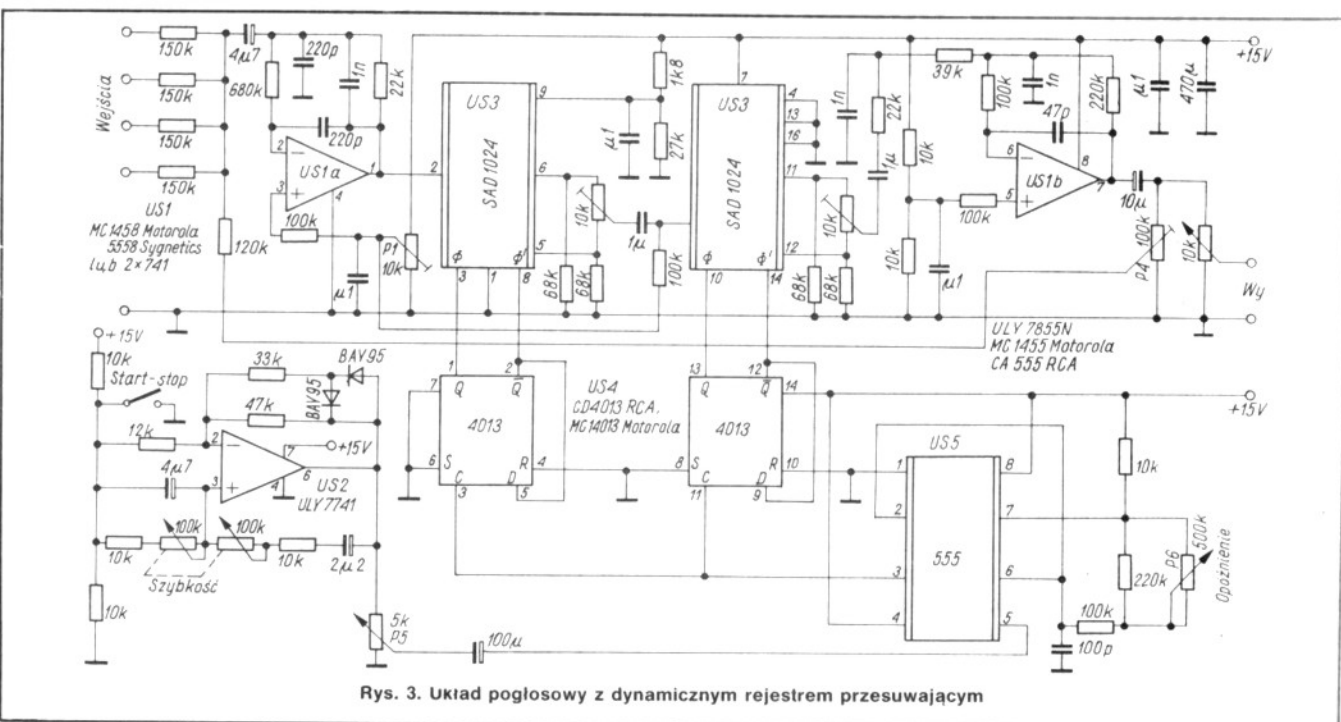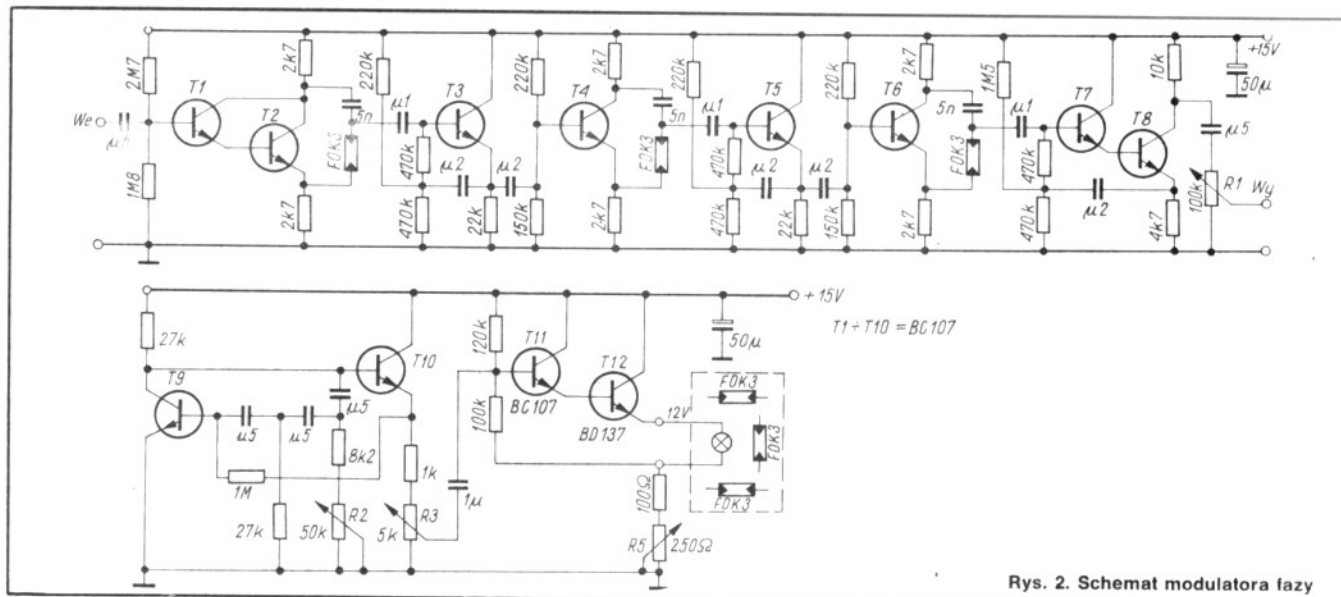

biegów taktujących rejestru. Wzrost częstotliwości przebiegów przełączających skraca czas opóźnienia linii. Należy wybrać kompromis między częstotliwością przełączających przebiegów taktujących a zakresem częstotliwości przenoszonych przez rejestr.

Specjalnie dla instrumentów muzycznych firma Reticon wyprodukowała układ scalony SAD1024. W jednej obudowie znajdują się dwa dynamiczne rejestry przesuwne. Rejestry te mogą być użyte niezależnie lub w połączeniu szeregowym, co zwiększa czas opóźnienia. Taktujące przebiegi przełączające muszą mieć czas narastania zbocza rzędu 30 ns, a czas opadania 50 ns. Dla częstotliwości taktujących od 1,5 kHz do 1,5 MHz umożliwiają uzyskanie opóźnienia od 0,5 s do 200 μ s. Maksymalna częstotliwość przenoszona przez rejestr wynosi 200 kHz. Rejestry wymagają wstępnej polaryzacji doprowadzonej do końcówek 2 i 15, aby uzyskać optymalną liniowość dla sygnału wejściowego o wartości szczytowej do 2 V. Przerasterowane rejestry powodują duże zniekształcenia sygnału muzycznego.

Dla standardowego zasilania 15 V napięcie wyjściowe wynosi 14 V (końcówka 9), a napięcie polaryzacji wstępnej rejestru +6 V. Układ może być zasilany z baterii 9 V. Wymaga to jednak obniżenia poziomu przełączających przebiegów taktujących oraz zmiany napięcia polaryzacji wstępnej. Chwilowe wartości przebiegu analogowego na wejściu rejestru zostają zamienione na ładunki elektryczne. Zmiana fazy przełączającego przebiegu taktującego powoduje przepisanie ładunku do kolejnej komórki rejestru. Każdy rejestr ma 512 komórek. Po 509 komórce tor rejestru rozdważy się na dwie gałęzie, różniące się o jedną komórkę. Sumując sygnały obu gałęzi minimalizuje się obecność przebiegów taktujących.

Na rys. 3 przedstawiono wykorzystanie układu scalonego SAD1024 w zespole pogłosowym. Generator US2, pracujący

w układzie mostka Wiena, decyduje o szybkości przesuwania próbek sygnału analogowego. Przebiegi sinusoidalne generatora zostają przekształcone na prostokątne w przerzutniku monostabilnym US5. Przerzutniki bistabilne US4, sterowane przebiegiem wyjściowym układu US5, wytwarzają dwufazowe przebiegi napędzające dynamiczne rejestry przesuwne. Potencjometr P1 ustala napięcie polaryzacji wstępnej obu rejestrów. Pierwszy rejestr jest polaryzowany przez wyjście dolnoprzepustowego filtra aktywnego, ograniczającego pasmo częstotliwości przenoszonych przez linię opóźniającą. Sumowanie przebiegów z obu gałęzi rejestrów następuje na potencjometrach P2 i P3. Suwaki potencjometrów powinny być tak ustawione aby zminimalizowany został wpływ przebiegów przełączających. Sygnał wyjściowy drugiego rejestru steruje aktywny filtr dolnoprzepustowy, który całkuje próbkowany sygnał analogowy i eliminuje szumowe składowe procesu próbkowania. Na wejście układu, jako sygnał echa, jest doprowadzany przez potencjometr P4 wyjściowy sygnał analogowy.

Wykorzystując co najmniej trzy takie zespoły o nieco różnych czasach pogłosu uzyskuje się efekt chórowy.

Sygnał muzyczny po przejściu przez układy upiększające powinien mieć w zasadzie taką samą amplitudę jak na ich wejściu. Układy upiększające współpracują z mieszaczem instrumentu, którym ustala się odpowiedni stosunek przebiegów upięszonych do przebiegów zasadniczych.

LITERATURA

- [1] Rockrohr C.: Neuer vibrator für elektronische Musikinstrumente. „Funkschau” nr 10/1972
- [2] Williams N.: A phase-shift vibrato unit for electronic organs. „Electronics”, Australia, nr 10/1974
- [3] Woźniak Z.S.: Efekt wirofoniczny. „Radioelektronik” nr 9–10/1981
- [4] Katalog Archer nr 276-1761/1976

□

technika RTV

re

Zastosowanie filtrów i rezonatorów ceramicznych w odbiornikach radiofonicznych

Tomasz Bogdan

W artykule omówiono problemy i rozwiązania konstrukcyjne związane ze stosowaniem w odbiornikach filtrów i rezonatorów piezoceramicznych. Przedstawiono konkretne przykłady rozwiązań układowych wzmacniaczy pośredniej częstotliwości z elementami piezoceramicznymi.

Tor FM


Zadaniem toru p.cz. FM jest wzmocnienie sygnału uzyskiwanego, po przemianie częstotliwości, z głowicy UKF. Wzmocnienie to powinno być dostatecznie duże, tak aby demodulator sygnału FM pracował poprawnie także wtedy, gdy napięcie sygnału w.cz. uzyskiwane z anteny jest bardzo małe. Wzmacnianie powinny być tylko sygnały pożądane, z określonego pasma częstotliwości, a tor p.cz. powinien wnosić do sygnału użytecznego jak najmniej szumów i zniekształceń.

Na spełnienie wymienionych wymagań istotny wpływ ma rodzaj i sposób użycia elementów decydujących o selektywności toru p.cz. Istnieje obecnie tendencja do maksymalnej eliminacji elementów wymagających strojenia w procesie produkcji odbiorników radiowych. Stąd też bierze się duża popularność monolitycznych filtrów ceramicznych stosowanych w torach p.cz. FM 10,7 MHz. Z ich użyciem wiąże się jednak kilka problemów.

Trójelektrodowy filtr ceramiczny 10,7 MHz obustronnie dopasowany, jest równoważny kilkuobwodowemu filtrowi LC o trzydecybelowej szerokości pasma rzędu 150÷200 kHz i selektancji (tłumieniu przy odstrojeniach ± 300 kHz od częstotliwości środkowej) rzędu dwudziestu kilku dB. Wnosi on jednak dość duże tłumienie w pasmie przenoszenia — od kilku do nawet dwudziestu dB. Wymaga to stosowania dodatkowego stopnia wzmacniającego.

Schemat blokowy toru p.cz. wykorzystującego filtry monolityczne jest przedstawiony na rys. 1.

Stopnie selektywne p.cz. znajdują się między głowicą UKF a aperiodycznym wzmacniaczem — ogranicznikiem p.cz. FM. Stopień wyjściowy głowicy (mieszacza) z reguły współpracuje z rezonansowym obwodem LC lub filtrem pasmowym LC.

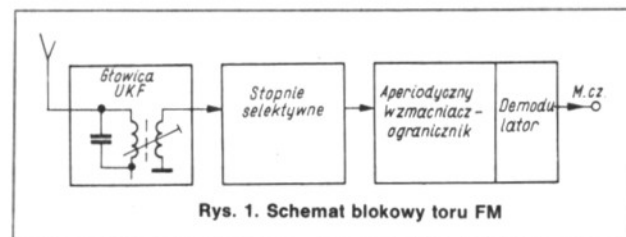


Rys. 1. Schemat blokowy toru FM


Jedynie w najprostszych odbiornikach niskiej klasy rezygnuje się niekiedy z obwodów strojonych LC, obciążając bezpośrednio wyjście mieszacza filtrem monolitycznym. Niewielka rezystancja dopasowania filtru (rzędu $300\ \Omega$) oraz niedostateczne tłumienie składowych położonych w większej odległości od $10,7\text{ MHz}$ sprawiają, że mieszacz ma małe wzmocnienie i dużą zawartość szkodliwych prążków w widmie.

W większości spotykanych konstrukcji między selektywnymi obwodami mieszacza a filtrem monolitycznym jest więc umieszczony stopień wzmacniający. Na ogół jest to stopień tranzystorowy pracujący w układzie wspólnego emitera.


Na rys. 2 przedstawiono obwody selektywne OR Zodiak. Zastosowano w nim pracujące szeregowo dwa filtry ceramiczne. Zapewnia to poprawę selektancji, zwiększając jednak tłumienie wypadkowe w pasmie przenoszenia. Rezystancja wyjściowa stopnia wzmacniającego, określona wartością rezystora kolektorowego, jest równa rezystancji wejściowej wzmacniacza p.c.z. i wynosi $470\ \Omega$, tj. nieco więcej niż wartość $330\ \Omega$, będąca rezystancją dopasowania filtrów ceramicznych. Różnica ta jest jednak mało istotna, a umożliwia uzyskanie trochę większego wzmocnienia. Przy szeregowym łąceniu filtrów ceramicznych możliwe jest uzyskanie poprawy selektancji. W tym wypadku (uwzględniając także parametry filtrów LC głowicy) wynosi ona ok. 40 dB . Z łąceniem filtrów wiąże się jednak pewien problem, dotyczący zwłaszcza torów p.c.z. odbiorników stereofonicznych. Dla stworzenia optymalnych warunków pracy stereodekodera, pozwalających na uzyskanie małych zniekształceń harmoniczných i małych wartości

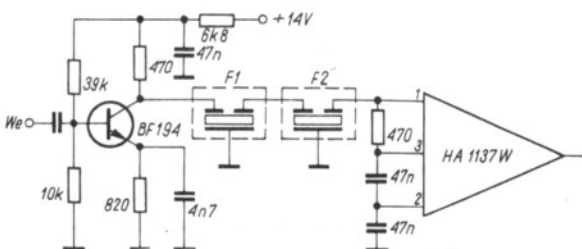

Rys. 2. Tor p.c.z. FM odbiornika Zodiak

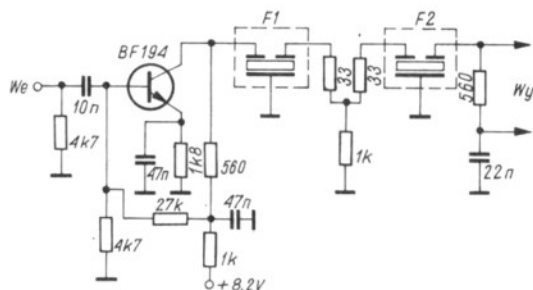

Rys. 3. Fragment toru p.c.z. FM odbiornika Traper

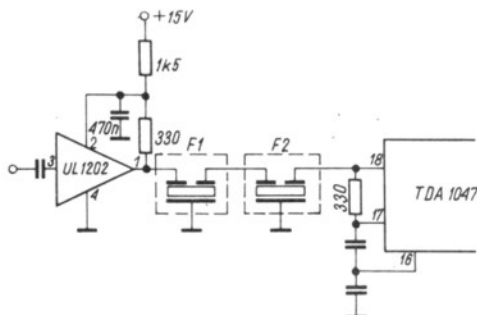

Rys. 4. Stopień p.c.z. FM z układem scalonym


przesłuchów stereofonicznych niezbędne jest, aby charakterystyka fazowa toru p.c.z. w pasmie przenoszenia była jak najbardziej prostoliniowa. Liniowość charakterystyki fazowej jest związana bezpośrednio z kształtem charakterystyki amplitudowej obwodów selektywnych w pasmie przenoszenia. Dlatego też w praktyce niezbędne staje się dobieranie współpracujących ze sobą szeregowo filtrów ceramicznych. Nie wystarczy więc użycie dwóch (lub więcej) filtrów o jednakowej częstotliwości środkowej. Dla uzyskania dobrych parametrów odbiornika (szczególnie w klasie hi-fi) należy je wzajemnie dobierać tak, aby wypadkowy kształt charakterystyki amplitudowej (z uwzględnieniem dostrojenia obwodów LC głowicy) był optymalny.

Spotykanych jest kilka odmian stopni, zapewniających poprawną współpracę filtrów ceramicznych między sobą oraz z pozostałymi fragmentami toru p.c.z.


Na rys. 3 przedstawiono sposób dopasowania filtrów przy użyciu trzech dodatkowych rezystorów $2+33\ \Omega$ i $1\text{ k}\Omega$. W układzie tym, zastosowanym w OR Traper, zwiększono także wartości rezystancji wyjściowej i wejściowej stopni współpracujących z filtrami do wartości $560\ \Omega$. Uzyskano tu wypadkową selektancję rzędu 46 dB .

Niekiedy, jako stopień dodatkowego wzmocnienia jest użyty wzmacniacz scalony. Takie rozwiązanie przyjęto w odbiorniku R 8010, w którym zastosowano układ UL1202 (rys. 4). Zwiększanie selektancji toru FM wymaga zastosowania większej liczby filtrów ceramicznych. Wiąże się to z koniecznością kompensacji strat wzmocnienia przez dodatkowe stopnie wzmacniające, tak jak to uczyniono w odbiorniku Merkury. Uzyskanie selekcji rzędu 50 dB wymagało zastosowania trzech filtrów $10,7\text{ MHz}$ oraz dwóch tranzystorowych stopni wzmocnienia. W całym torze zastosowano dopasowanie o wartości $330\ \Omega$.

W torach p.c.z. FM o największych wymaganiach jakościowych stosowane są niekiedy układy hybrydowe, łączące obwody LC i filtry monolityczne. Taką kombinację zastosowano w odbiorniku Radmor 5100, w którym uzyskano selektancję ponad 50 dB (rys. 6). Obwody selektywności skupione są umieszczone między stopniem kompensacji strat tłumieniowych a wejściem aperiodycznego wzmacniacza p.c.z. Składają się one

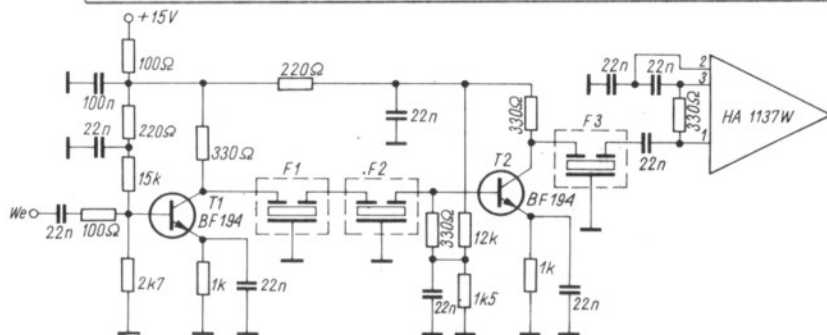

Rys. 5. Obwody selektywne p.c.z. FM odbiornika Merkury

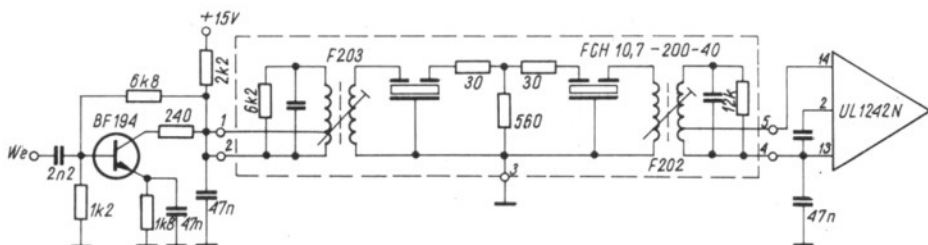


Rys. 6. Tor p.c.z. FM odbiornika Radmor 5100

z dwóch obwodów LC i dwóch filtrów monolitycznych. Rozwiązanie to zapewnia uzyskanie dużego wzmocnienia w stopniu tranzystorowym, dobre dopasowanie poszczególnych fragmentów toru oraz możliwość zoptymalizowania kształtu charakterystyki amplitudowej zarówno w pasmie przenoszenia, jak i w pasmie tłumieniowym. O wypadkowej charakterystyce toru p.cz. w tym odbiorniku decydują ponadto dwa obwody LC (filtr pasmowy) na wyjściu głowicy UKF.

Tor AM

Funkcja toru p.cz. AM jest analogiczna do omówionego wyżej toru p.cz. FM. Podobne są też wymagania stawiane filtrom p.cz. Na ogół nieistotne są jedynie parametry fazowe filtrów p.cz. Ograniczenie do minimum czynności strojenia podczas produkcji spowodowało rozpowszechnienie selektywnych elementów ceramicznych.

W konstrukcjach krajowych spotykane są bloki rezonatorów ceramicznych BRO1 i BRO2, zawierające we wspólnej obudowie po dwa rezonatory płytkowe 465 kHz. O ile jednak w przypadku filtrów p.cz. FM możliwe było skonstruowanie niestrojonego toru 10,7 MHz, o tyle rezonatory BRO1 i BRO2 wymagają dołączenia obwodów LC. Jako elementy dwukońcówkowe nie są w stanie samodzielnie ukształtować wymaganej charakterystyki częstotliwości.

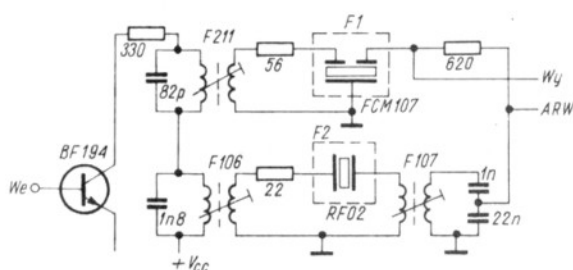

Na rys. 10 przedstawiono filtr o doskonałych parametrach, w dwóch wersjach: szerokopasmowej i wąskopasmowej. Wartości elementów dla wersji wąskopasmowej zawarte są w nawiasach. Szerokości pasma przenoszenia (przy spadku -6dB) wynoszą odpowiednio 8,5 i 5 kHz, selektancje (przy odstrojeniu ± 9 kHz) 50 i 60 dB, a tłumienie w pasmie przenoszenia wynosi 1 i 6 dB. W filtrach tych zastosowano po dwa dwurezonatorowe bloki BRO2, po dwa obwody LC oraz pięć (sześć) elementów lokalnych sprzężeń zwrotnych. Podobnie jak w filtrach opisanych wyżej o skuteczności tych sprzężeń decydują właściwe kierunki uzwojeń i przekładnie.

W niektórych typach odbiorników AM jest stosowane przełączenie szerokości pasma toru p.cz. Do przełączania dwóch ostatnich typów filtrów może służyć układ przedstawiony na rys. 11. Przełączanie następuje dzięki zastosowaniu czterech diod, sterowanych zestykami mechanicznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu przełącznik może znajdować się dowolnie daleko od filtrów. Należy zwrócić uwagę, że dla poprawnego działania diod niezbędne jest zamknięcie obwodów dla prądu stałego. Praktyczny przykład takiego rozwiązania przedstawiono na rys. 12.

Zwiększenie rezystancji wejściowej multimetru

Krzysztof
Urbański

W artykule opisano przystawkę zwiększającą rezystancję wejściową dowolnego miernika uniwersalnego. Umożliwia ona poprawne pomiary napięć w obwodach elektrycznych o dużej rezystancji.

Przy pomiarach układów tranzystorowych mierniki o małej rezystancji wejściowej wprowadzają znaczny błąd odczytu. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem tranzystora i wymuszeniem zmiany jego punktu pracy. Dla przykładu, miernik o rezystancji wejściowej 20 k Ω /V na zakresie 1,5 V ma rezystancję wejściową 30 k Ω , a na zakresie 6 V — rezystancję 120 k Ω , a więc wypadkowa rezystancja obwodu mierzonego nie powinna być większa odpowiednio od 3 k Ω i 12 k Ω . Dla tranzystorów bipolarnych, zależnie od punktu pracy i wzmocnienia prądowego, rezystancja obwodu bazy może osiągnąć kilkadziesiąt k Ω , co praktycznie uniemożliwia poprawny pomiar takim przyrządem. Dużo lepsze efekty uzyskuje się stosując miernik o rezystancji wejściowej 100 k Ω /V, ale z kolei w układach z tranzystorami polowymi użycie takiego miernika nie zapewnia poprawnych pomiarów.

W celu wyeliminowania takich błędów trzeba zastosować przystawkę zwiększającą rezystancję wejściową przyrządu. Schemat przystawki zwiększającej rezystancję wejściową do wartości 10,1 M Ω przedstawiono na rysunku.

Przystawka składa się z dzielnika wejściowego (rezystory R1, R2) i wzmacniacza operacyjnego US. Z dzielnika wejściowego, zależnie od położenia przełącznika Pz, uzyskuje się odpowiednio zmniejszone napięcie:

$$p_1 = \frac{R1}{R2 + R1} = \frac{1}{101}$$

lub

$$p_2 = \frac{R2}{R2 + R1} = \frac{100}{101}$$

Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza operacyjnego US można regulować potencjometrem R6 w zakresie:

$$K'_u = \frac{R4}{R6 + R5} + 1 = 9 \text{ V/V}$$


$$K''_u = \frac{R4 + R6}{R5} + 1 = 15 \text{ V/V}$$

Dla przyjętego dzielnika wejściowego trzeba dobrać wzmocnienie na poziomie $K_u = 10,1 \text{ V/V}$, a wówczas transmitancja napięciowa przystawki, w zależności od położenia przełącznika Pz, będzie równa odpowiednio:

$$p_1 \cdot K_u = 0,1 \text{ V/V} \quad \text{ i } \quad p_2 \cdot K_u = 10 \text{ V/V}$$

W praktyce oznacza to, że np. po dołączeniu przystawki do miernika typu UM4A, na zakresach napięć 300 mV, 1,5 V i 6 V uzyska się zakresy 30 mV, 150 mV i 600 mV lub 3 V, 15 V i 60 V.

Górny zakres pomiarowy przystawki jest ograniczony napięciem zasilania (9 V) oraz przyjętą konfiguracją układu. Rezystory R1 i R2, decydujące o stopniu zmniejszenia napięcia pomiarowego i rezystancji wejściowej, nie muszą mieć dokładnie wartości takich, jak podano na schemacie. Istotne jest, aby stosunek ich rezystancji został zachowany, wg wyżej podanych zależności, oraz żeby były to rezystory o stabilnych parametrach. Przy zmianie stosunku rezystancji rezystorów R1, R2 należy zmienić wzmocnienie K_u .

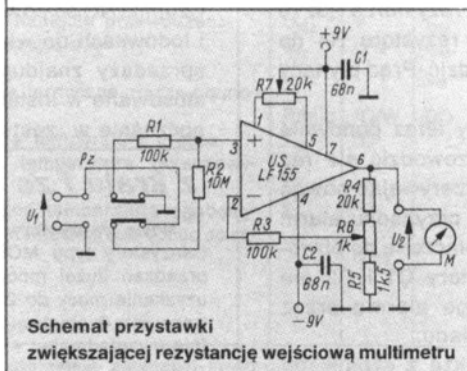

wzmacniacza operacyjnego US. Rezystancja rezystora R3 powinna być w przybliżeniu równa rezystancji rezystora R1. Przystawka umożliwia pomiary napięć o częstotliwości do ok. 30 kHz. Błąd związany z nieliniowością charakterystyki przenoszenia układu jest dużo mniejszy od błędu wprowadzanego przez użyty miernik wychyłowy.

Kalibracja przystawki

Przy zwartych zaciskach wejściowych należy uzyskać potencjometrem R7 napięcie wyjściowe $U_2 = 0$. Przy rozwartych zaciskach wejściowych, w obu położeniach przełącznika Pz, wyjściowe napięcie niezrównoważenia nie powinno być większe niż 2 mV. Jeżeli napięcie jest większe, trzeba wzmacniacz operacyjny US wymienić na inny egzemplarz. Następnie trzeba doprowadzić napięcie do wejścia przystawki i potencjometrem R6 uzyskać odpowiednie wskazanie na skali miernika. Należy zwrócić uwagę, aby stosunek napięć wyjściowych po przełączeniu przełącznikiem Pz, wynosił dokładnie 1:100. W przeciwnym wypadku należy dobrać rezystancję rezystora R1. Na zakończenie trzeba sprawdzić liniowość przenoszenia przystawki. Przyrosty napięcia wejściowego U_1 powinny powodować proporcjonalne przyrosty napięcia U_2 na wyjściu przystawki. Liniowość należy sprawdzić dla napięć wyjściowych $U_2 = 0 \div 6,5 \text{ V}$.

Wykaz elementów

Układy scalone
US — LF155, LF255, LF355

Rezystory

R1, R3 — 100 k Ω /1%
R2 — 10 M Ω /1%
R4 — TR161-20 k Ω -1%
R5 — TR161-1,5 k Ω -1%
R6 — 1 k Ω , wieloobrotowy
R7 — 20 k Ω , wieloobrotowy

Kondensatory

C1, C2 — 68 nF, ceramiczny

Proste urządzenie alarmowe do mieszkań

Opisane w artykule urządzenie alarmowe było produkowane przez Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR pod nazwą „Cerber”. RAWAR nie produkuje już tego urządzenia. „Cerber” ma bardzo prosty układ elektryczny a jednocześnie jest dość uniwersalny jeżeli chodzi o zastosowania. Bez trudu może być zmontowany nawet przez mało doświadczonego Czytelnika. Zdecydowaliśmy się na zamieszczenie jego opisu w przeświadczeniu, że zainteresuje wielu Czytelników. „Cerber” jest przeznaczony do ochrony mieszkań, domków letniskowych, samochodowych przyczep kempingowych, kiosków itp. obiektów.

W skład układu elektrycznego, którego schemat przedstawiono na rys. 1 wchodzi dwa tranzystory, tyrystor, klakson, wyłącznik uruchamiany kluczem oraz kilka rezystorów i kondensatorów.


Do zacisków 1 i 2 dołącza się czujnik lub czujniki zwarte podczas czuwania, których rozwarcie powoduje uruchomienie alarmu. Są to czujniki zwane NC (ang. normally closed) normalnie zwarte. Gdy zaciski 1 i 2 są zwarte, zwarty jest również obwód baza-emiter tranzystora T1, który nie przewodzi. Tranzystor T1 jest włączony w obwód baza-kolector tranzystora T2. Obydwa tranzystory tworzą układ Darlingtona o bardzo dużym wzmocnieniu prądowym. Dopóki tranzystor T1 jest zablokowany, nie przewodzi również tranzystor T2.

rozwartymi w czasie czuwania urządzenia, których zwarcie wywołuje alarm. Są to tzw. czujniki NO (ang. normally open), normalnie otwarte. Do układu można jednocześnie dołączać czujniki NC i NO. Zwarcie czujnika Cz2 dołączanego do zacisków 3 i 5 powoduje przepływ prądu przez rezystory R2, R4 oraz bramkę tyrystora i włączenie sygnału dźwiękowego. Układ jest dostosowany do zasilania napięciem ok. 4,5 V, a więc można zastosować płaską baterię 3R12, 3 baterie R14, R20 albo akumulatory NiCd będące odpowiednikami wymienionych baterii. „Cerbera” można zasilac również z akumulatora motocyklowego o napięciu 6 V. W celu obniżenia napięcia, w obwód zasilania należy włączyć szeregowo rezystor 3,5 Ω 2 W.

W urządzeniach produkowanych fabrycznie stosowano wyłączniki. W uruchomiane kluczem oraz klaksyony typu SAS-3 V. Obecnie elementy te są niedostępne. Funkcję klaksonu może spełniać np. piezoceramiczny sygnalizator akustyczny PCA-11-06-U, który bywa w sklepach BOMISu. Wyłącznik uruchomiany kluczem trzeba skonstruować we własnym zakresie albo zastosować tego rodzaju wyłącznik do komputera, tablicy rozdzielczej itp. Jeżeli warunki na to pozwolą, można zastosować zwykły wyłącznik ukryty przed dostępem niepowołanych osób. Z pozostałymi elementami nie powinno być problemów. Zamiast tyrystora BTP100 można zastosować dowolny tyrystor na mały prąd i napięcie. Także tranzystory

BC107A można zastąpić innymi o podobnym wzmocnieniu.

Na rys. 2 przedstawiono sposoby dołączania zewnętrznych elementów do układu. Na rys. 2a przedstawiono sposób łączenia czujników NC między sobą oraz z układem. Czujniki NO łączy się w sposób przedstawiony na rys. 2b. Jeżeli chce się, aby alarm był dodatkowo sygnalizowany za pomocą światła, np. w innym pomieszczeniu, do zacisków 4 i 5 dołącza się żarówkę 3,5 V 0,2 ÷ 0,3 A, zgodnie z rys. 2c. Do urządzenia można również dołączyć przełącznik uruchamiający np. syrenę zasilaną z zewnętrznego akumulatora motocyklowego lub samochodowego. Dodatkowe połączenie przedstawiono na rys. 2d. Przełącznik powinien mieć cewkę na napięcie 0,7 ÷ 3,5 V (np. przełącznik MTw6 Telkom Telfa). Jeżeli do układu dołącza się przełącznik, należy

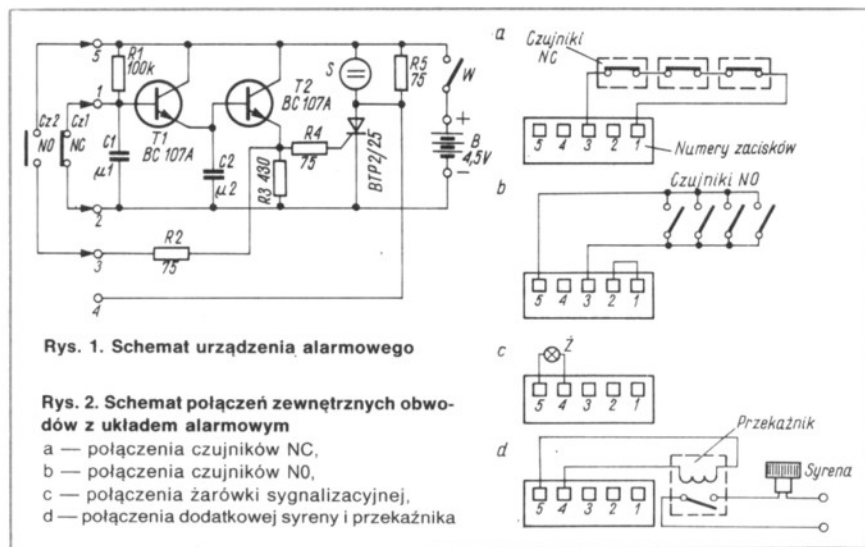

Elementy półprzewodnikowe LAMINY (1) mgr inż. Maria Czarkowska

Zakłady Elektroniczne LAMINA są w Polsce jedynym producentem półprzewodnikowych przyrządów średniej i dużej mocy. Wytwarzają krzemowe diody energetyczne, tyrystory i triaki na podstawie własnych opracowań lub licencji zagranicznych. Artykuł zawiera podstawowe informacje o parametrach oraz zasadach prawidłowej eksploatacji przyrządów półprzewodnikowych średniej mocy.

Zestawienie elementów, które będą opisane w cyklu artykułów przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Zestawienie diod, tyrystorów i triaków średniej mocy

Rodzaj przyrządu	Typ	$I_{F(AV)}$ [A]	I_{TSM} [A]	$U_{DRM/RRM}$ [V]	t_{rr} (t_g) [μs]	Obudowa wg rys.
Diody	D22-10, D22-10R	10	190	50÷1600	0,63÷1	1
	D32-32, D32-32R	32	500	100÷1200		2
	D32-40, D32-40R	40	600	100÷1200		2
	DR22-10, DR22-10R	10	150	100÷800		1
Tyrystory	T22-8	8	150	25÷1400	12,5÷32	3
	T22-10	10	150	25÷1400		3
	T32-16	16	300	100÷1000		4
	T32-20	20	350	100÷1000		4
	T32-25	25	400	100÷1000		4
	TR22-8	8	120	100÷800		3
	TR22-10	10	120	100÷800		3
Triaki	TS20-5	5	40	100÷600		5
	TS22-8	8	60	100÷800		3
	TS22-10	10	80	100÷800		3
	TS32-16	16	150	100÷800		4
	TS32-20	20	170	100÷800		4

Diody

Dioda jest dwuzakresowym, dwuwarstwowym elementem półprzewodnikowym, który przy ujemnym napięciu anodowym wykazuje własności zaworowe, a przy napięciu dodatnim przewodzi prąd. Dioda jest zaworem niesterowanym.

Są produkowane dwie grupy diod:

- diody standardowe na prądy 10 A, 32 A, 40 A, przeznaczone do stosowania w układach prądu przemiennego o częstotliwości nie przekraczającej 60 Hz,
- diody szybkie na prąd 10 A, przeznaczone do stosowania w układach prądu przemiennego o częstotliwości przekraczającej 60 Hz i charakteryzujące się skróconym czasem odzyskiwania zdolności zaworowej t_{rr} . Diody te są produkowane w dwóch grupach:

Tablica 2. Klasy napięcia diod

Klasa napięcia	U_{RRM} [V]	U_{RSM} [V]
A5	50	60
01	100	120
02	200	240
03	300	360
04	400	480
05	500	600
06	600	720
07	700	840
08	800	960
09	900	1080
10	1000	1200
12	1200	1440
14	1400	1680
16	1600	1920

grupa 8, dla której $t_{rr} \leq 0,63 \mu s$ i

grupa 7, dla której $t_{rr} \leq 1 \mu s$

Charakterystykę napięciowo-prądową diody dla polaryzacji przewodzenia oraz dla polaryzacji zaporowej przedstawiono na rys. 6. Na podstawie charakterystyki przewodzenia (I ówiarotka rys. 6) wyznacza się napięcie progowe U_{F0} , definiowane jako wartość napięcia przewodzenia określona punktem przecięcia prostej aproksymującej charakterystykę przewodzenia z osią napięcia U_F ($U_{F0} = 0,8...1,3 V$).

Z nachylenia linii prostej aproksymującej przebieg charakterystyki przewodzenia określa się rezystancję dynamiczną r_F dla kierunku przewodzenia.

Równanie linii prostej aproksymującej jest następujące:

$$U_F = U_{F0} + I_F \cdot r_F$$

przy czym U_F oznacza napięcie na diodzie przewodzącej prąd I_F .

W tablicy 3 jest podane szczytowe napięcie przewodzenia U_{FM} definiowane jako największa chwilowa wartość napięcia przewodzenia spowodowana przepływem prądu przewodzenia I_{FM} przy określonej temperaturze złącza T_j . Wartość prądu, który może przepływać przez diodę, wynika z mocy wydzielającej się w przewodzącym złączu oraz z szybkości odprowadzenia ciepła ze złącza o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze T_{jm} . Najbardziej charakterystyczne parametry, określające dopuszczalną obciążalność prądową, to:

I_{FRMS} — skuteczny prąd przewodzenia jednego okresu przemiennej,

$I_{F(AV)}$ — prąd graniczny-maksymalny średni prąd przewodzenia jednego okresu napięcia sinusoidalnego (kąt przewodzenia 180° , częstotliwość 50 Hz). Praca z prądem granicznym jest możliwa, jeśli temperatura obudowy T_c nie przekracza określonej wartości.

Każda dioda może pracować w układzie innym niż jednofazowy oraz w temperaturze otoczenia bliskiej wartości maksymalnej dopuszczalnej temperatury struktury krzemowej, po wprowadzeniu odpowiedniej korekty prądu przewodzenia zgodnie z rys. 12, 14, 16, 23, 24, 27, 28, 34, 35.

Należy zwrócić uwagę, że przy obciążeniu prądem granicznym $I_{F(AV)}$ nie dopuszcza się roboczych przeciążeń diody. W czasie eksploatacji dioda może wytrzymać bez uszkodzenia określoną liczbę przebiegów i przeciążeń prądowych awaryj-

Tablica 3. Podstawowe parametry diod

Parametr	Sym-bol	Je-dno-stka	Warunki pomiaru	D22-10 D22-10R	D32-32 D32-32R	D32-40 D32-40R	DR22-10 DR22-10R
Prąd graniczny	$I_{F(AV)}$	A	$T_c = 100^\circ C$	10	32	40	10
Powtarzalne napięcie wsteczne	U_{RRM}	V	T_{jm}	50 ÷ ÷ 1600	100 ÷ ÷ 1200	100 ÷ ÷ 1200	100 ÷ 800
Niepowtarzalny szczytowy prąd przewodzenia	I_{FSM}	A	$T_{jm}, U_R = 0,$ $t = 10 \text{ ms}$	190	500	600	180
Parametr przeciążeniowy	I^2t	A ² s	$T_j = 140^\circ C$	180	1250	1800	162
Skuteczny prąd przewodzenia	I_{FRMS}	A		15,7	50	62,8	15,7
Powtarzalny szczytowy prąd wsteczny	I_{RRM}	mA	$U_R = U_{RRM}$	6	6	6	6
Szczytowe napięcie przewodzenia	U_{FM}	V	I_{FM}, T_{jm}	1,5	1,7	1,55	2,3
Ładunek przejściowy	Q_{rr}	μAs	$t_{imp} = 150 \mu s$	30	80	100	¹⁾ gr 7 ≤ 1 ¹⁾ gr 8 $\leq 0,63$
Rezystancja termiczna złącze-obudowa	R_{thj-c}	°C/W	DC	2,5	0,9	0,9	1,7
Maksymalna temperatura złącza	T_{jm}	°C		140	140	140	140
Minimalna temperatura przechowywania	T_{jmin}	°C		-25	-25	-25	-25
Dopuszczalna temperatura obudowy	T_c	°C		100	95	95	100
Zakres momentu dokręcającego do radiatora		N·m		1,2 ÷ ÷ 1,5	2 ÷ 2,5	2 ÷ 2,5	1,2 ÷ 1,5
Masa		g		7	20	20	7
Zalecany typ radiatora				R160g5	RM80g6	RM100g6	R160g5

¹⁾ Czas odzyskiwania zdolności zaworowej w [μs]

**Rys. 1. Szkic obudowy diod
D22-10, D22-10R, DR22-10,
DR22-10R**

Rys. 2. Szkic obudowy diod D32-32, D32-32R, D32-40, D32-40R

**Rys. 3. Szkic obudowy tyrs-
torów T22-8, T22-10 i triaków
TS22-8, TS22-10**

**Rys. 4. Szkic obudowy tyrys-
torów T32-16, T32-20, T32-25
i triaków TS32-16, TS32-20**

1 - Bramka G
4,2 - Anoda A2
3 - Anoda A1

Rys. 5. Szkic obudowy triaka TS20-5

Rys. 6. Charakterystyka napięciowo-prądowa diody prostowniczej

1 — charakterystyka w kierunku przewodzenia; 2 — charakterystyka w kierunku wstecznym; 3 — obszar przebiecia; 4 — aproksymacja prostoliniowa charakterystyki dla kierunku przewodzenia; 5 — napięcie progowe; 6 — rezystancja dynamiczna; 7 — napięcie przebiecia

Rys. 7. Przebiegi czasowe prądu i napięcia w diodzie prostowniczej ilustrujące procesy przejściowe

**Rys. 8. Dioda D22-10.
Charakterystyka przewodzenia**


Rys. 9. Dioda D22-10. Przejściowa impedancja cieplna złącze-obudowa (DC)

Rys. 10. Dioda D22-10. Charakterystyka przeciążalności granicznej


Rys. 11. Dioda D22-10. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym

Rys. 12. Dioda D22-10. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym.


Rys. 13. Dioda D22-10. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

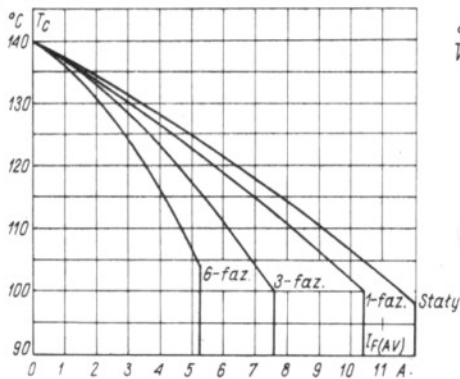


Rys. 14. Dioda D22-10. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

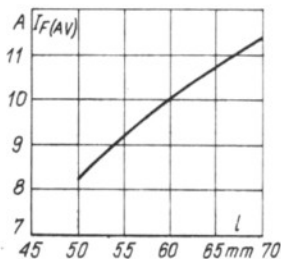


Rys. 17. Dioda D22-10. Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od długości radiatora typu R1

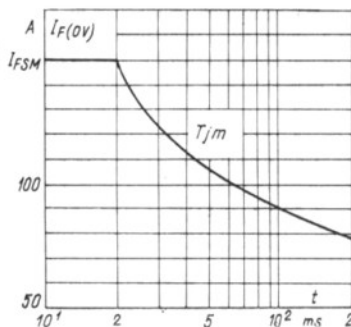


Rys. 20. Dioda D32-40. Charakterystyka przeciążalności granicznej

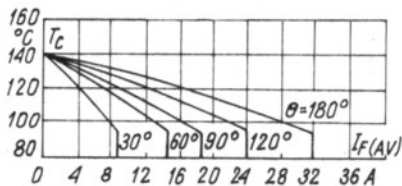


Rys. 23. Dioda D32-32. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym

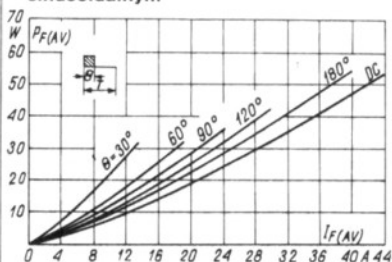


Rys. 26. Dioda D32-40. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

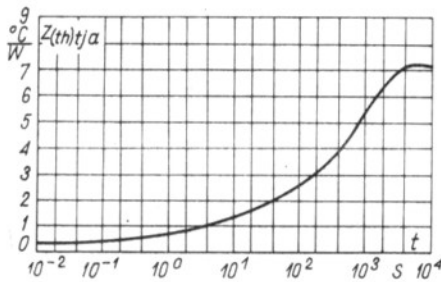


Rys. 15. Dioda D22-10. Przejściowa impedancja cieplna złącze-otoczenie (DC). (Radiator R160g5. Chłodzenie naturalne)

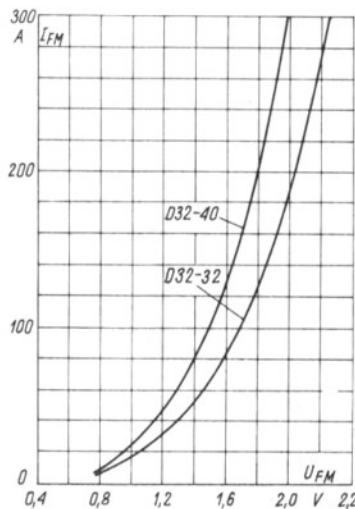


Rys. 18. Diody D32-32, D32-40. Charakterystyka przewodzenia

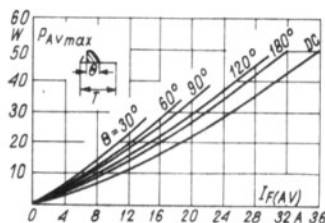


Rys. 21. Dioda D32-32. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym

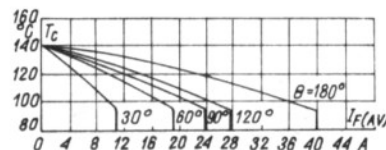


Rys. 24. Dioda D32-40. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym

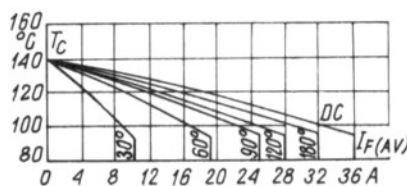


Rys. 27. Dioda D32-32. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

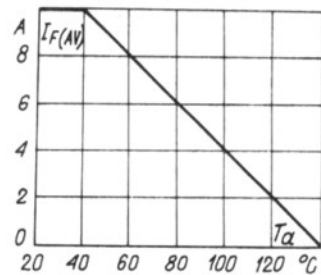


Rys. 16. Dioda D22-10. Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od temperatury otoczenia. (Radiator R160g5)

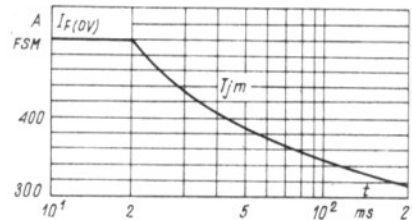


Rys. 19. Dioda D32-32. Charakterystyka przeciążalności granicznej

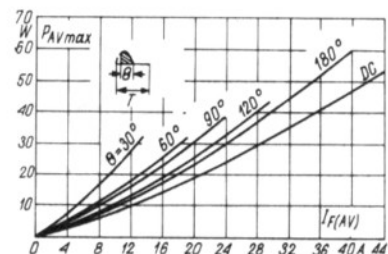


Rys. 22. Dioda D32-40. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym

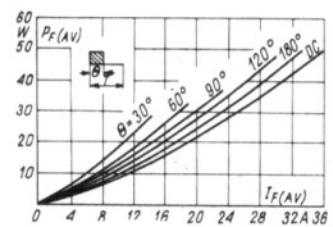


Rys. 25. Dioda D32-32. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

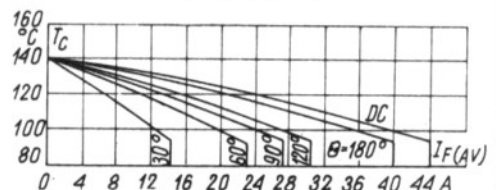


Rys. 28. Dioda D32-40. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

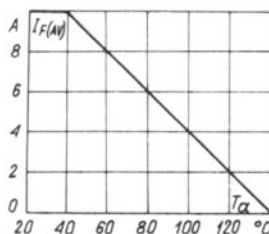


Rys. 29. Dioda DR22-10. Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od temperatury otoczenia. Radiator R160g5

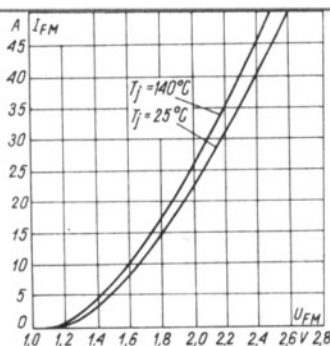


Rys. 30. Dioda DR22-10. Charakterystyka przewodzenia

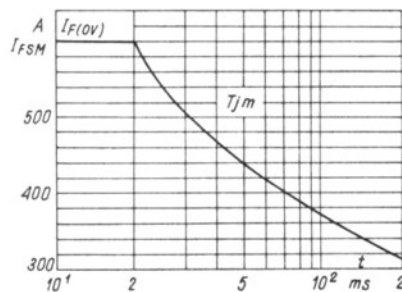


Rys. 31. Dioda DR22-10. Charakterystyka przeciążalności granicznej

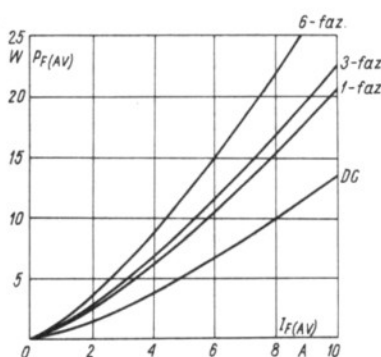


Rys. 32. Dioda DR22-10. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia przy przebiegu sinusoidalnym

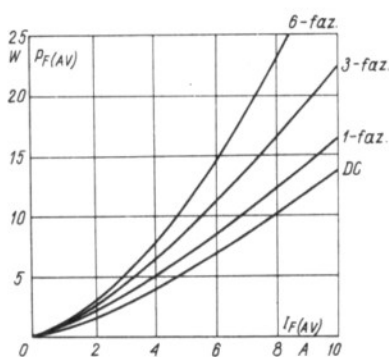


Rys. 33. Dioda DR22-10. Zależność maksymalnych strat mocy od prądu przewodzenia przy przebiegu prostokątnym

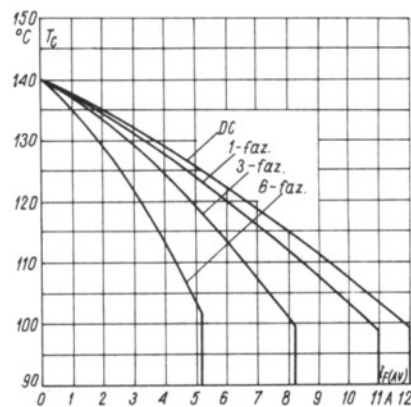


Rys. 34. Dioda DR22-10. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu prostokątnym

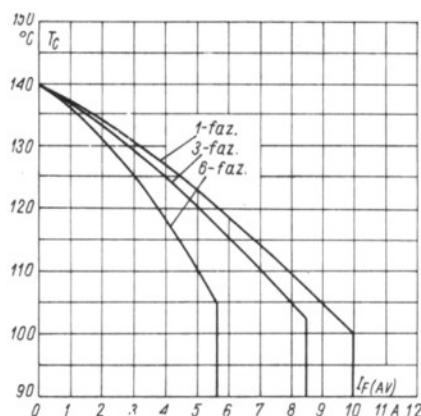

Rys. 35. Dioda DR22-10. Zależność maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy od prądu przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym

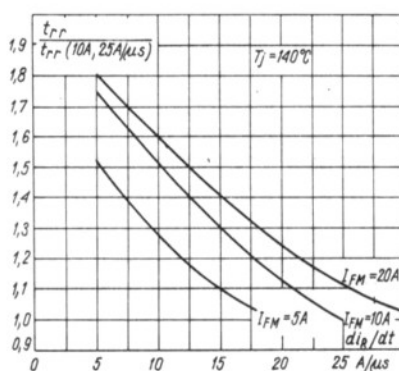

Rys. 36. Dioda DR22-10. Zależność czasu odzyskiwania zdolności zaworowej t_{rr} od stromości opadania prądu przewodzenia

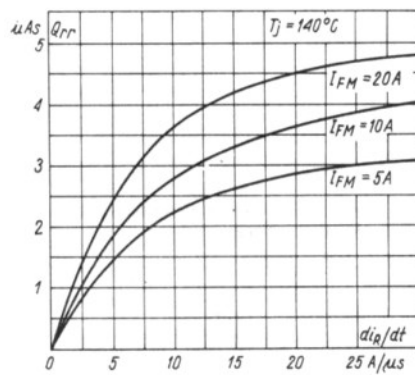

Rys. 37. Dioda DR22-10. Zależność ładunku przejściowego Q_{rr} od stromości opadania prądu przewodzenia

nych. Każde przekroczenie niepowtarzalnego napięcia wstecznego U_{RSM} (tabl. 2) jest niebezpieczne dla diody i może doprowadzić do jej uszkodzenia napięciowego. Dopuszczalne przeciążenia prądowe zależą od amplitudy prądu oraz od czasu jego trwania. Na rys. 10, 19, 20, 31 przedstawiono krzywe granicznej przeciążalności prądowej, z których można określić niepowtarzalny prąd przewodzenia I_{FSM} . Wpływ czasu trwania przeciążenia określa parametr przeciążeniowy I^2 (tabl. 3). Kształt charakterystyki diody dla polaryzacji zaworowej (III ćwiartka rys. 6) zależy od temperatury struktury p-n. Przy stałej wartości doprowadzonego napięcia prąd wsteczny wzrasta ze wzrostem temperatury złącza, aż do uszkodzenia

diody. W tablicy 3 podana jest wartość temperatury T_{jm} , która nie powoduje zniszczenia diody.

Na podstawie charakterystyki dla polaryzacji zaporowej definiowane są parametry:

— U_{RRM} powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne — największa chwilowa wartość napięcia wstecznego diody z uwzględnieniem wszystkich powtarzalnych napięć przejściowych w całym zakresie temperatur pracy.

— U_{RSM} niepowtarzalne szczytowe napięcie wsteczne — największa chwilowa wartość jakiegokolwiek niepowtarzalnego napięcia wstecznego występującego na diodzie w całym zakresie temperatur pracy. Według wartości niepowtarzalnego napięcia szczytowego dobiera się ochronę przepięciową.

Tablica 4. Odpowiedniki diod średniej mocy

LAMINA	D22-10 D22-10R	D32-32 D32-32R	D32-40 D32-40R	DR22-10 DR22-10R
AEG	D8		D34N, D34NR	
BBC	DSH6, DS6			
MARCONI	M6, M6R	M25, M25R	M41, M41R	MF10
SEMI-KRON		SKN26, SKR26		
SIEMENS	SS i D04		SS i E13	
THOM-SON			RP1040, (R)	
WEST-CODE	S...AN12	S...GN31	S...GN40	
AEJ			M40, 03A, M40, 03K	

W zależności od dziedziny zastosowań urządzeń przekształtnikowych z diodami stosuje się różne wartości współczynników rezerwy napięć pracy w stosunku do napięć niepowtarzalnych. Na ogół współczynniki te wahają się od 0,4 do 0,67, tzn. dopuszcza się napięcie pracy nie przekraczające $40 \div 67\%$ wartości niepowtarzalnego napięcia dla danego typu diody. Z charakterystyki wstecznej z rys. 6 określa się również powtarzalny szczytowy prąd wsteczny I_{RRM} . Jego wartość związana jest z powtarzalnym szczytowym napięciem wstecznym U_{RRM} . Na wartość prądu wstecznego I_{RRM} największy wpływ ma temperatura pracy, ponieważ ze wzrostem temperatury prąd wsteczny rośnie wykładniczo.

Diody krzemowe średniej mocy pracują poprawnie w przedziale temperatury $-25^{\circ}\text{C} \div +140^{\circ}\text{C}$.

Wartość ładunku przejściowego Q_{rr} w diodzie prostowniczej decyduje o jej granicznej częstotliwości pracy. Z ładunkiem Q_{rr} związany jest czas odzyskania zdolności zaworowej t_{rr} , a także przejściowy prąd wsteczny I_{RM} .

Czas odzyskiwania zdolności zaworowej t_{rr} określa przedział czasu między momentem, w którym przy przechodzeniu diody ze stanu przewodzenia do zaporowego, prąd jest równy zero, a momentem, w którym ekstrapolowany prąd wsteczny osiąga wartość zero (rys. 7). Ładunek przejściowy Q_{rr} , to ładunek zgromadzony w diodzie prostowniczej po przejściu jej od określonej wartości prądu przewodzenia do określonych warunków polaryzacji wstecznej (rys. 7). Wartość ładunku przejściowego trzeba uwzględnić przy dobieraniu diod do pracy w połączeniu szeregowym oraz przy wybieraniu zabezpieczeń przepięciowych. W praktyce Q_{rr} oblicza się ze wzoru:

$$Q_{rr} = 1/2 \cdot I_{RM} \cdot t_{rr}$$

w którym:

I_{RM} — maksymalna wartość przejściowego prądu wstecznego.

Wartość ładunku przejściowego zależy od amplitudy prądu przewodzenia, poprzedzającego stan przejściowy, od stromości opadania prądu przewodzenia di_R/dt określonej przy przejściu przez wartość zerową oraz od temperatury struktury p-n. Ładunek przejściowy zwiększa się przy wzroście prądu przewodzenia (rys. 37). W diodach szybkich ładunek przejściowy jest kilkakrotnie mniejszy niż ładunek w diodach prostowniczych przewidzianych do pracy przy częstotliwości przemysłowej ($50 \div 60$ Hz). W takich samych warunkach przełączania wzrost ładunku przejściowego powoduje wzrost strat mocy. Wpływ stromości opadania prądu przewodzenia na zmiany czasu odzyskiwania zdolności zaworowej przedstawiono na rys. 36.

Oddzielną grupę parametrów diody stanowią parametry cieplne. Szczególne znaczenie ma dopuszczalny zakres temperatur pracy struktury krzemowej ($T_{jmin} \div T_{jmax}$), wartość rezystancji cieplnej R_{thjc} , wykres przejściowej impedancji cieplnej w funkcji czasu $Z_{thjc} = f(t)$ i moc strat $P_{T(AV)}$. Maksymalnej dopuszczalnej temperatury T_{jmax} nie powinno się przekraczać w warunkach eksploatacji. Maksymalną temperaturę pracy diody określa się w dopuszczalnej temperaturze otoczenia

$T_a = +40^{\circ}\text{C}$. Przy wzroście temperatury otoczenia ponad tę wartość konieczna jest korekta prądu przewodzenia.

Rezystancja cieplna złącze-obudowa R_{thjc} jest określana jako stosunek różnicy temperatury złącza i przyjętego punktu obudowy (na sześciokątne diody) do strat mocy w diodzie. W danych technicznych (tabl. 3) wartość R_{thjc} jest określona dla prądu stałego (DC). Dla prądu sinusoidalnego 50 Hz i kąta przewodzenia 180° rezystancja R_{thjc} jest większa o około 10%. Przejściowa impedancja cieplna Z_{thjc} to stosunek różnicy przyrostu temperatury złącza i przyrostu temperatury określonego zewnętrznego punktu kontrolnego, w końcu przedziału czasowego t , do amplitudy prostokątnego impulsu strat mocy, wywołującego tę zmianę temperatury.

Średnie straty mocy w stanie przewodzenia $P_{T(AV)}$ definiuje się jako iloczyn chwilowych wartości prądu i napięcia w stanie przewodzenia, uśredniony za cały okres (rys. 11, 13, 21, 22, 25, 26, 32, 33).

Diody, tyrystory i triaki są przystosowane do współpracy z radiatorami, których zadaniem jest skuteczne i szybkie odprowadzenie energii cieplnej wytwarzanej w czasie pracy elementu. Wielowarstwowa struktura półprzewodnikowa jest źródłem energii, która przepływając do otoczenia napotyka rezystancje cieplne: wewnętrzną, między strukturą a obudową (R_{thjc}), przejścia między obudową a radiatorem (R_{thcr}) oraz radiatora (R_{thra}). Podstawową zasadą prawidłowego montażu elementu półprzewodnikowego na radiatorze jest uzyskanie minimalnej rezystancji cieplnej R_{thcr} . Osiąga się to przez:

- zapewnienie odpowiednio czystej i gładkiej powierzchni styku zarówno obudowy, jak i radiatora;
- stosowanie smaru silikonowego w miejscu styku w celu zabezpieczenia przed korozją i polepszenia przewodności cieplnej;
- zapewnienie odpowiedniej siły dociskającej element półprzewodnikowy do radiatora (tabl. 3).

W wypadku montażu na płytce, otwór przelotowy nie powinien być większy niż 0,5 mm od średnicy śruby, przy czym nie-dopuszczalna jest faza w otworze.

Lutowanie końcówek górnych powinno odbywać się przy zastosowaniu lutu o temperaturze nie przekraczającej 250°C i lutownicy o mocy $50 \div 60$ W. Czas lutowania nie powinien być dłuższy niż $2 \div 3$ s, aby nie spowodować przegrzania przyrządu. Należy pamiętać, że na wyprowadzenia górne nie można działać siłą większą niż 0,1 Nm.

Odpowiedniki diod średniej mocy przedstawiono w tablicy 4.

□

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki

meditronik

oferuje:

— układy scalone BU208A	16 000 zł
— układy scalone BC237/307	400 zł
— wyświetlacze LCD 3,5 cyfry/13 mm	49 400 zł
— diody Zenera — 370 zł — diody impuls — 150 zł	
— 6116 — 15 900 zł — 6264 — 35 300 zł	
— 62256 — 125 400 zł — 82450 — 27 000 zł	
— 41256-100 — 32 300 zł — 51100-100 — 134 400 zł	
— 2732A — 40 700 zł — 27C128-20C — 42 200 zł	
— 27256-200 — 49 100 zł — PAL16L8 — 16 200 zł	
— GAL16V8 — 16 600 zł — GAL20V8 — 30 000 zł	
— ICL7106 — 33 200 zł — ICL7107 — 44 700 zł	
— 3481/2/3/4 — 14 500 zł — UM66T — 5 200 zł	
— UA741CN — 260 zł — MDA2062 — 42 000 zł	
— SAA1250 — 45 200 zł — SAA1293-2 — 79 000 zł	
— SAA1290 — 120 000 zł — TBA2800 — 19 000 zł	

Ceny na dzień 05.04.90

Nasz adres: 00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (02) 635-22-64

fax (02) 635-21-95, tlix 816075 medi pl RO/0044/90

Amplituner AT9100

Bohdan Kwiatkowski

Amplituner AT9100 jest produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka od kilku lat. Spełnia on wymagania klasy hi-fi. Jest przystosowany do współpracy z zestawami głośnikowymi o impedancji znamionowej 8 Ω i mocy znamionowej 60 W.

Amplituner wzorniczo i użytkowo jest dostosowany do magnetofonów serii M9100 produkcji ZRK. Może również współpracować z gramofonami z wkładką magnetyczną (MM).

Schemat amplitunera przedstawiono na rys. 1, 2, 3

Dane techniczne

Zakresy fal:

— długie (D)	148,5 ÷ 305 kHz
— średnie (S)	525 ÷ 1605 kHz
— krótkie (K), pasmo 49 m	5,95 ÷ 6,2 MHz
— krótkie, pasmo 41 m	7,1 ÷ 7,3 MHz
— krótkie, pasmo 31 m	9,5 ÷ 9,9 MHz
— krótkie, pasmo 25 m	11,65 ÷ 12,08 MHz
— krótkie, pasmo 19 m	15,1 ÷ 15,6 MHz
— krótkie, pasmo 16 m	17,55 ÷ 17,9 MHz
— krótkie, pasmo 13 m	21,45 ÷ 21,75 MHz
— ultrakrótkie (UKF)	65,5 ÷ 74 MHz

Czułość użytkowa:

— z anteny ferrytowej	
fale długie	1 mV/m
fale średnie	0,8 mV/m
— z anteny zewnętrznej	
fale długie	100 μ V
fale średnie	60 μ V
fale krótkie	30 μ V (13 m, 16 m)
fale ultrakrótkie ($Z_a = 75 \Omega$)	20 μ V (49 m–19 m)
mono	1,5 μ V
stereo	20 μ V

Selektywność:

tor AM	36 dB
tor FM	40 dB
Tłumienie sygnałów lustrzanych:	
fale długie	42 dB
fale średnie	46 dB
fale krótkie	20 dB
fale ultrakrótkie	60 dB
Tłumienie sygnałów p.cz.	
tor AM	40 dB
tor FM	70 dB
Tłumienie przesłuchu między kanałami na zakresie UKF	30 dB
Znamionowa moc wyjściowa:	27 W
Znamionowy współczynnik zawartości harmonicznej toru m.cz.:	0,2%
Zakres regulacji barwy dźwięku (100 Hz i 10 kHz):	± 7 dB
Odstęp od napięć zakłócających z wejść	
TAPE i AUX (odniesiony do mocy znamionowej):	80 dB
PHONO	70 dB

Właściwości użytkowe amplitunera

Amplituner ma rozbudowany program użytkowy. W odniesieniu do części radiowej oznacza to możliwość korzystania zarówno z anten symetrycznych ($Z_a = 300 \Omega$), jak i instalacji antenowych niesymetrycznych ($Z_a = 75 \Omega$). Na zakresach fal średnich i długich można korzystać zarówno z anteny zewnętrznej, jak i wbudowanej anteny ferrytowej o zmiennym (ustalonym) położeniu. Amplituner jest wyposażony w trypunktowy programator działający na zakresie UKF. Tor m.cz. jest przystosowany do korzystania z wielu źródeł wybieranych przełącznikiem wejść.

Każde ze źródeł jest komutowane na wyjścia do zapisu. Amplituner jest wyposażony w filtry LOW i HIGH, tzw. korekcję fizjologiczną LOUDNESS (wyłączalną) oraz w klawisz DEFE-AT umożliwiający ominięcie stopnia regulacji barwy dźwięku. Ma wyjście słuchawkowe oraz możliwość odłączania zespołów głośnikowych.

Opis układu

Amplituner jest zbudowany z następujących bloków funkcjonalnych połączonych za pomocą złącz:

- tunera,
- układu do odbioru fal krótkich (przystawka krótkofalowa PKF),
- zespołu przedwzmacniacza zawierającego również układy zasilania i stabilizacji napięcia do tunera i przystawki,
- wzmacniacza mocy wraz z układem zasilającym.

Ten podział na bloki umożliwia uzyskanie, przy niewielkich zmianach konstrukcyjnych, możliwości produkcji takich wyrobów, jak tuner (T7010), czy radiomagnetofon kasetowy.

Amplituner był produkowany w wersji krajowej (zakres OIRT) oraz z niewielkimi modyfikacjami w standardzie CCIR.

Tor FM


Tor odbioru FM składa się z następujących zespołów:

- głowica przestrajana warikapowo o konwencjonalnej konstrukcji ze wzmacniaczem w.cz. (T1), heterodyną (T3) i mieszaczem (T2). Głowica jest objęta pętlą ARCz, przy czym sygnał ARCz jest pobierany z wyprowadzenia 7 układu scalonego US1 (ARCz można wyłączyć do dokładnego dostrojenia przy użyciu wskaźnika FM TUNING).

- układ p.cz. zawiera dwuobwodowy filtr LC (L9, L10), stopień separujący (T4), dwa ceramiczne filtry pasmowe (F1, F2) oraz układ scalony US1 (UL1200N) który zapewnia duże wzmocnienie sygnału p.cz., jest ogranicznikiem i demodulatorem koincydencyjnym sygnału FM. Ponadto układ ten jest źródłem sygnału ARCz oraz źródłem sygnału dla wskaźnika natężenia pola (AM/FM SIGNAL) i wskaźnika dostrojenia (FM TUNING). W układzie tym jest realizowane również wyciszenie (MUTE) zarówno przy przestrajaniu, jak i w sytuacji, gdy odbierany sygnał jest niedostatecznie duży. Funkcja wyciszania jest włączana klawiszem MUTE. Działanie układu wyciszania jest wspomagane przez układ z tranzystorem T7 i diodą D10. Rezystor nastawny R39 ustala czułość wskaźnika pola, rezystor R43 — zero wskaźnika FM TUNING. Układ z tranzystorem T9, diodą D11 i kondensatorem C88 zapobiega trzaskom przy przełączaniu zakresów i programów.

- dekodery sygnału stereofonicznego US3 (UL1621N), do którego jest doprowadzony sygnał z wyjścia m.cz. układu US2 lub z monofonicznego toru AM, za pomocą stopnia o niewielkim wzmocnieniu (tranzystor T8). Układ UL1621N działa w ten sposób, że przy obecności sygnału pilota 19 kHz następuje rozdzielenie kanałów L i P, natomiast w wypadku monofonicznego sygnału FM lub sygnału pochodzącego z toru AM na obu wyjściach L i P (wyprowadzenia 4 i 5), pojawia się napięcie m.cz. o poziomie bliskim do poziomu napięcia wejściowego. Układ scalony UL1621 jest nowoczesnym dekodery (odpowiednik układu TCA4500 f-my Motorola), w którym następuje odtworzenie sygnału podnośnej z użyciem pętli fazowej PLL (synchronizują wewnętrzny generator 228 kHz ze składową pilota w zespolonym sygnale stereofonicznym). Generator 228 kHz jest zewnętrznie strojony za pomocą rezystora nastawnego R82. Gdy poziom pilota jest odpowiednio duży, wówczas następuje nie tylko dekodowanie sygnału stereofonicznego, ale także wewnętrzny przerzutnik umożliwia zaświecenie się diody sygnalizującej odbiór stereo. Między wyjściami układu US3 a wejściem przedwzmacniacza znajdują się amplifiltry RC, których zadaniem jest tłumienie

142	5	144	101	102	103	105	112	107	109	110	111	113	114	119	121	122	123	224
					104		106			108	125			115	120		124	
130			101		102	105	106										223	
128					103												4	2
																	5	3
																	1	6
																	7	7

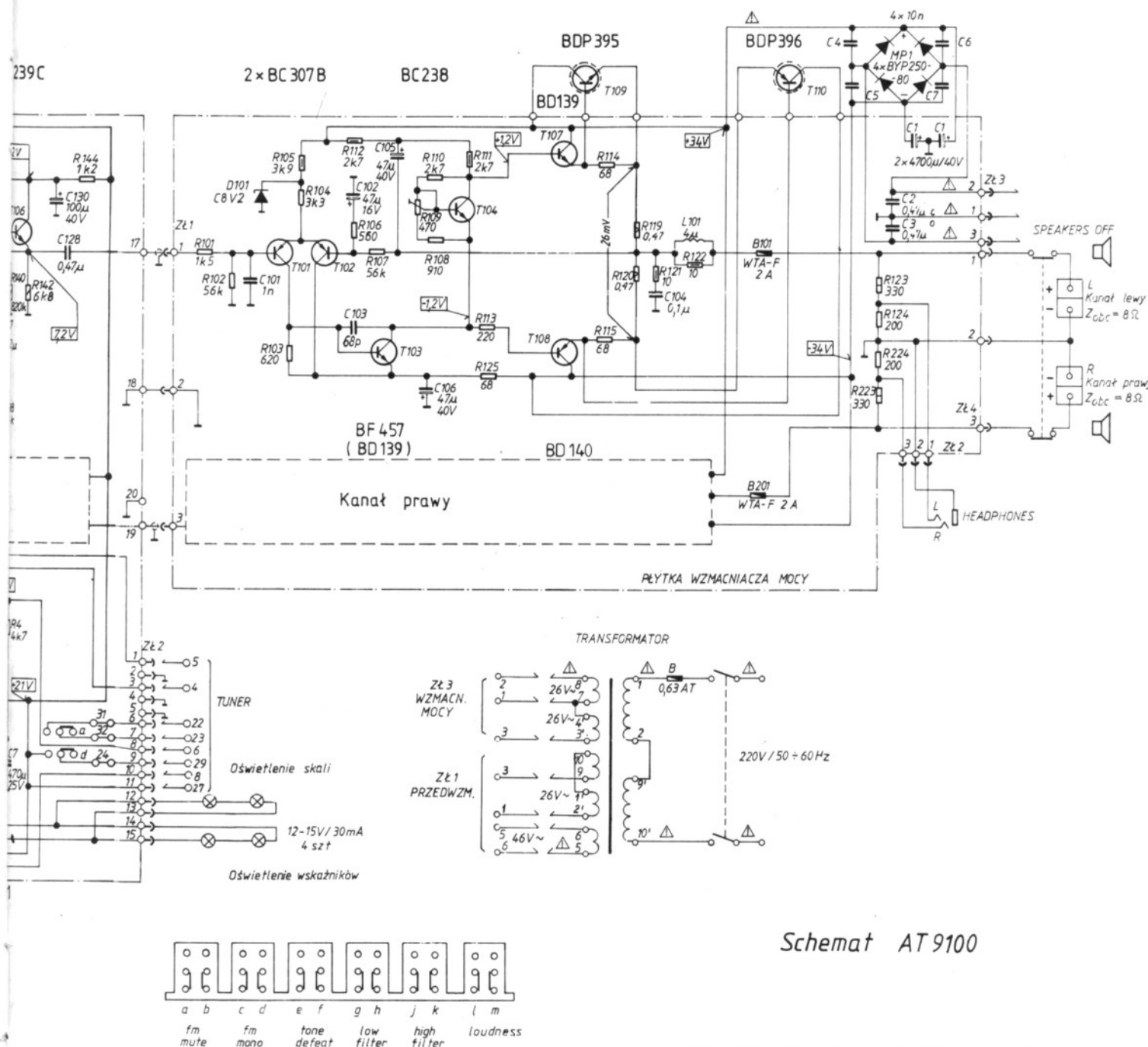

Schemat AT9100

Rys. 2. Schemat amplitunera AT9100 — wzmacniacz mocy

sygnału pilota. Strojenie amplifiltrów polega na regulacji rezystorów nastawnych R105, R109 (kanał L) oraz R106 i R110 (kanał P) do chwili uzyskania minimalnego napięcia pilota na wyjściu. Odbiór stereofoniczny jest blokowany zewnętrznie przez wciśnięcie klawisza MONO/STEREO lub w stanach nieustalonych (np. przy przełączeniach). Do sumowania logicznego tych sygnałów służy tranzystor T10. Rezystor nastawny R90 umożliwia regulację separacji kanałów L i P, natomiast dwójniki R92, C98 oraz R91, C97, ustalają deefazę dla przyjętego standardu.


Tor AM

W torze AM wykorzystano układ scalony US2 pełniący funkcję wzmacniacza w.cz., heterodyny, mieszacza, wzmacniacza p.cz. i układu ARW. W trakcie produkcji stosowano układy A244D (RFT), TCA440 (SIEMENS) i UL1203N (CEMI). Nie powodowało to jednak istotnych zmian w otoczeniu układu scalonego. Strojenie odbywa się przez regulację kondensatora obrotowego w obwodzie wejściowym i heterodynie. Do separacji obwodu wejściowego od wejścia układu US2

80 81, 120 27 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 92, 91, 93, 35, 123, 122, 126, 96, 97, 36, 38, 41, 42, 39, 103, 43, 45, 44, 46, 108 121, 47 48, 49
 75, 85, 86, 87, 88, 89 83, 82, 84, 90 94 124, 95 98, 99, 100, 37, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
 30, 90, 91, 32 31, 92, 93, 33, 95, 94, 96 34, 35 38, 98, 39, 97, 40 36, 37, 41, 43, 42, 99, 100, 44, 101, 102, 103, 106, 107, 47, 48, 49, 51, 45 110, 111 112, 113, 52, 121, 122
 46 104, 105, 108, 109

Tabela napięć statycznych


T1	B +7,4
	C +12
	E +6,7
T2	B
	C +16
	E +2,0
T3	B
	C +15,5
	E +3,7
T4	B
	C +6,7
	E +4,0
T5	B
	C +12
	S +1,0
T6	B
	C +11
	E +0,6
T7	B
	C +7,0
	E 0
T8	B
	C +7,8
	E +2,7
T11	B
	C +11
	E +4,0
T12	B
	C +11
	E +4,0
	1 +2,6
	2 +2,6
	3 +2,6
	4 0
	5
	6 +5,5
	7 +5,5
US1	8
	9
	10 +5,5
	11 +13
	12 +3,0
	13 +0,1
	14 0
	15
	16 0
US2	1 +2,1
	2 +2,1
	3 +0,04
	4 +1,8
	5 +1,8
	6 +13,2
	7 +0,07
	8 0
	9 +0,07
	10
	11 +1,6
	12 +1,6
	13 +1,6
	14 +13,2
	15 +13,2
	16 +13,2
US3	1 +3,0
	2
	3 +5,6
	4 +2,0
	5 +1,8
	6 +5,5
	7
	8 0
	9 +2,3
	10 +2,3
	11 +4,0
	12 +2,3
	13 +2,3
	14 +2,3
	15 +3,8
	16 +12,0

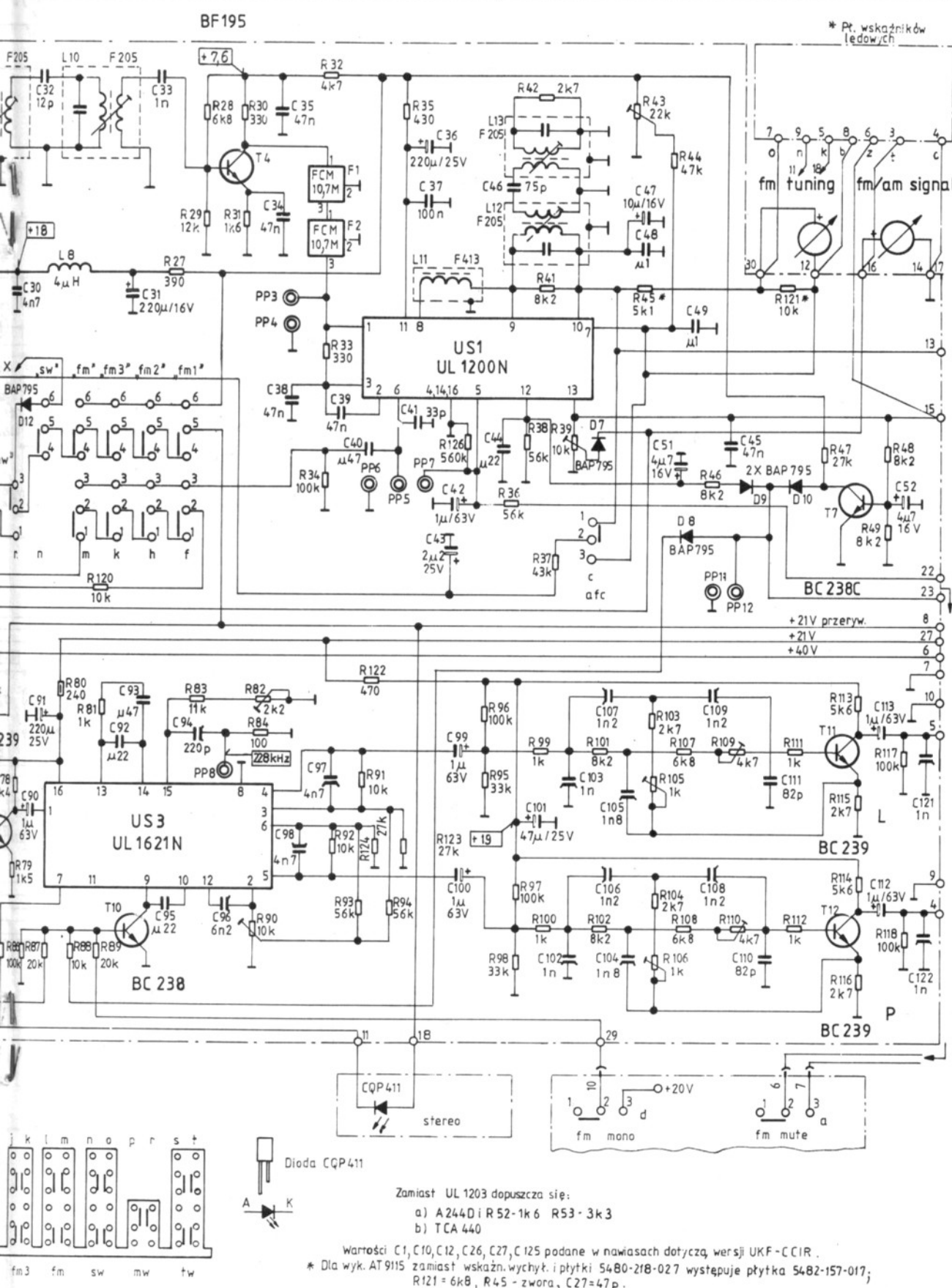

amplitunera AT9100 — część radiowa

SCHEMAT AT 9100 TUNER

R	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	P1	P2	120	122	123	124	126	127	129	130	133	134	135	136	137	1	141	2	3	4
C		103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138

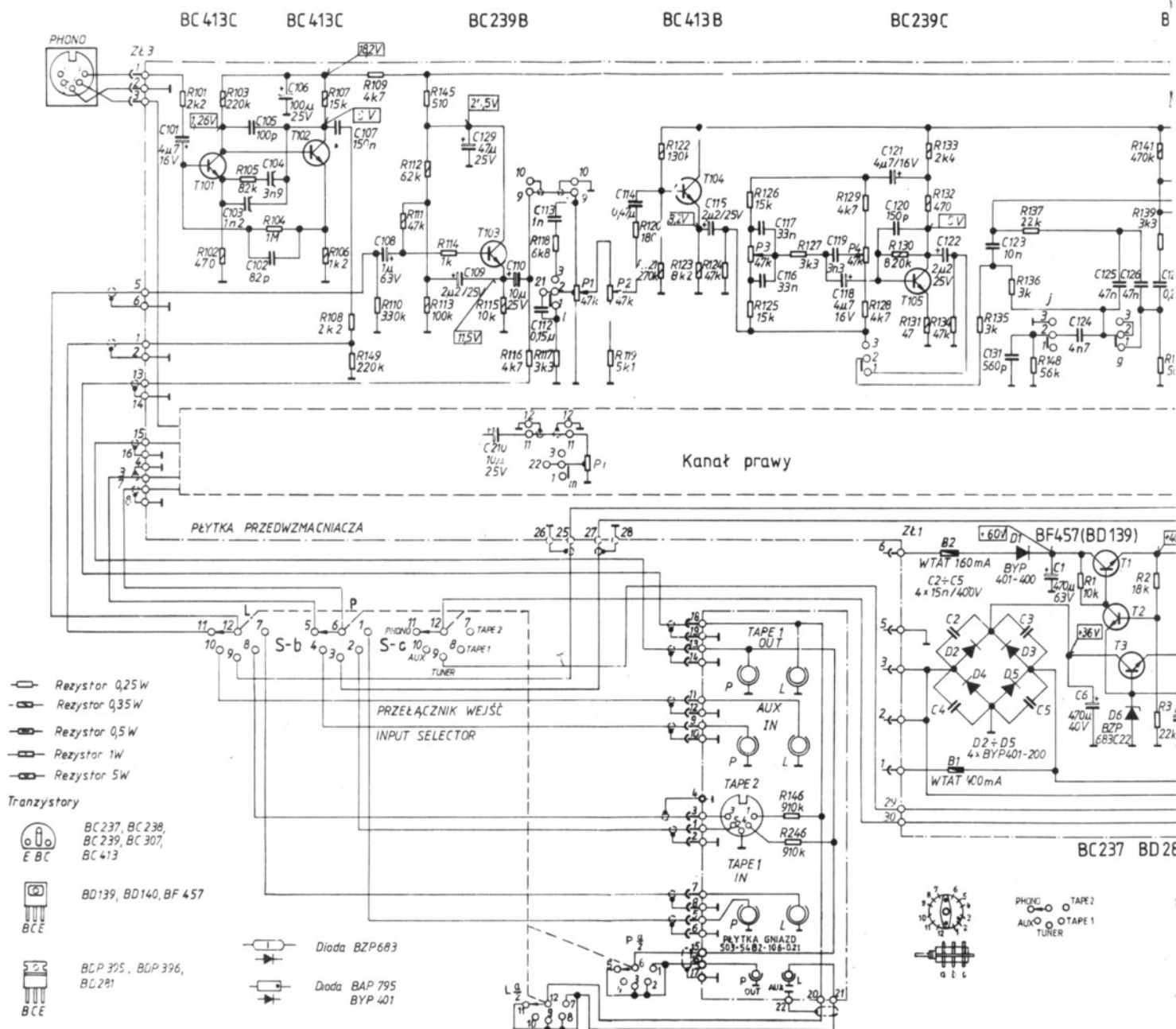

zastosowano tranzystor polowy w.cz. — T5. Selektancję toru uzyskano przez użycie filtra ceramicznego BR01 w połączeniu z filtrami F122 i F123. Filtry te również dopasowują filtr BR01 od strony wyjścia i wejścia. Detektor AM, zbudowany z elementów D6, R61, C82, jest również źródłem sygnału ARW skierowanego do wyprowadzeń 9 US2 wzmacniacza ARW. Sygnał m.cz., przez tranzystor T6 służący do dodatkowego wzmocnienia uzyskanego napięcia, jest doprowadzony do wejścia układu US3. Aby nie zachodziły istotne różnice

między poziomem sygnału AM i FM, sygnał ten jest regulowany rezystorem R67. Za zbliżone warunki odbioru przyjęto sygnał FM 10 mV przy dewiacji $\Delta F = 15$ kHz, sygnał AM — 100 mV i współczynnik głębokości modulacji $m = 30\%$

W układzie US2 znajduje się również źródło sygnału stałego proporcjonalnego do wielkości natężenia pola odbieranej stacji. Sygnał ten regulowany rezystorem nastawnym R56 jest doprowadzany do wskaźnika FM/AM Signal.

Układ PKF

Układ ten umożliwia odbiór stacji w pasmach fal krótkich (wybieranych klawiszami) z zastosowaniem podwójnej przemiany. Na wyjściu uzyskuje się sygnał p.cz. o częstotliwości środkowej 2,02 MHz. Cewki L1 ÷ L14 w połączeniu z warikapem D1 tworzą obwody wejściowe. Cewki L8 ÷ L14 wchodzi w skład obwodów heterodyny (T2). Jako mieszacz zastosowano tranzystor polowy T1. Dzielnik pojemnościowy C1, C3 dopasowuje wejścia mieszacza do obwodów wejściowych. Sygnał p.cz. jest doprowadzony do wejścia układu scalonego US2, gdzie przy ustalonej częstotliwości heterodyny (kondensator C117 i trymer C119) następuje druga przemiana. Wzmocnienie napięciowe przystawki PKF wynosi ok. 16 dB.

Tor m.cz.

Sygnały pochodzące z różnych źródeł są doprowadzane przez przełącznik wejść do stopnia separującego T103 (T203).


Sygnał z wejścia dla gramofonu magnetycznego steruje przedwzmacniacz korekcyjny T101, T102 (T201, T202), który poza korekcją powoduje wyrównanie poziomu z innymi wejściami. Następny człon zespołu przedwzmacniacza to regulator barwy T104 (T204), T105 (T205). Wzmocnienie stopnia przy ustawieniu regulatora na charakterystykę maksymalnie płaską jest bliskie jedności, dzięki czemu przełączenie TON/DEFEAT nie powoduje zauważalnej zmiany głośności. Wyłączalne filtry LOW i HIGH są wykonane w postaci amplifiltru RC z tranzystorem T106 (T206).

W zespole przedwzmacniacza znajdują się również układy prostownicze i stabilizujące napięcie dla toru m.cz. małego sygnału, toru radiowego i dla warikapów. Wzmacniacz mocy ma własny układ prostowniczy ze scalonym prostownikiem mostkowym.

Sam wzmacniacz mocy stanowi układ konwencjonalnego wzmacniacza dużej mocy zasilanego napięciem symetrycznym.

W związku z tym, że spotykamy się z licznymi zapytaniami w sprawie wyboru zestawów głośnikowych do współpracy z amplitunerem, podaję kilka informacji.

Moc znamionowa wzmacniacza mocy, to moc uzyskiwana jednocześnie w obu kanałach przy wysterowaniu sygnałem sinusoidalnym przy małych zniekształceniach ($h = 0,2\%$). Moc uzyskiwana ze wzmacniacza w obu kanałach przy zniekształceniach tolerowanych przez słuchacza, np. $h = 10\%$ jest znacznie większa i wynosi ok. 40 W. Moc ta może

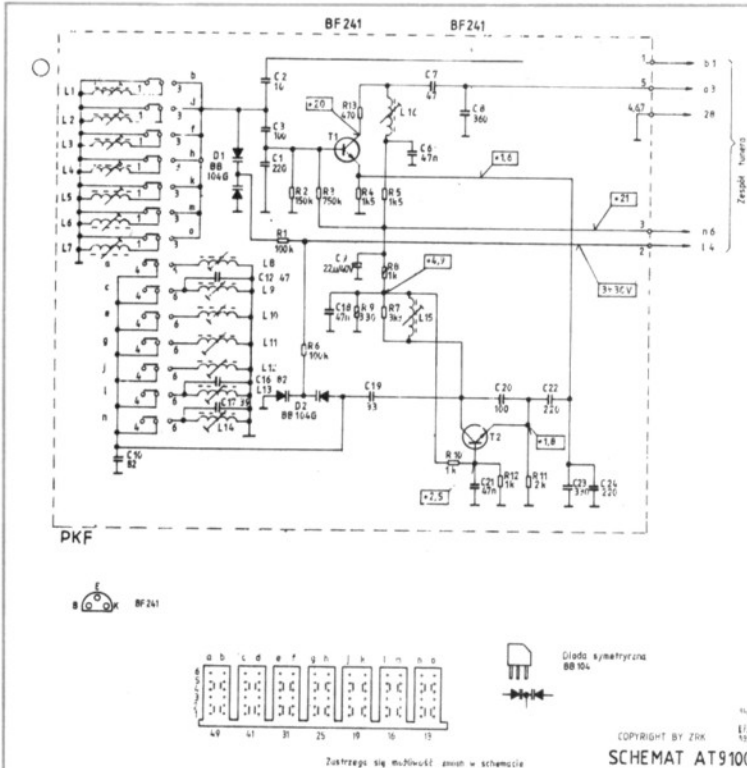

Rys. 3. Schemat amplitunera AT9100 — przystawka krótkofalowa

być jeszcze większa, jeśli z pewnych powodów będzie sterowany tylko jeden kanał. Poza tym należy pamiętać, że przy wysterowaniu sygnałem sinusoidalnym napięcia zasilania uzyskiwane z prostownika (na kondensatorze C1) spadają o kilka woltów w stosunku do napięcia zasilania przy wzmacniaczu niewysterowanym. Oznacza to, że wzmacniacz zdolny jest oddać do obciążenia krótkotrwałe impulsy mocy przekraczające poziom znamionowy. Ta zdolność jest zawarta w pojęciu tzw. mocy muzycznej. Ostatnia uwaga dotyczy faktu, że pojęcie mocy muzycznej dla wzmacniacza i dla kolumny oznacza właściwie różne rzeczy. Z tych względów zaleca się, aby kompletować amplituner z kolumnami, których moc znamionowa wynosi przynajmniej 60 W.

urządzenia zasilające

Akumulatory kadmowo-niklowe



Krzysztof Dąbrowski

Technologia akumulatorów kadmowo-niklowych jest już od dawna dobrze opanowana, dlatego też jej postępy nie są zaskakujące i przechodzą niemal niezauważone. Dotyczą one przede wszystkim okresu życia, który od lat sześćdziesiątych wzrósł dwukrotnie, tj. z ok. 5 do 10 lat, a wkrótce zbliży się do 15 lat. Konkurencją dla akumulatorów NiCd są akumulatory ołowiowe i baterie litowe. Trzykrotnie tańsze akumulatory ołowiowe są znacznie większe i cięższe, są także kilkakrotnie mniej trwałe, wytrzymują 50 do 250 cykli ładowanie-rozładowanie w porównaniu z 300 ÷ 1000 cyklami dla akumulatorów NiCd.

W wielu zastosowaniach rachunek ekonomiczny przemawia za droższymi akumulatorami NiCd. Baterie litowe są z kolei trzy razy droższe, są za to lżejsze i mogą być bardzo długo przechowywane. Prace nad akumulatorami litowymi, które można wielokrotnie ładować, dają dopiero pierwsze efekty. Obydwu konkurentów akumulatory NiCd biją możliwością głębokiego rozładowywania.

Ogniwo naładowane ma napięcie 1,3 V, które pod obciążeniem spada do 1,2 V i pozostaje stałe aż do prawie całkowitego rozładowania objawiającego się szybkim spadkiem napięcia do 1 ÷ 0,9 V. Jednym z efektów prac rozwojowych jest wyeliminowanie charakterystycznego dla tego typu ogniwa efektu pamięciowego. Przy niepełnym rozładowaniu ogniwa, przed ich ponownym ładowaniem na ich elektrodach wytrącały się osady i tworzyła się niekorzystna struktura krystaliczna powodująca „zapamiętanie” tego poziomu rozładowania. W następnych cyklach ogniwa wykazywały przy tym właśnie poziom objawy całkowitego rozładowania mimo wykorzystania tylko pewnej części ich pojemności elektrycznej.

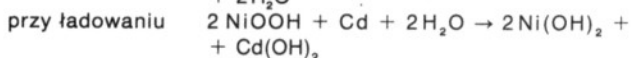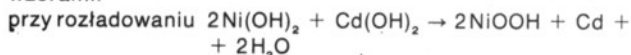Rzeczywiste zjawiska zachodzące w akumulatorach NiCd są bardzo skomplikowane, ale zasadnicze reakcje można opisać wzorami:



Podczas ładowania nikiel utlenia się do trójwartościowego, zaś przy rozładowaniu redukuje się do dwuwartościowego. Akumulatory NiCd są wytwarzane w bardzo różnych wielkościach i obudowach, od jednoogniowych pastylek o pojemności kilku mAh, do znacznie większych o pojemnościach powyżej 100 Ah stosowanych w dużych zestawach do uruchamiania silników w samolotach lub jako rezerwowe zasilanie w szpitalach, wieżach wieńcowniczych itd.

Przy przepływie zbyt dużych prądów podczas ładowania lub rozładowania akumulatory NiCd mocno „gazują”. W celu odprowadzenia nadmiaru wytwarzanych gazów niektóre ogniwa mają zaworki bezpieczeństwa zapobiegające powstawaniu zbyt wysokiego ciśnienia; odprowadzanie gazów powoduje jednak spadek ich pojemności i czasu życia, dlatego też należy unikać przeciążeń akumulatorów. Niektóre ogniwa pastylkowe mają szczelne obudowy elastyczne rozszerzające się przy wzroście ciśnienia, a przy tym powodujące rozsuwanie się elektrod i spadek przepływającego prądu. Jest to naturalne zabezpieczenie ogniwa przed przeciążeniem bez trwałego zmniejszania ich pojemności i trwałości.

Dla nieprofesjonalnych użytkowników zasadnicze znaczenie mają akumulatory NiCd w obudowach pastylkowych i cylindrycznych. Wśród szerokiego wachlarza typów i rozmiarów tych obudów, u różnych producentów dominują standardowe typy odpowiadające obudowom pierwotnych ogniw chemicznych źródeł prądu, czyli baterii. Ułatwia to zastępowanie jednych typów innymi, ale wymaga zwracania uwagi na rodzaj i parametry stosowanych zamienników.

Akumulatory pastylkowe

Jednoogniowe akumulatory pastylkowe o pojemnościach od kilku mAh do 1Ah są stosowane w przenośnych radiotelefonach i telefonach, aparatach słuchowych, mniejszych kamerach wizyjnych, filmowych i fotograficznych, modelach i zabawkach elektronicznych, kalkulatorach i zegarkach. Poza tym są używane w przyrządach pomiarowych oraz urządzeniach liczących do podtrzymywania zawartości pamięci ulotnych RAM.

Ogniwa pastylkowe są z reguły budowane jako gazoszczelne, wytrzymujące znaczne ciśnienia wewnętrzne do $2,5 \div 3$ MPa. Budowę typowego akumulatora przedstawiono na rys. 1. Jego elektroda dodatnia składa się głównie z masy wodorotlenku niklu, ujemna zaś z masy stanowiącej wodorotlenek kadmu. Obydwie elektrody są oplecione siatką z drutu niklowego. Izolację między nimi stanowi bardzo porowaty separator z włókien syntetycznych nasyconych elektrolitem — rozcieńczonym wodorotlenkiem potasu. Całość jest zamknięta w stalowym kubku połączonym z elektrodą dodatnią i przykrytą również stalowym wiekiem połączonym z elektrodą ujemną. Na kubku jest wytłoczony znak „+”, który często służy nie tylko do oznaczania biegunowości, lecz stanowi dokładnie obliczone osłabienie konstrukcyjne obudowy. Przy wzroście ciśnienia wewnątrz ogniwa powyżej założonej wartości obudowa „ma obowiązek” pękać właśnie w tym miejscu.

W celu zapobieżenia wydzielaniu się wodoru na elektrodzie


ujemnej podczas ładowania akumulatora jej powierzchnia jest większa od powierzchni elektrody dodatniej. Nadmiar kadmu daje także pewną rezerwę pojemności w czasie rozładowywania dużymi prądami. Często także elektroda dodatnia otrzymuje pewną rezerwę w postaci tzw. masy antybiegunowej — kadmu i wodorotlenku kadmu (związki te w zasadzie tworzą elektrodę ujemną), zapobiegając formowaniu się gazowego tlenu w ogniwie przy odwróceniu biegunowości w wyniku bardzo głębokiego rozładowania (np. kilku ogniw połączonych szeregowo). Zastosowanie masy antybiegunowej ogranicza nieco pojemność akumulatorów przy rozładowywaniu dużymi prądami i skutecznie zapobiega wydzielaniu tlenu tylko przy przepływie małych i średnich prądów. Dlatego też stosuje się ją tylko w akumulatorach przeznaczonych do rozładowywania małymi prądami (low drain).

Akumulatory kadmowo-niklowe powinny być ładowane w temperaturach dodatnich prądem 0,1 CA, inaczej dziesięciogodzinny, tzn. równym pojemności C akumulatora w Ah podzielonym przez 10 h. Nowoczesne akumulatory z elektrodami masowymi mają sprawność przekraczającą 0,7, czyli mogą oddać ponad 70% „włożonej” w nie energii podczas ładowania. Stąd czas normalnego ładowania prądem 0,1 CA wynosi 14 h. Starsze typy akumulatorów nie tolerowały ładowania większymi prądami; typy najnowsze można ładować prądami 0,15–0,2 CA w ciągu $9,5 \div 7$ godzin (ładowanie przyspieszone) oraz prądem do 0,3 CA (ładowanie szybkie), ale to ostatnie tylko do 60 ÷ 70% ich pojemności znamionowej, czyli nie dłużej niż przez 2 ÷ 2,5 godziny (od pełnego rozładowania) i przy ciągłej kontroli napięcia, które nie powinno przekroczyć $1,45 \div 1,49$ V podawanej przez producenta. Przekroczenie podanych czasów ładowania lub wartości napięcia wywołuje intensywne wydzielanie tlenu grożące zniszczeniem akumulatora.

Niekiedy akumulatory kadmowo-niklowe pracują w układach zasilania buforowego, tzn. przez część czasu są doładowywane prądem zasilacza sieciowego, a tylko chwilami same zasilają urządzenia. Aby długotrwałe, ciągłe ładowanie nie spowodowało uszkodzenia akumulatorów, prąd ładowania ogranicza się zwykle do $0,01 \div 0,03$ CA, rzadziej do 0,05 CA. Prądy mogą być większe, gdy stosunek czasów ładowania do rozładowania maleje. Niektóre firmy produkują specjalne akumulatory NiCd do tego typu zastosowań, odporne na przeładowywanie. Są one przystosowane do ciągłego ładowania prądem 0,05 CA, a dopuszcza się ich nieograniczone ładowanie prądem 0,1 CA i przez cały rok 0,2 CA, choć skraca to nieco ich czas życia.

Akumulatory NiCd powinny być ładowane w temperaturze pokojowej. Przy temperaturach od 30°C wzwyż szybko spada napięcie, a wraz z nim sprawność ładowania. Przy temperaturze 45°C zdolność ładowania (efektywna pojemność) akumulatorów jest ok. dwukrotnie mniejsza niż przy temperaturze 20°C. Ze spadkiem temperatury napięcie na akumulatorze rośnie głównie w wyniku wzrostu rezystancji wewnętrznej. Z tego powodu przy ładowaniu akumulatorów przy temperaturze poniżej 5°C jest zalecana kontrola napięcia — nie powinno ono przekroczyć 1,55 V (maks. 1,6 V). Większość producentów w ogóle nie dopuszcza możliwości ładowania akumulatorów pastylkowych poniżej temperatury 0°C. Zasadniczo akumulatory pastylkowe są przeznaczone do pracy, tj. wyładowywania w temperaturach od 0°C do 45°C; dopuszcza się jednak ich pracę w warunkach do –20°C z zastrzeżeniem ograniczania pobieranego prądu do $0,5 \div 1$ CA oraz do 50°C i +60°C (zależnie od typu), lecz nie dłużej niż przez 24 h. Są też specjalne wykonania akumulatorów pastylkowych przeznaczone do pracy w temperaturach –20 ÷ +65°C bez żadnych ograniczeń. Podobnie wyglądają zalecenia dotyczące składowania akumulatorów: zakres zalecany 0 ÷ 45°C, dopuszczalny –40 ÷ +50°C, a w wykonaniu specjalnym do +65°C.

Poważną funkcję przy składowaniu odgrywa samorozładowywanie się akumulatorów. Pod tym względem zdecydowanie korzystniejsze są niskie temperatury.

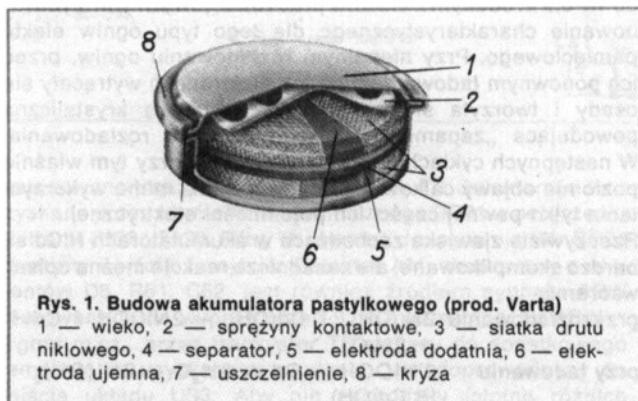


Rys. 1. Budowa akumulatora pastylkowego (prod. Varta)


1 — wieko, 2 — sprężyna kontaktowa, 3 — siatka drutu niklowego, 4 — separator, 5 — elektroda dodatnia, 6 — elektroda ujemna, 7 — uszczelnienie, 8 — kryza

Na rys. 2 przedstawiono typowe charakterystyki samorozładowania akumulatorów NiCd pastylkowych z elektrodami masowymi (rys. 2a) i cylindrycznych z elektrodami spiekowymi (rys. 2b) w różnych temperaturach. Przewaga ogni pastylkowych jest bardzo wyraźna. Po roku przechowywania w temperaturze pokojowej $+20^{\circ}\text{C}$ tracą one 60% zgromadzonej energii, podczas gdy ogniwa cylindryczne po 3 ÷ 4 miesiącach są kompletnie rozładowane.

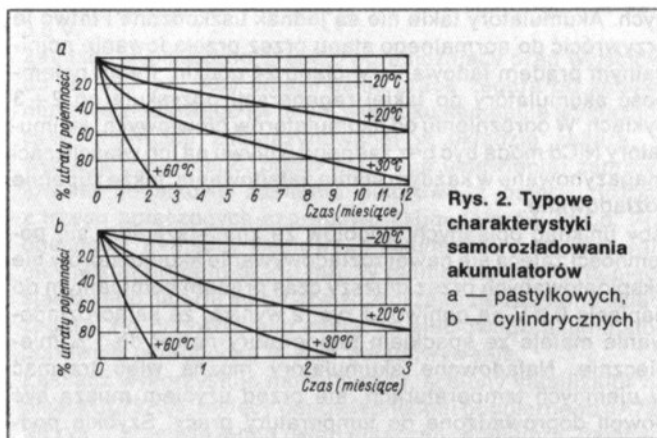Prąd pobierany z akumulatorów jest ściśle związany z ich pojemnością. Zależność zdolności oddawania prądu od temperatury jest pochodną zależności rezystancji elektrolitu. Przy temperaturze -20°C jest ona ponad trzykrotnie mniejsza niż przy temperaturze $+20^{\circ}\text{C}$.




Utrzymywanie się pojemności względnej typowych akumulatorów w zależności od temperatury przedstawiono na rys. 3. Cechą wynikającą z konstrukcji akumulatorów pastylkowych z elektrodami masowymi jest dość duża rezystancja wewnętrzna. Jej szybki wzrost przy obniżaniu temperatury uniemożliwia użytkowanie ogni w temperaturze poniżej -20°C . Także z rezystancją wewnętrzną są związane wielkości maksymalne odbieranego prądu. Producenci ograniczają zwykle maksymalny ciągły pobór prądu do 2 CA. Należy jednak pamiętać, że już przy poborze prądu 1 CA, czyli teoretycznie jednogodzinnym, pojemność efektywna akumulatorów spada do 75 ÷ 40% pojemności nominalnej definiowanej dla 0,1 ÷ 0,2 CA, a przy obciążeniu 2 CA pojemność spada do 55 ÷ 20% nominalnej. I w tym przypadku odpowiednia konstrukcja i technologia umożliwiają produkcję specjalnych wersji ogni pastylkowych o dużej obciążalności do 3 CA, dla których odpowiednie wartości wynoszą 85 ÷ 70% przy 1 CA i 75 ÷ 60% przy 2 CA. Dla ogni tych dopuszcza się chwilowe przeciążenie prądem 3,5 ÷ 4 CA w ciągu 10 min i impulsowe 8 ÷ 15 CA w ciągu 2 s. Dla zwykłych akumulatorów dopuszczalne przeciążenia krótkotrwałe wynoszą 2,5 ÷ 3 CA do 10 min i 4 ÷ 8 CA w ciągu 2 s.

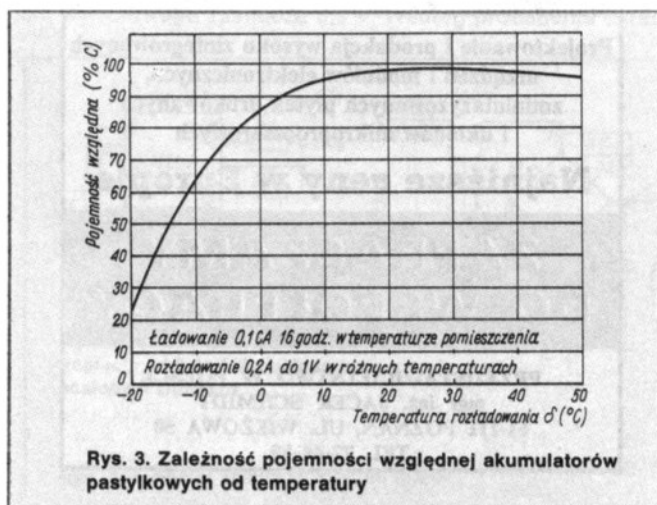

Akumulatory cylindryczne

Akumulatory cylindryczne są najstarszym i ciągle najpopularniejszym rodzajem akumulatorów NiCd. Ich pojemności znamionowe są większe niż akumulatorów pastylkowych i wynoszą 100 mAh ÷ 7 Ah. Większy jest też zakres ich zastosowań, są używane we wszystkich rodzajach urządzeń wymienionych poprzednio (zasilanych przez ogniwa pastylkowe, może poza zegarkami i nowoczesnymi kalkulatorami, aparatami słuchowymi i mikrofonami bezprzewodowymi), a ponadto w urządzeniach pobierających większe prądy. Należą do nich urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, niekiedy oświetlenie awaryjne, większe kamery wizyjne i filmowe, elektronarzędzia, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki elektryczne i urządzenia telekomunikacyjne.

Obudowy ogni cylindrycznych są przeważnie również gazoszczelne, ale często są one zaopatrzone w ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa zapobiegające ich zniszczeniu przy przeciążeniach powodujących nadmierne gazowanie. Zaworki są instalowane przede wszystkim w akumulatorach przeznaczonych do oddawania dużych prądów. Budowa ich (rys. 4) jest zupełnie inna niż pastylkowych; różnią się też stosowane materiały. Spiralnie nawinięte elektrody są wykonane z bardzo porowatego spieku nasyczonego wodorotlenkiem niklu (dodatnia) i kadmu (ujemna). Izolację między nimi stanowi separator z włókien syntetycznych. Elektrody i separator są nasyczone elektrolitem, a całość jest zamknięta hermetycznie w kubku z niklowanej stali, który jest jednocześnie wyprowadzeniem elektrody ujemnej. Elektroda dodatnia jest połączona z kapturem na środku wieka, tam też jest wbudowany zawór bezpieczeństwa działający przy ciśnieniu rzędu 1,5 MPa. W ogniach cylindrycznych także tworzy się rezerwową powierzchnię elektrody ujemnej (kadmu) w celu zapobiegania gazowaniu, nie stosuje się natomiast masy

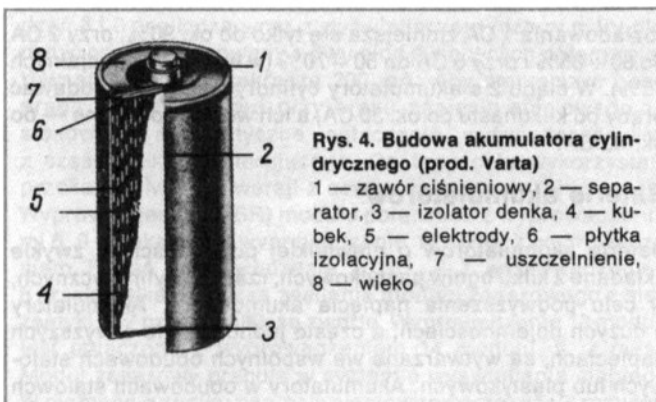

antybiegunowej, skutecznej tylko przy niewielkich prądach i ograniczającej efektywną pojemność akumulatorów.


Zasady eksploatacji akumulatorów cylindrycznych są podobne jak pastylkowych. Pewne różnice wynikają z ich odmiennej budowy i mniejszej rezystancji wewnętrznej. Większa jest sprawność ogni cylindrycznych sięgająca 0,83, mimo to i dla nich producenci zalecają ładowanie energią 1,4 raza większą niż energia znamionowa, czyli prądem 0,1 CA przez 14 h; jest to ładowanie normalne w temperaturze pokojowej. Dla nowych typów ogni przewiduje się, jak poprzednio, możliwość ładowania przyspieszonego prądami do 0,2 ÷ 0,3 CA w ciągu 7 ÷ 4,5 h oraz szybkiego prądami 0,8 ÷ 1,5 CA w czasie 1,5 h do kilkudziesięciu minut. Przy ładowaniu szybkim uzyskuje się jednak tylko 85 ÷ 95% pojemności akumulatora, a ponadto producenci zalecają wówczas ciągłą kontrolę napięcia i temperatury. Reguły ładowania ciągłego w układach buforowych są takie same, jak akumulatorów pastylkowych.

Zalecane temperatury ładowania akumulatorów cylindrycznych, jak wszystkich akumulatorów NiCd, wynoszą $+10 \div +35^{\circ}\text{C}$, dopuszczalne zaś granice są już szersze niż dla akumulatorów pastylkowych i wynoszą $-20 \div 50^{\circ}\text{C}$, a dla wykonanych specjalnych do 65°C . Ładowanie w ujemnych tem-

peraturach jest możliwe dzięki pełnemu nasyceniu elektrod i separatora elektrolitem i zmniejszeniu w ten sposób rezystencji wewnętrznej ogniw. Jednak poniżej temperatury 0°C należy ładować akumulatory obniżonym prądem, zwykle do 0,05 CA, kontrolując napięcie na ich zaciskach.

Inna budowa akumulatorów cylindrycznych, ich mniejsza rezystancja wewnętrzna i jej wolniejsze narastanie w funkcji temperatury umożliwiają użytkowanie ich w szerszym zakresie temperatur niż pastylkowych. Zalecane temperatury pracy są rozszerzone do -20°C, a dopuszcza się ich pracę do -40 ÷ -45°C przy ograniczeniu prądu do 0,2 CA przy -40°C. Przy podwyższonych temperaturach możliwości ogniw cylindrycznych i pastylkowych są podobne. Wykonania specjalne mogą pracować do 24 h w temperaturze +75°C. Z zależnością rezystancji wewnętrznej od temperatury wiąże się charakterystyka pojemności względnej akumulatorów w funkcji temperatury (rys. 5).

Obciążalność ogniw cylindrycznych jest relatywnie większa niż pastylkowych, mniejsze są też ubytki efektywnej pojemności przy poborze dużych prądów. Dopuszczalny ciągły pobór prądu wynosi 8 ÷ 10 CA. Efektywna pojemność — przy prądzie

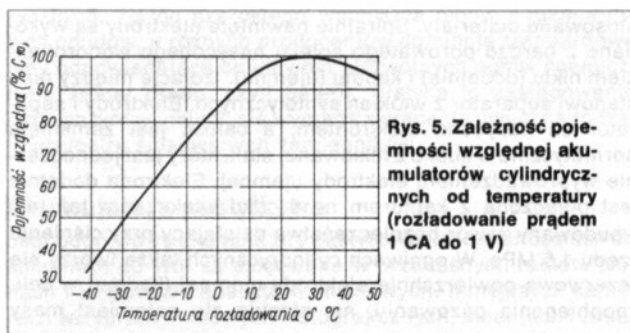

Rys. 5. Zależność pojemności względnej akumulatorów cylindrycznych od temperatury (rozładowanie prądem 1 CA do 1 V)

rozładowania 1 CA zmniejsza się tylko do ok. 90%, przy 2 CA do 80 ÷ 85% i przy 5 CA do 50 ÷ 70% (w wersjach specjalnych 75%). W ciągu 2 s akumulatory cylindryczne mogą oddawać prądy od kilkunastu do ok. 30 CA, a ich wersje specjalne — do ok. 40 CA.

Baterie akumulatorów

Baterie akumulatorów o niewielkiej pojemności są zwykle składane z kilku ogniw pastylkowych, rzadziej cylindrycznych, w celu podwyższenia napięcia akumulatora. Akumulatory o dużych pojemnościach, a często jednocześnie o wyższych napięciach, są wytwarzane we wspólnych obudowach stalowych lub plastikowych. Akumulatory w obudowach stalowych są przeważnie gazooszczelne i mają zawory nadciśnieniowe. Akumulatory o większych pojemnościach i napięciach mają z reguły elektrody płytowe ze spieków o podobnych właściwościach jak spiekane elektrody cylindryczne. Są one rozdzielane separatorami różnego rodzaju, bądź nasycanymi wspólnie z elektrodami elektrolitem, bądź zanurzonymi w ciekłym elektrolicie. Zasadnicze właściwości tych akumulatorów są podobne jak akumulatorów cylindrycznych.

Czas życia. Zalecenia eksploatacyjne

Czas życia nowoczesnych akumulatorów NiCd liczony w cyklach ładowanie-rozładowanie wynosi w zasadzie 400 ÷ 500 cykli dla ogniw pastylkowych i ponad 500 cykli dla cylindrycznych przy ładowaniu przyspieszonym. Te same ogniwa ładowane i rozładowywane małymi prądami zgodnie z normami IEC 509, IEC 285 i IEC 622 odpowiednio dla akumulatorów pastylkowych, cylindrycznych i prostokątnych z elektrodami płytowymi, wytrzymują ponad 1000 cykli, a baterie pastylkowe przy częściowym rozładowywaniu ok. 2000 cykli. W układach zasilania buforowego przy przestrzeganiu zaleceń producentów można liczyć na 4 ÷ 6 lat poprawnej pracy wszystkich typów akumulatorów*.

Zamknięte akumulatory NiCd nie wymagają żadnej obsługi ani konserwacji oprócz ładowania. Powinny być jednak czyste i suche. Po wyprodukowaniu akumulatory są ładowane, lecz do chwili sprzedaży i użycia mogą ulec samorozładowaniu, dlatego też przed użyciem zaleca się przeprowadzenie standardowego ładowania nowych i przechowywanych ogniw i baterii. Dzięki ich odporności na przeładowywanie nie grozi im przy tym uszkodzenie. Zdarza się jednak, że długo przechowywane akumulatory NiCd zachowują się tak, jakby utraciły swoją pojemność. Ten sam objaw obserwuje się w akumulatorach rozładowywanych bardzo małymi prądami. Mechanizm tych zmian jest podobny, jak wspomnianego „efektu pamięciowego” i jest związany z wielkością i sposobem układania się kryształów kadmu na elektrodach ujemnych. Akumulatory takie nie są jednak uszkodzone i łatwo je przywrócić do normalnego stanu przez przeładowanie nominalnym prądem ładowania w ciągu 24 godzin. Pełną pojemność akumulatory po takiej regeneracji odzyskują po 2 ÷ 3 cyklach. W odróżnieniu od akumulatorów ołowiowych, akumulatory NiCd mogą być bez żadnego wpływu na ich właściwości magazynowane w każdym stanie naładowania, także zupełnie rozładowane.

Aby uniknąć opisanych kłopotów ze zmniejszaniem się pojemności zaleca się nawet rozładowywanie akumulatorów nie eksploatowanych przez dłuższy czas prądem nominalnym do napięcia 0,9 V na ogniwo. Z rys. 2 wynika, że samorozładowanie maleje ze spadkiem temperatury nawet do 1% miesięcznie. Naładowane akumulatory można więc trzymać w ujemnych temperaturach, ale przed użyciem muszą być powoli doprowadzone do temperatury pracy. Szybkie podgrzewanie grozi uszkodzeniem akumulatorów. Nie wolno też akumulatorów lutować bezpośrednio lutownicą. Lutowanie zanurzeniowe może być stosowane tylko w warunkach pełnego naładowania akumulatora pastylkowego, przy czym czas lutowania nie może przekraczać 10 s (powinien być znacznie krótszy). Z uwagi na niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnego napięcia (1,55 ÷ 1,6 V) akumulatorów pastylkowych nie wolno ładować w temperaturach ujemnych. Podstawowym zaleceniem zapewniającym długotrwałą niezawodną pracę dość drogiego akumulatorów NiCd jest przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi sprzętu, a przy samodzielnym doborze źródeł zasilania, staranne przeanalizowanie warunków pracy tych źródeł i dokładne porównanie ich z zaleceniami producenta dla różnych branych pod uwagę ogniw. □

* Takie dane podają producenci. Autor artykułu używał dwóch akumulatorów cylindrycznych w kalkulatorze z diodami świecącymi przez 12 lat (cykli nie liczył).



Mülherr-electronic



CAD-Layout
SMD
PAL
PIL
C-MOS
ASIC
TTL

Projektowanie i produkcja wysoko zintegrowanych urządzeń i modułów elektronicznych, zminiaturyzowanych płytek drukowanych i układów mikroprocesorowych

Najniższe ceny w Europie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

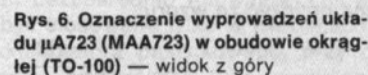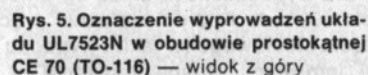PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
mgr inż. JACEK SCHMIDT
61-111 POZNAŃ, UL. WIEŻOWA 50
TEL. 77-44-89



- [1] Halicki L., Kalbarczyk J.: Zegar elektroniczny z odczytem cyfrowym. „Re” nr 8/1984
- [2] Halicki L.: Zasilacz do zegara cyfrowego z układem scalonym MC1206N. „Re” nr 5/1983
- [3] Ziolecki B.: Akumulatory zasadowe szczelnie zamknięte. „Re” nr 3/1985
- [4] Szelerski C.: Analogowe układy scalone. Stabilizator napięcia UL7523N. „Re” nr 11/1985

Zasilacz do zegara cyfrowego z modulem MZ-04 Leszek Hallicki

W numerze 8/1984 „Re” opisano zegar elektroniczny wykorzystujący moduł zegarowy MZ-04. W niniejszym artykule podajemy dokładny opis zasilacza do ww zegara.

Moduł zegarowy MZ-04 zawiera m.in. dwie struktury układów scalonych: MCX1204 i UL1121. Moduł pracuje poprawnie przy napięciach mieszczących się w przedziale od 3 do 4,7 V. Producent modułu CEMI zaleca stosowanie napięcia zasilania 3,5 V. Przy napięciach mniejszych niż 3,5 V zegar ma tendencję do przyspieszania, zaś przy napięciach większych niż 3,5 V do zwalniania. Biorąc pod uwagę powyższe zalecenie zbudowano zasilacz dający napięcie stałe, stabilizowane 3,5 V.

Zasilacz wyposażono w układ ograniczający prąd wyjściowy do ok. 400 mA. Aby uniezależnić pracę zegara od zaników napięcia sieciowego (w takim wypadku następuje wymaganie całej informacji zmagazynowanej w układzie zegara, co wymaga ponownego, pracochłonnego ustawienia) zaprojektowano dodatkowe zasilanie buforowe z baterii złożonej z trzech połączonych szeregowo akumulatorów Ni-Cd. Przy obecności napięcia sieciowego akumulatory są ładowane niewielkim prądem ok. 10 mA. W momencie zaniku napięcia sieciowego bateria automatycznie przejmuje zasilanie układu zegara. Po przywróceniu zasilania sieciowego akumulatory ponownie przechodzą w stan doładowywania.

Zasilacz wykorzystuje monolityczny, scalony stabilizator napięcia UL7523N, będący odpowiednikiem popularnego $\mu A723$. Na rys. 1 przedstawiono układ połączeń regulatora, dającego napięcie wyjściowe w granicach od 2 do 7 V. Napięcie to można obliczyć ze wzoru:

$$U_o = U_R \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

w którym:

U_R — napięcie odniesienia otrzymywane z wewnętrznego źródła napięcia odniesienia 7 V (wyprowadzenie 6 układu scalonego).

Jak widać, zmieniając stosunek rezystancji rezystorów $R_1:R_2$ można regulować napięcie wyjściowe otrzymywane na wyjściu regulatora. Rezystor R_4 pracuje w układzie ograniczenia prądowego. Jego wartość można obliczyć ze wzoru:

$$R_4 = \frac{0,6}{J_o}$$

w którym:

J_o — wartość prądu, przy której ma nastąpić ograniczenie. Na rys. 2 przedstawiono schemat zasilacza. Napięcie stałe z prostownika po wstępnym wyfiltrowaniu przez kondensator C_1 jest doprowadzane do połączonych wyprowadzeń 11, 12 układu scalonego US1. Rezystory R_1 , R_2 i R_3 tworzą dzielnik włączony między wejście nieodwracające 5, źródło napięcia odniesienia 6 oraz masę układu.

Rezystor nastawny R_2 służy do dokładnego ustawienia napięcia wyjściowego zasilacza 3,5 V. Według producenta układu


UL7523N wyjściowy prąd zwarcia (wartość typowa) wynosi ok. 65 mA. Zatem w celu zwiększenia prądu otrzymywanego z zasilacza (do ok. 400 mA) zastosowano dodatkowy tranzystor szeregowy T_1 połączony z wewnętrznym tranzystorem szeregowym regulatora w konfiguracji super-alfa. Bazę tranzystora T_1 dołączono do wyjścia regulatora 10, emiter zaś połączono z wyjściem układu ograniczenia prądowego 2. Rezystor R_4 ogranicza prąd wyjściowy zasilacza do ok. 400 mA. Między wyprowadzenie 13 a wejście odwracające regulatora dołączono kondensator C_3 poprawiający stabilizację częstotliwości układu, zaś do wyjścia regulatora 3 dwa kondensatory C_4 i C_5 . Poprawiają one stabilizację regulatora i zmniejszają jego rezystancję wyjściową. Zapobiegają też wzbudzeniu regulatora, gdy do jego wyjścia jest dołączone obciążenie o charakterze reaktancyjnym.

Dioda D_5 zabezpiecza regulator przed zniszczeniem w momencie odłączenia zasilania, energią zgromadzoną w układzie. Diody D_6 , D_7 , D_8 i D_9 , rezystor R_6 oraz bateria akumulatorów Ni-Cd stanowią układ bufora. Przy obecności napięcia sieciowego bateria akumulatorów jest stale doładowywana niewielkim prądem rzędu 10 mA za pomocą diody D_6 i rezystora R_6 . Dioda D_6 oddziela wejście układu scalonego US1 od wpływu napięcia z baterii akumulatorów Ni-Cd w razie zaniku napięcia sieciowego. Rezystor R_6 ustala wartość prądu ładowania.


Dioda Zenera D_9 zapobiega wzrostowi napięcia baterii akumulatorów powyżej 4,3 V. W momencie odłączenia napięcia sieciowego, napięcie na wyjściu regulatora zaczyna powoli spadać, a jednocześnie wyjście zasilacza zostaje połączone z baterią akumulatorów za pomocą diody D_8 . Z chwilą powrotu napięcia sieciowego bateria przechodzi ponownie w stan doładowywania.

Pobór prądu przez moduł zegarowy dołączony do wyprowadzeń 6 i 8 zasilacza wraz z wyświetlaczem (cztery cyfry plus dwukropkę zrealizowany z dwu diod świecących połączonych równolegle) nie przekracza 200 mA. Aby zmniejszyć pobór prądu z baterii bufora przy braku napięcia sieciowego zastosowano automatyczne odłączanie wyświetlacza wraz z częścią układu sterującego. Do tego celu wykorzystano przełącznik MT-6 w wersji z cewką na napięcie 12 V.

Wyprowadzenie 13 (SR) modułu połączono z wyprowadzeniami 6, 9 przełącznika, wyprowadzenie 14 (XHR) z wyprowadzeniem 7, zaś wyprowadzenie 20 (U_{DD2}) z wyprowadzeniem 8 przełącznika. Podczas zasilania modułu zegarowego z sieci zestyki 6 i 7 przełącznika są zwarte. Wyprowadzenie 13 modułu jest połączone z wyprowadzeniem 14 modułu, tj. z masą. Moduł zegarowy pracuje w systemie wyświetlania ciągłego. W momencie zaniku napięcia sieciowego przełącznik rozwiera zestyki 6 i 7, zaś zwiera zestyki 8 i 9. Wyprowadzenie 13 modułu zostaje połączone z wyprowadzeniem 20 modułu — plusem zasilania. Moduł zegarowy przechodzi w rodzaj pracy — wyświetlanie ciągłe. Wyświetlacz zegara zostaje wygaszony. Prąd pobierany przez zegar spada do ok. 13 mA.

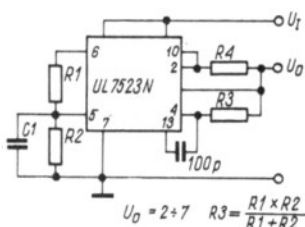

Rys. 1. Schemat stabilizatora napięcia od 2 do 7 V z układem scalonym UL7523N

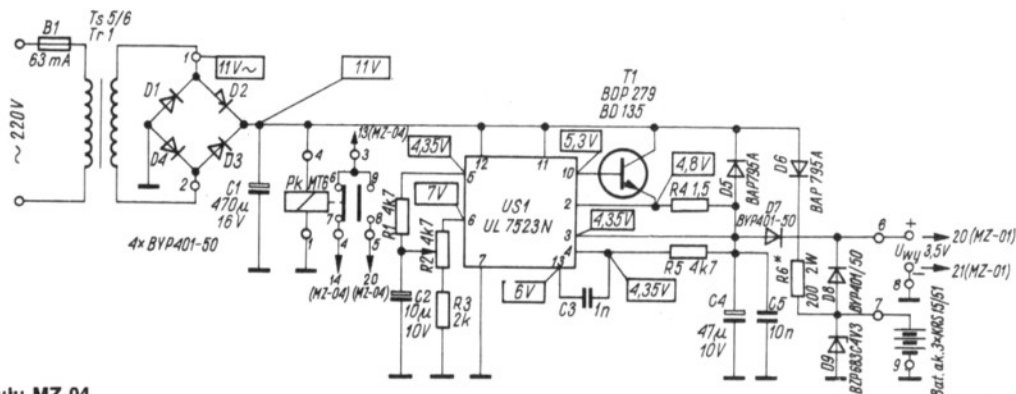

Rys. 2. Schemat zasilacza modułu MZ-04

Pozytywka z układem scalonym UM3482A

Paweł Zbysiński


Pozytywki cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Można je wykorzystywać do zabawek, gier, jako dzwonki do drzwi wejściowych itp. O dużym zainteresowaniu tego typu układami świadczy to, że niemiecka firma UMC uruchomiła produkcję układów serii UM348...A, przystosowanych do odtwarzania od dwóch do szesnastu melodii (tablica 1). Wszystkie układy są wykonane w technologii CMOS i zapewniają poprawną pracę przy napięciach zasilających 1,5 ÷ 4,5 V. Wspomniane układy są rozprowadzane w Polsce na giełdach i perskich rynkach.

Schemat blokowy układu UM348...A jest przedstawiony na rys. 1. Głównym blokiem jest pamięć stała ROM o organizacji 512 słów × 7 bitów, w której są zapisane melodie. W układzie

zastosowano licznik 4-bitowy, co umożliwia odtworzenie maksymalnie 16 melodii. Dla zapewnienia uniwersalności układu oraz przyjemnego brzmienia dźwięków producent umożliwił regulację tempa i obwiedni sygnału. Przez zmianę kształtu obwiedni można imitować różne rodzaje instrumentów. Zmianę tempa i tonacji odtwarzanej melodii uzyskuje się zmieniając częstotliwość generatora wzorcowego. W układach UM348...A generację melodii można uzyskać dziewięcioma sposobami. Sposób sterowania zależy od stanu wejść programujących CE, AS, LP, i SL (tablica 2). Parametry elektryczne układów przedstawiono w tablicy 3, a funkcje wyprowadzeń — w tablicy 4. Schematy aplikacyjne układów pozytywek przedstawiono na

Tablica 1. Zestawienie układów pozytywek

Typ układu	Liczba melodii
UM3481A	8
UM3482A	12
UM3483A	10
UM3484A	2
UM34810A	16
UM34811A	16
UM34814A	6

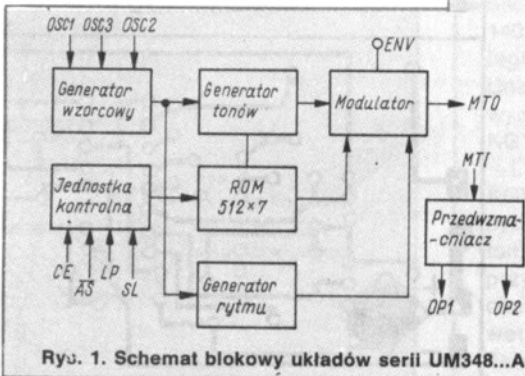


Rys. 1. Schemat blokowy układów serii UM348...A

Tablica 2. Programowanie trybu pracy

CE	SL	LP	AS	Program
0	X	X	X	Stan gotowości (oczekiwania)
1	0	0	0	Start od pierwszej melodii → ostatnia melodia → stop
↑	0	0	1	Start od pierwszej melodii → ostatnia melodia → powtórzyć od pierwszej melodii
↑	0	1	0	Start od aktualnej melodii → stop
1	0	1	1	Powtórzyć aktualną melodię
1	↑	0	1	Start od następnej melodii → ostatnia melodia → stop
1	↑	0	1	Start od następnej melodii → ostatnia melodia → powtórzyć od pierwszej melodii
1	↑	1	0	Start od następnej melodii → stop
1	↑	1	1	Start od następnej melodii → powtórzyć tę samą melodię

Tablica 3. Parametry elektryczne układów UM348...A


Parametr		Wartość			Uwagi
		min.	typ.	maks.	
Napięcie zasilania	U _{DD}	1,35 V	1,5 V	3 V	
Prąd spoczynkowy	I _{STB}	0,1 μA	—	12 μA	
Napięcie wejściowe stan wysoki	U _{IH}	U _{DD} - 0,3 V	—	U _{DD}	
Napięcie wejściowe stan niski	U _{IL}	U _{SS}	—	U _{SS} + 0,3 V	
Prąd wejściowy stany wysoki	I _{IH}	1,5 μA	3 μA	6 μA	U _{IH} = U _{DD}
Prąd wejściowy stan niski	I _{IL}	—	—	0,1 μA	U _{IL} = U _{SS}
Prąd obciążenia ENV	I _{ENV}	500 μA	—	—	U _{ENV} = 0,8 V
Prąd wyjściowy OP1 i OP2	I _O	200 μA	—	1200 μA	

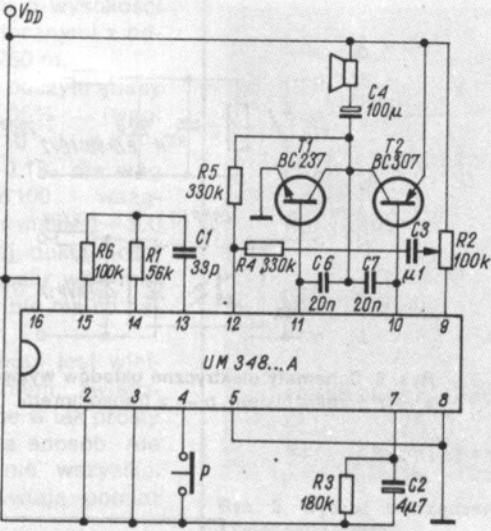


Rys. 2. Schemat elektryczny dzwonka-pozytywki

Tablica 4. Funkcje wyprowadzeń układów UM348...A


Numer wyprowadzenia	Oznaczenia	Funkcja
1	TSP	Wyjście sygnalizacji stanu pracy układu: TSP=0 — stan aktywny, TSP=1 — stan czuwania
2	CE	Wejście uaktywniające układ
3	LP	Wejście programujące: LP=U _{DD} — odtwarzanie jednej melodii, LP=U _{SS} — odtwarzanie wszystkich melodii
4	SL	Wejście wyzwalające następną melodię
5	AS	Wejście programujące: AS=U _{DD} — melodia będzie powtórzona, AS=U _{SS} — po odtworzeniu melodii STOP
6	NC	Nie podłączone
7	ENV	Obwód RC modulatora
8	U _{SS}	Zasilanie (-)
9	MTO	Wyjście modulatora
10	OP1	Wyjście 1 przedwzmacniacza
11	OP2	Wyjście 2 przedwzmacniacza
12	MTI	Wejście przedwzmacniacza
13	OSC3	Obwód RC generatora wzorcowego
14	OSC2	
15	OSC1	
16	U _{DD}	Zasilanie (+)

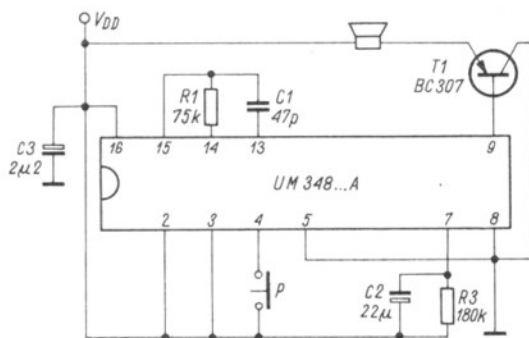


Rys. 3. Schemat elektryczny pozytywki ze słuchawką telefoniczną

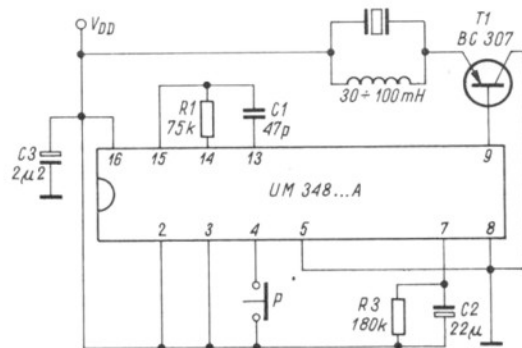


Rys. 4. Schemat elektryczny pozytywki z przetwornikiem piezoelektrycznym

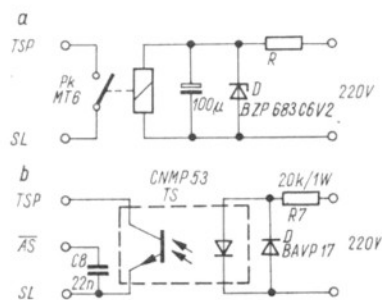

Rys. 5. Schematy elektryczne układów wyzwalania
a — z przekaźnikiem, b — z transoptorem

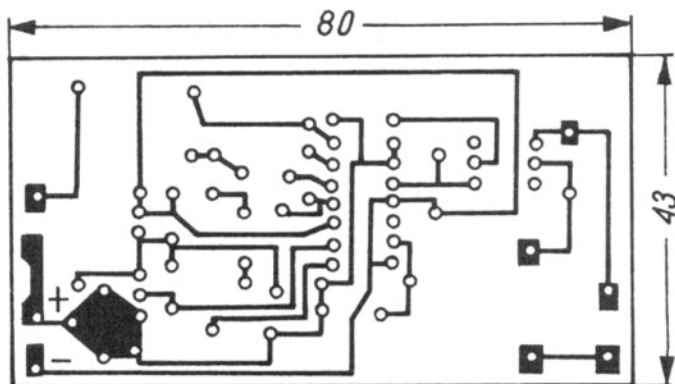

Rys. 6. Płytkę drukowaną dzwonka-pozytywki

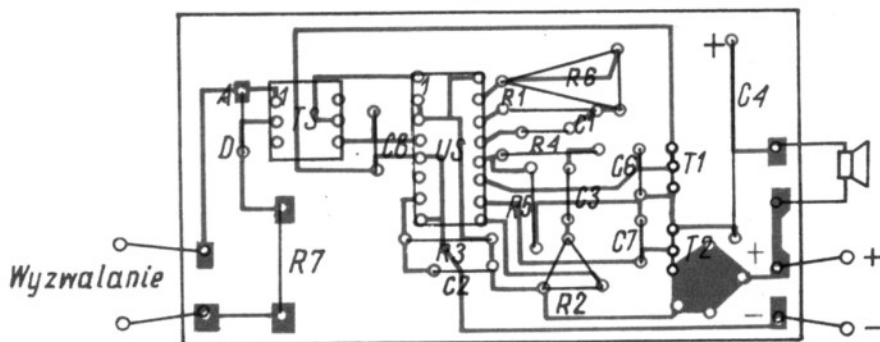

Rys. 7. Rozmieszczenie elementów na płycie drukowanej dzwonka-pozytywki

rys. 2, 3, 4. Różnią się one układami wyzwalania oraz stopniami wyjściowymi m.cz.

Na rys. 2 jest przedstawiony schemat dzwonka-pozytywki do drzwi wejściowych. Elementami R1, C1 zmienia się częstotliwość pracy generatora wzorcowego. Decyduje on o tonacji i tempie granej melodii. Producent zaleca częstotliwość pracy ok. 100 kHz. Kondensatory C6, C7 zabezpieczają tranzystory T1, T2 przed wzbudzeniem się. Kondensator C4 filtruje składową stałą sygnału wyjściowego. Potencjometrem R2 reguluje się natężenie dźwięku. Układ czasu R3C2 decyduje o kształcie obwiedni przebiegu wyjściowego. Wejścia programujące zostały połączone tak, aby po każdym wyzwoleniu układ odtwarzał inną melodię.

Na rys. 3 przedstawiono układ o uproszczonej konstrukcji. W celu ograniczenia liczby elementów i zmniejszenia kosztów zastosowano zamiast głośnika — słuchawkę telefoniczną sterowaną przez jeden tranzystor dołączony bezpośrednio do wyjścia MTO. Funkcje pozostałych elementów są takie same jak w poprzednim układzie.

Na rys. 4 przedstawiono generator melodii z przetwornikiem piezoelektrycznym. Zamiast dławika można zastosować rezystor $39 \div 100 \text{ k}\Omega$, ale dźwięk będzie słabszy.

W zależności od potrzeb użytkownika można zastosować różne układy wyzwalające pozytywkę. Przykładowe rozwiązania przedstawiono na rys. 5. W praktyce najlepsze okazało się rozwiązanie z transoptorem, ponieważ eliminuje zestyki mechaniczne i zmniejsza pobór mocy w układzie wyzwalającym.

Na rys. 6 przedstawiono płytkę drukowaną dzwonka-pozytywki (rys. 2) z układem wyzwalania według rys. 5b a na rys. 7 rozmieszczenie elementów na płycie.

W sprawie nabycia rysunków płytek drukowych, gotowych płytek oraz schematów montażowych można się kontaktować z firmą „ANACOM” 15-057 Białystok 24, skr. poczt. 175.

LITERATURA


- [1] Katalog firmy UMC 1985
- [2] Katalog E86 firmy CONRAD 1986

Elektroniczne wagi dźwigowe

Leon Kossobudzki

Elektronika dotarła nie tylko do wag sklepowych, które stały się już normalnym składnikiem wyposażenia sklepu. Zostały też zelektronizowane wagi przemysłowe, ważące masy po kilkadziesiąt ton; następnym krokiem okazały się elektroniczne wagi dźwigowe (jak ta przedstawiona na pierwszej stronie okładki) — dźwig przenosząc materiał jednocześnie go waży. I żeby tylko zwyczajnie ważyć...

Szkic konstrukcji przetwornika wagi elektronicznej jest przedstawiony na rys. 1. Przetwornikami wielkości nieelektrycznej — masy — na sygnał elektryczny są czujniki tensometryczne 1, umieszczone w głowicy pomiarowej 2. Do głowicy jest przykręcony element 3 ze śrubą 5, do której mocuje się uchwyt

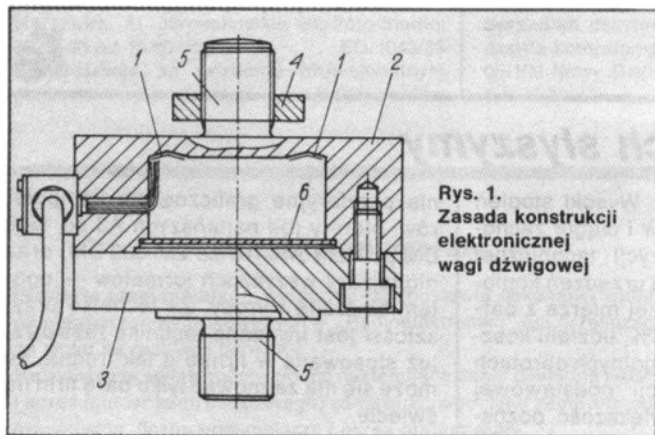


Rys. 1.
Zasada konstrukcji
elektronicznej
wagi dźwigowej

lub hak do przenoszonych towarów. Taka sama śruba wraz z nakrętką 4 mocuje cały zespół do konstrukcji dźwigu (np. do końcówki liny nośnej). Komora z czujnikami jest zamknięta pokrywą 6.

Obciążenie dolnej śruby 5 siłą skierowaną w dół powoduje wprowadzenie naprężeń do czujników 1, co sprawia, że na wyjściu mostków tensometrycznych pojawia się napięcie proporcjonalne do obciążenia. Napięcie to jest wprowadzone przewodami i jest wykorzystywane do dalszego przetwarzania w układzie elektronicznym. Całość jest zasilana z akumulatora wystarczającego na 16 do 24 godzin ciągłej pracy. Wynik pomiaru jest wskazywany na wyświetlaczu półprzewodnikowym.

W wagach produkowanych przez firmę EHP (Bühl, RFN) odczyt upraszcza się dzięki wyposażeniu wagi w nadajnik zdalnego przekazywania wyniku pomiaru, o zasięgu ok. 1000 m, pracujący w paśmie 433 MHz. Wynik pomiaru jest odbierany przez urządzenie „Telecontrol 2000” (rys. 2) umieszczone np. w dziale handlowym lub oddzielnym pomieszczeniu hali

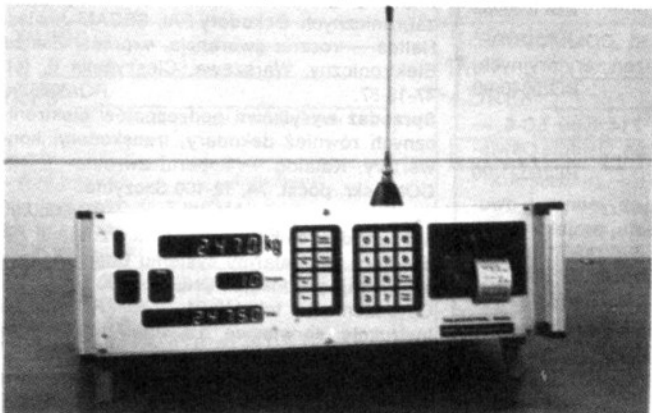Rys. 2. Widok urządzenia „Telecontrol 2000”




magazynowej a współpracujące przez interfejs RS-232 z komputerem PC i drukarką. „Telecontrol 2000” jest wyposażony wprawdzie we własną drukarkę, której wydruki stanowią zespół danych uzyskanych z pomiaru oraz wprowadzanych z klawiatury (rys. 3), ale komputer umożliwia wydruk znacznie obszerniejszego zestawu informacji, np. dane klienta ew. sumy lub różnice, ceny itp. Do wagi można stąd przysyłać niezbędne rozkazy korzystając z wewnętrznego nadajnika. Znacznie prostsze i mniejsze urządzenie — „Telebox” (rys. 4) jest przeznaczone dla operatora dźwigu. „Telebox” dwukrotnie większy od paczki papierosów wskazuje cyfrowo wynik ważenia oraz, za naciśnięciem przycisku, powoduje tarowanie wagi. Trzecim urządzeniem odbierającym radiowe dane telemetryczne jest wskaźnik z cyframi o wysokości 140 mm, widocznymi z odległości do 250 m.

Dokładność odczytu masy wynosi 0,05% (wagi KGY2 ÷ KGY10 i LK1 ÷ ÷ LK10) do 0,1% dla wag KGW1 ÷ KGW100 ważących towary o masie 1 ÷ 100 ton. O takiej dokładności przy stosowaniu wag mechanicznych nie ma co nawet marzyć.

Tarowanie wagi jest wielkim ułatwieniem, zwłaszcza wykonane w tak prosty dla operatora sposób. Ale to jeszcze nie wszystko. Wagi umożliwiają pomiar



Rys. 3. Wydruk z urządzenia „Telecontrol 2000”

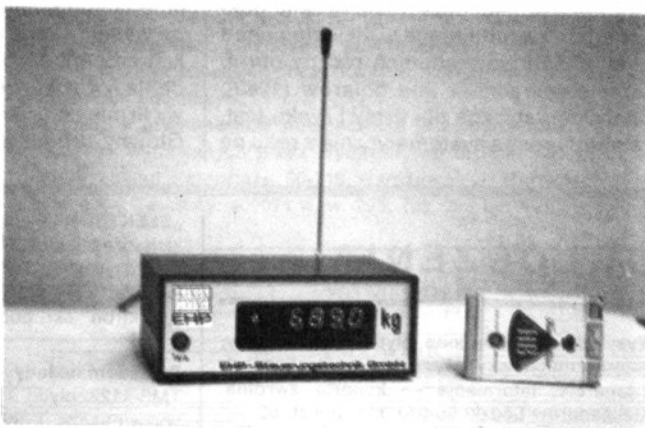

Rys. 4. Widok „Teleboxa” — urządzenie sterująco-kontrolne operatora dźwigu

masy „ubywającej”: po wytarowaniu np. zbiornika wypełnionego płynnym żeliwem wlewa się je do formy odlewniczej, a waga pokazuje ze znakiem ujemnym ile żeliwa zostało wlane. A ile zostało w zbiorniku? Wystarczy nacisnąć przycisk „pamięć” w nadajniku zdalnego sterowania podczerwienią i wskaźnik pokaże, ile zostało.


Żeby było jeszcze wygodniej, można uzyskać odczyt szybkości wlewania żeliwa do formy, podany w kg/s. Waga staje się urządzeniem technologicznym.

Dzisiejsza, zelektronizowana technika oszczędza więc pracę i zasadniczo poprawia warunki pracy nawet w tak, zdawałoby się, mało podatnych na elektronizację dziedzinach przemysłu jak transport dużych mas dźwigami czy też odlewnictwo metali. □

Regulator oświetlenia z ograniczeniem prądu

Antoni
Białoszewski

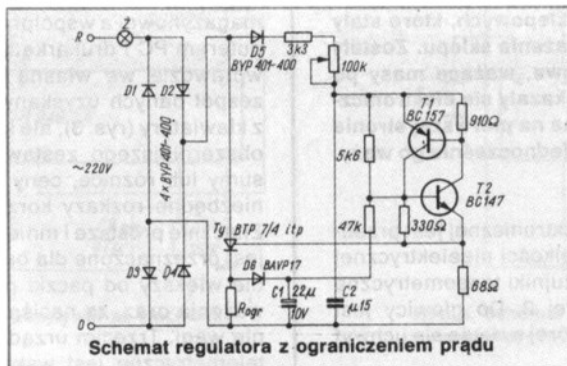W zwykłym regulatorze jasności świecenia żarówki zwarcia zdarzają się bardzo rzadko, ale regulatory te bywają stosowane do napędu elektronarzędzi lub do regulacji temperatury grzałek. Wtedy możliwość zwarcia jest bardziej realna. Schemat regulatora z ograniczeniem prądu jest przedstawiony na rysunku. Przy wzroście prądu płynącego przez tyrystor Ty wzrasta napięcie na kondensatorze C1. Po przekro-



czeniu napięcia przewodzenia złącza BE tranzystora T2 występuje jego ciągłeysterowanie. Przestaje pracować układ relaksacyjny (wyzwalający tyrystor) złożony z tranzystorów T1, T2, co powoduje zablokowanie tyrystora. Jeżeli moc żarówki wynosi 40 W, rezystor R_{ogr} powinien mieć wartość 2 Ω , przy żarówce 100 W rezystor powinien mieć wartość 1 Ω . Moc tych rezystorów powinna wynosić przynajmniej 1 W. □

różne

Océ Graphics — Firmy o których słyszymy

Océ Graphics jest filią światowego koncernu Océ, producenta dość u nas rozpowszechnionego sprzętu do odtwarzania grafiki, jak koparki i wyświetlarki. Bardziej wyrafinowanym sprzętem służącym do „wyprowadzania” grafiki z komputerów zajmuje się właśnie Océ Graphics.

Firma Océ Graphics powstała niedawno, bo w lipcu 1989 r. Przedtem nosiła popularną w świecie nazwę Benson i należała do koncernu Schlumberger, a nazwę zmieniła po wykupieniu jej przez koncern.

Firma-matka, to duża organizacja gospodarcza zatrudniająca w świecie ponad 11 000 osób i posiadająca roczny obrót, który przekracza 1 mld dolarów (1989). Charakterystyczne dla firmy i rynku jest, że obroty rosną systematycznie z roku na

rok o ok. 8% od 15 lat. Wysoki stopień nowoczesności wyrobów i ciągłe zachowywanie czołowej pozycji technicznej i ekonomicznej na rynku urządzeń kopiujących wynika w znacznym stopniu z bardzo wysokiego, bo ok. 8%, udziału kosztów badań i rozwoju w ogólnych obrotach firmy. Połowę produkcji podstawowej stanowią koparki, a większość pozostałej reszty to wyświetlarki do dokumentacji, bez których nie może się obejść większość zakładów pracy.

Océ Graphics z centralą w Paryżu ma obrót ok. 137 mln dolarów rocznie, a pracuje w niej ponad 900 osób. Ze względu na wysoki stopień nowoczesności produkcji procent obrotu przeznaczony na badania i rozwój jest jeszcze wyższy niż w firmie macierzystej i osiąga 10%. Główny produkt, to wyjściowe urządze-

nia peryferyjne graficzne dla komputerów: plotery (od najtańszych A3 po 1500 DM po rastrowe A0 za 250 000 DM) oraz digitajzery wszystkich formatów — ogółem 52 różne wyroby. Za technikę przyszłości jest uważana technika rastrowa, już stosowana w firmie a tak trudna, że może się nią zajmować tylko parę firm na świecie.

Wszystko wskazuje na to, że o tej firmie jeszcze wielokrotnie usłyszymy, a bywalcy targów i wystaw będą mogli zapoznać się bliżej z oferowanym sprzętem. Zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce spowodowały bowiem zainteresowanie się firmy naszym rynkiem, gdzie jej obecność była raczej ograniczona. Jest też przedstawiciel firmy na Polskę — firma „Jumar” z Bielska-Białej, co niewątpliwie ułatwi ekspansję na polskim rynku. (k) □

OGŁOSZENIA

Wysyłamy uruchomione płytki wzmacniaczy, przedwzmacniaczy, korektorów graficznych i tunerów. Informacje — koperta zwrotna. Aleksandrów Łódzki 95-070, skr. poczt. 60.

EO/1291/89

Dokumentacje elektronicznych urządzeń antywłamaniowych. Wykrywacze metali zasięg 1,2 m na elementach krajowych. Płytki, komplety elementów sprzedam. Pomogę uruchomić. Elementy elektroniczne tanio kupię — wymienię. Sylwester Królak, 75-250 Koszalin, Śniadeckich 25A/9.

EO/1289/89

Sterowniki wężu dyskotekowych. 200 kombinacji. Informacje koperta + znaczek. VOLT-S ul. Malborska 88/24, 82-300 Elbląg.

EO/1288/89

Elementy elektroniczne — różnorodna oferta, umiarkowane ceny, sprzedaż wysyłkowa. Informacje listownie (koperta zwrotna + znaczki). „SYSTEM” 87-201 Wąbrzeźno lub telefaksem 055-2427.

EO/1290/89

Wykrywacze rozróżniające metale wykonuje na zamówienie Zakład Elektroniczny. Świerczewskiego 104/84, 01-016 Warszawa.

EO/1296/89

„ELEKTRON” — sprzedaż wysyłkowa wszelkich części elektronicznych, kabli. Najniższa marża tylko 5%. Testowana, gwarancja, rachunki. Oferta — koperta zwrotna + znaczek. „Elektron” skr. pocztowa 159, 00-967 W-wa 86.

EO/1236/89

Posiadam układy scalone MC 1206, 04, 05, TMS-1122, płytki z aplikacją, układy scalone, wyświetlacze i inne. Informacje — koperta zwrotna + znaczek, Waldemar Kawczyński, ul. Krasińskiego 32/18, 01-769 Warszawa.

EO/1082/89

Naprawa komputerów ATARI, COMMODORE, IBM, SPECTRUM oraz urządzeń peryferyjnych. Warszawa tel. 658-07-44.

RO/0040/90

Nawijam cewki WN Rubin 714 typu LC-5 — gwarancja. Zapłański, Poznań, Osiedle Oświecenia 103/26, tel. 790-587.

EO/1021/90

Płytki obwodów drukowanych jedno- i dwustronne, cynowanie, wiercenie, projektowanie układów, serie, wykona „WOJART” 05-090 Warszawa-Raszyn, ul. Raszynska 42, tel. wieczorem 642-89-54.

EO/821/89

Telewizyjne głowice zintegrowane naprawiam. Gwarancja 24 miesiące. Można przesłać pocztą, Eugeniusz Pawlicki, 56-209 Jemielno, Psary 34.

RO/0002/90

OTV radzieckie przenośne — stacjonarne: naprawa, kineskopy, PAL, wejścia monitorowe. „INTERSERWIS”, Warszawa, Rutkowskiego 12, tel. 27-47-72.

RO/0009/90

SAM WYKONASZ OBWODY DRUKOWANE. Zestaw (laminat, odczynnik, instrukcja). Cena około 3800 zł plus opłaty pocztowe. Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. Zamówienie kierować A. Kawczyński, 90-950 Łódź-1, skr. poczt. 344. Płatne przy odbiorze paczki. ZAWSZE AKTUALNE!

RO/0017/90

Naprawy głowic zintegrowanych krajowych, zagranicznych. Dekodery PAL-SECAM Jowisz, Helios — roczna gwarancja, express, Zakład Elektroniczny, Warszawa, Cieszyńska 6, tel. 47-18-87.

RO/0048/90

Sprzedaż wysyłkowa podzespołów elektronicznych również dekodery, transkodery, konwertery. Katalog — koperta zwrotna „ETHICON” skr. poczt. 74, 12-100 Szczepno.

RO/0050/90

Miksery dyskotekowe oparte na wzorcach zachodnich. Autoalarmy systemu Bosch najtańsze w kraju produkuje FONEK 82-300 Elbląg, Al. Odrodzenia 1a, tel. 448-01.

RO/0051/90

Instrukcje serwisowe TV-wideo-odbiorników radiowych. Sprzedaż wysyłkowa. TV Jakub Service, 43-300 Bielska-Biała, ul. Babiogórska 11, tel. 295-25.

RO/0052/90

„ELTRON” sklep z podzespołami elektronicznymi — Olsztyn, Polna 21/23. RO/0060/90
Tylko dla oszczędnych! Węgiel trzykrotnie, elektryczność sześciokrotnie tańsza. Nyga, Box 9, 43-200 Pszczyna. RO/0061/90
„Biuletyn Elektroniczny” — miesięcznik przedruków z czasopism zagranicznych, schematy, katalogi podzespołów. Informacje po przysłaniu koperty zwrotnej. Cichowski, 62-001 Chludowo. RO/0064/90
ARMEL — wykonuje uniwersalne, nowoczesne obudowy do urządzeń elektronicznych typu mini wieża, duża wieża, rack 19 cali. 44-100 Gliwice, ul. Dzierżona 32, tel. 32-27-59. Informacja — koperta zwrotna + znaczek. RO/0069/90
Tłumacząc fachowo teksty angielskie i rosyjskie (elektronika, informatyka i in.) — mgr inż. P. Boś, 01-310 Warszawa, skr. pocztowa 23, tel. 21-64-88. EO/1021/89
Reprodukcje z plansz — obwody drukowane, Warszawa, Al. Jerozolimskie 99, Foto-Studio. 28-87-23 od 10.00–13.00 EO/1043/89
Modernizacja na poziomie profesjonalnym generatorów serwisowych typu K-938 na dwa

systemy PAL-SECAM oferuje Tele-Elektronika 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 31-54-03. EO/1026/89
Uniwersalne obudowy do urządzeń elektronicznych oraz gałki na potencjometri wykonuje Zakład „ACE” 43-445 Dziegiełków 178 k. Cieszyńska tel. 297-27. Przyślij zaadresowaną kopertę + znaczek, otrzymasz prospekt. EO/1248/89
Sprzedam układy redukcji szumów do magnetofonów High Com i dbx. Informacje — koperta ze znaczkiem. Inż. Andrzej Ściśliski, 42-450 Łazy, skr. poczt. 58. RO/0018/90
Podzespoły elektroniczne, części zamienne, schematy Video, TV, Hi-Fi — oferuje do sprzedaży detalicznej i hurtowej KLAR PSP, 74-320 Barlinek, ul. Staromiejska 1, telex 445576, tel. 61-974 w godz. 11.00–17.00 lub 62-696. Informacja po przesłaniu koperty z adresem zwrotnym i znaczkami. Punkt informacyjny: Gorzów Wlkp. tel. 226-38 w godz. 18.00–20.00. RO/0071/90
Sprzedam oscyloskop wielokanałowy i urządzenia kontrolno-pomiarowe. Ryszard Misiak, 05-100 Nowy Dwór Maz., Boh. Modlina 55/41, tel. 75-30-47. RO/0072/90

Diody nadawcze na podczerwień LD271 SIE-MENS sprzedam: Warszawa 18-64-37 wieczorem. RO/0073/90
Komputer SCHNEIDER CPC 6128/KOLOR sprzedam. Box 45, 70-137 Szczecin 37. RO/0074/90
Podzespoły elektroniczne. Wykaz — znaczki. Rejon-2, Toruń 12. RO/0075/90
Serwisowe generatory obrazu TV i uniwersalne. GENMIC — 32-300 Olszów, Manifestu Lipcowego 1/15. RO/0076/90
Sprzedaż wysyłkowa układów scalonych, najniższe ceny! Informacja (koperta zwrotna plus znaczek). Zenon Augustyn, Mickiewicza 14, 64-530 Kaźmierz. RO/0077/90
Wysyłkowa sprzedaż płytek drukowanych, laminatu, chemikaliów, pisaków kwasoodpornych. Cennik — koperta zwrotna ze znaczkiem. Leszek Kaźmierski, Pomorska 29/3, 50-216 Wrocław. RO/0078/90
Uruchomione urządzenia elektroniczne dla muzyków i radioamatorów poleca DAS Elektronik, Mikołów, ul. Nowy Świat 63. Katalog koperta zwrotna + znaczki 1000 zł. RO/0079/90

Warunki prenumeraty

Przyjęcie prenumeraty — wyłącznie na podstawie dokonanej wpłaty na blankietach wydrukowanych w „Radioelektroniku” lub przekazach do wpłat na rachunki bankowe.

Na blankiecie wpłaty należy podać następujące dane: dokładną nazwę i adres (numer kodu pocztowego) zamawiającego, tytuł zamawianego czasopisma, liczbę egzemplarzy i okres prenumeraty.

Wpłata — zgodnie z podanymi cenami należy dokonać wpłaty w PKO, na pocztie lub w banku na konto: Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o. Zakład Kolportażu 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004. Państwowy Bank Kredytowy III O/Warszawa nr 370015-1573-139-11..

Prenumeratoryści indywidualni — osoby fizyczne dokonują wpłaty na blankietach wydrukowanych w „Radioelektroniku” lub ogólnie dostępnych przekazach do wpłat na rachunki bankowe.

Prenumeratoryści zbiorowi — osoby prawne wydają blankiety „Wpłata — Zamówienie”, które wysyła na życzenie Zakład Kolportażu Wydawnictwa.

Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę — cena prenumeraty jest dwukrotnie wyższa od ceny normalnej. Należy podać dokładny adres odbiorcy za granicą.

Terminy przyjmowania prenumeraty:

- do 10 listopada, na I, II, III, IV kwartał następnego roku
- do 28 lutego, na II, III, IV kwartał br.
- do 31 maja, na III, IV kwartał br.
- do 31 sierpnia na IV kwartał br.

Zmiany w prenumeracie, np. zmiana liczby tytułów, liczby egzemplarzy, rezygnacja z prenumeratą, można zgłaszać tylko w podanych terminach z mocą obowiązującą od następnego kwartału.

Cena prenumeraty: kwartalna 9900 zł, półroczna 19 800 zł, roczna 39 600 zł.

UWAGA: w przypadku zmiany cen w okresie objętym prenumeratą prenumeratorzy są zobowiązani do dopłaty różnicy cen.

Egzemplarze archiwalne (z lat ubiegłych) można nabyć za gotówkę w Klubie Prasy Technicznej w Warszawie, ul. Mazowiecka 12 (tel. 274365) lub zamówić pisemnie w Zakładzie Kolportażu, Dział Handlowy, 00-950 Warszawa skr. poczt. 1004 (tel. 403731) na rachunek lub za zaliczeniem pocztowym.

Informacji o prenumeracie miesięcznika „Radioelektronik” i innych czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o. udziela Zakład Kolportażu 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 20, skr. poczt. 1004. Telefon: 400021 wew. 293, 295, 299 lub 403086, 403589.

ODCINEK DLA POCZTY (NBP)		ZŁ
SŁOWNIE ZŁOTYCH		
BLANKIET WPŁAT DLA PRENUMERATORÓW INDYWIDUALNYCH (osób fiz.)		
NAZWISKO		
IMIĘ		
ADRES		
ulica, nr domu i mieszkania		
Kod pocztowy		
miejsowość		
WYDAWNICTWO NOT SIGMA Zakład Kolportażu 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004		
Nazwa i siedziba posiadacza rachunku		
DO WPŁATY NA R-K Nr 370015-1573-139-11 PAŃSTWOWY BANK KREDYTOWY III O WARSZAWA (R-k tylko dla prenumeraty czasopism)		
Datownik	OPLATA	ZŁ
Prenumerata czasopism kolportowanych przez WYDAWNICTWO NOT SIGMA		

ODCINEK DLA POSIADACZA RACHUNKU		ZŁ
SŁOWNIE ZŁOTYCH		
NAZWISKO		
IMIĘ		
ADRES		
ulica, nr domu i mieszkania		
Kod pocztowy		
miejsowość		
WYDAWNICTWO NOT SIGMA Zakład Kolportażu 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004		
Nazwa i siedziba posiadacza rachunku		
DO WPŁATY NA R-K Nr 370015-1573-139-11 PAŃSTWOWY BANK KREDYTOWY III O WARSZAWA (R-k tylko dla prenumeraty czasopism)		
Datownik	OPLATA	ZŁ
Prenumerata czasopism kolportowanych przez WYDAWNICTWO NOT SIGMA		

POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO		ZŁ
SŁOWNIE ZŁOTYCH		
BLANKIET WPŁAT DLA PRENUMERATORÓW INDYWIDUALNYCH (osób fiz.)		
NAZWISKO		
IMIĘ		
ADRES		
ulica, nr domu i mieszkania		
Kod pocztowy		
miejsowość		
WYDAWNICTWO NOT SIGMA Zakład Kolportażu 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004		
Nazwa i siedziba posiadacza rachunku		
DO WPŁATY NA R-K Nr 370015-1573-139-11 PAŃSTWOWY BANK KREDYTOWY III O WARSZAWA (R-k tylko dla prenumeraty czasopism)		
Datownik	OPLATA	ZŁ
Prenumerata czasopism kolportowanych przez WYDAWNICTWO NOT SIGMA		

WPLACAJĄCY WYPEŁNIA NA ODWRÓTIE



oferuje za złotych:
dostawy hurtowe sprzętu do odbioru

TV-SAT

PHU Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk
ul. Turlejskiego 30
tel. 52-77-77
tlx 512880

- kompletne zestawy indywidualne oraz ich elementy
- elementy profesjonalnych systemów dystrybucji sieciowej

RO/0067/90

Mikroelektronika od podstaw dla każdego — Błyskawicznie, rewelacyjną metodą — od prawa Ohma do poznania wnętrza komputera. Już ponad 4000 hobbystów złożyło mikrokomputer CA 80 ukierunkowany na sterowania. Spróbuj i Ty! Szczegółowa wielotomowa dokumentacja. Dla CA 80 istnieje już kilkadziesiąt aplikacji. Katalog — koperta zwrotna ze znacznikiem plus znaczki za 500 zł „MIK” Stanisław Gardynik 05-090 Raszyn. EO/1044/89

Wysyłkowa sprzedaż zestawów do samodzielnego montażu urządzeń: 1. multimetr cyfrowy; 2. zegar z budzikiem; 3. wskaźnik dynamiki dźwięku; 4. super pozytywka. Informacje: koperta zwrotna ze znacznikiem. Adres: Andrzej Górski, ul. Matejki 3, 05-070 Sulejówek 1. RO/0082/90

INSTRUKCJE SERWISOWE

do sprzętu produkcji firm zachodnich i dalekiego wschodu, OR i TV, magnetofony, magnetowidy, odtwarzacze, kamery i kamkordery, odtwarzacze CD. Komputery ATARI, COOMODORE, PHILIPS, SONY, SCHNEIDER i inne.

Potrzebujesz? Zwróć się do nas!

Nasz adres:

PPUH „ELCOM” Sp. z o.o.

75-336 Koszalin

ul. Warszawskiego 13, tel. 516-91 RO/0083/90

AUDIO-TIMER oraz **EQUALIZER** 2 x 10 punktów poleca odbiorcom indywidualnym i hurtowym inż. Mirosław Bogusławski. Wystrój skoordynowany z dużą wieżą 93-225 Łódź, ul. Zbaraska 25/5 tel. 43-68-18. RO/0058/90

Miksery, wzmacniacze, kolumny, echa cyfrowe oferuje Elektronika Muzyczna. 26-200 Końskie ul. Wojska Polskiego 3, tel. 6139. RO/0046/90
Instrumentalny Chorus Pogłos — cena 155.000 zł — sprzedaż. Naprawa głośników „FON”, Królewska 20, 05-250 Kobyłka. RO/0084/90

UWAGA ZAKŁADY RADIOWO-TELEWIZYJNE

Przedsiębiorstwo wielobranżowe

PWM Sp. z o.o.

oferuje DEKODERY TELEGAZETY do montażu w odbiornikach telewizyjnych:

FISHER, GRUNDIG, ISKRA, JVC, NEPTUN, PANASONIC, PHILIPS, ROYAL, SAMSUNG, SANYO, SONY, WIDEOTON, inne w opracowaniu.

PWM Sp. z o.o. Luboń k/Poznań, ul. Dąbrowskiego 26 tel. 323701, Straszyn k. Gdańska, ul. Leśna 7, tel. 828919

RO/0087/90

Packet-Radio

Modem do dowolnego komputera posiadającego łącze RS-232 pracuje w modzie Packet-Radio, RTTY, CW, ASCII, FAX, NAVTEX. Działa z każdą radiostacją UKF lub KF. Wykonuje

„MUEL”, ul. Częstkowska 30,
01-678 Warszawa, tel. 33-40-91

RO/0080/90

PRZYZRĄDY

DO REGENERACJI KINESKOPÓW TV
wykonuje

REWO-ELEKTRONIKA

00-950 Warszawa, skr. poczt. 449

Szczegółowe informacje

po nadesłaniu koperty zwrotnej

EO/1240/89

NAJTAŃSZE I NAJMNIJSZE MIERNIKI UNIWERSALNE

produkują i sprzedają

Zakłady Elektroniczno-Mechaniczne

MERA-ZEM 06-130 Nasielsk

ul. Elektronowa 3, tel. 12-221

Siedem typów: UM-Z2, UM-Z3, UM-Z4, UM-Z5, UM207, UM208, UM221.

Pomiar napięcia i prądu przemienicznego i stałego: 50 MV ÷ 1000 V, 15 µA ÷ 1 A, z bocznikami do 5/10 A lub 15/30 A, rezystancji do 5 MΩ i poziomu przenoszenia.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowa

RO/0020/90

OKRES PRENUMERATY:

TYTUŁ	Symbol czas.	Liczba egz.	Wartość

OKRES PRENUMERATY:

TYTUŁ	Symbol czas.	Liczba egz.	Wartość

Celem dokonania wpłaty, wpłacający winien wypełnić wyraźnie i czytelnie wszystkie trzy części blankietu długopisem, atramentem, drukiem, pismem maszynowym i złożyć blankiet wraz z gotówką w urzędzie pocztowym, oddziale PKO, NBP lub agencji.

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ROLIMEX-ELEKTRONIC**

Spółka z o.o.

02-168 Warszawa, ul. Tapicerska 12a

FAX — TEL. 46-07-57

OFERUJE

- Układy scalone:
TDA 4510, TDA 3592, AN 5620, TDA 3506, TDA 4565, TDA 3505
- DL 701, DL 711
- Rezonatory kwarcowe 8,86; 4,43; 27, 145 MHz
- Filtry ceramiczne Murhata 5,5; 6,5 MHz
- Dyski wizyjne do video Panasonic, Sanyo, JVC, NEC, HITACHI
- Głowice magnetofonowe — zwykle MX, AMIR; utwardzane ALPS
- Przyjmujemy zamówienia na dostawę hurtową innych podzespołów.

RO/0032/90

„SLAWMIR” — wyrób i sprzedaż (również wysyłkowa): Dekodery, transkodery, fonie, konwertery UKF i UKF/AM. Części elektroniczne. Nowickiego 3A, Warszawa 659-51-80 grze-
czościowy. RO/0086/90

Wzmacniacze mikrofonowe, gitarowe, miksery mono i stereo, oraz kamery pogłosowe cyfrowe, taśmowe wykonuje Zakład Elektromuzy-
czny 80-352 Gdańsk Oliwa, ul. Piastowska 95a, tel. 57-20-34. Informacje — koperta zwrotna.
RO/0107/90

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki

meditronik

**OFERUJE SZEROKI ZAKRES
KOMPONENTÓW ELEKTRONICZNYCH**

Oferujemy:

- układy scalone serii 74LS..., 74ALS..., 74S..., 74AS...,
- Układy scalone serii 74 F..., 74HC..., 74HCT..., CD4..., 74C...,
- Układy mikroprocesorowe Intel 8..., Z80,
- EPROM, PAL, SRAM, DRAM,
- Popularne układy analogowe,
- Złącza, kable,
- Tester układów scalonych i pamięci;

Nasz firmowy katalog cenowy zawiera 4500 pozycji wraz ze skróconą informacją techniczną; cena katalogu — 7500 zł;

Przy zakupie komponentów udostępniamy pełną dokumentację techniczną.

Nasz adres:

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4

tel. (02) 635-22-63

fax (02) 635-21-95

tlx 816075 medi pl

RO/0011/90

UWAGA! ośrodki obliczeniowe i osoby prywatne

Rzemieślniczy Zakład „MIX”

87-640 Czernikowo

ul. Słowackiego 31 tel. 57

informuje:

- skupujemy wszelkiego typu złącza elektroniczne również pochodzące z demontażu, w szczególności LDB2, soca-pex, canon
- płacimy bardzo wysokie ceny za urządzenia z serii „Odra” 1204, 1304 np. MTS304, DW304, „Aligator”, CK304

UWAGA. Wymieniamy na korzystnych warunkach sterowniki MTS304 na sterowniki nowej generacji produkowane przez „Amepol” lub „Computex”

- poszukujemy złącz i pakietów z komputera typu ZAM
- skupujemy skasowane, niepełnosprawne urządzenia, w których występują złącza elektroniczne (np. pamięci operacyjne — ferrytowe pracujące w systemie „Odra” 1305, sprawdzarki i dziurkarki „Aritma” itp.)

- kupimy całe systemy typu „Odra” 1305

RO/0028/90

**PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU
MASZYNAMI I SUROWCAMI**

00-950 WARSZAWA, ul. Krucza 24/26



Oferuje po konkurencyjnych cenach

- elementy elektroniczne krajowe i z importu
- przyrządy pomiarowe, kalkulatory
- obudowy
- inne akcesoria związane z elektroniką użytkową i techniką komputerową.

SPRZEDAŻ DETALICZNĄ PROWADZĄ SKLEPY:

- Sklep nr 1 — Warszawa, ul. Promenady 5/7 tel. 41-99-82
- Sklep nr 9 — Kraków, Rynek Dębnicki 6 tel. 66-91-22
- Sklep nr 18 — Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 10 tel. 50-45-42
- Sklep nr 19 — Gliwice, ul. Skowrończa 1/3 tel. 32-05-77

SPRZEDAŻ HURTOWĄ PROWADZI:

DZIAŁ HANDLOWY

Warszawa, ul. Krucza 24/26

tel. 21-55-51, 29-87-13 telex 817095

RO/0081/90

P.H.P. ACTION Sp. z o.o.

01-571 Warszawa, ul. Kozińskiego 41
Tel. 39 49 55





Poleca:

- kontrolki z diodą LED
 - diody LED (import)
 - diody prostownicze i impulsowe
 - układy scalone
 - tranzystory i tyrystory
- oraz inne elementy elektroniczne krajowe i importowane.


Możliwość negocjacji ceny

Informacji udziela Biuro Handlowe
tel. 39 49 55 lub 22 11 88
w godzinach od 8 do 16


★ **POLECAMY AUTOALARMY** ★

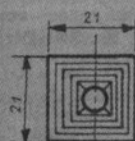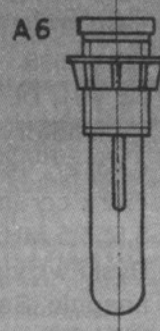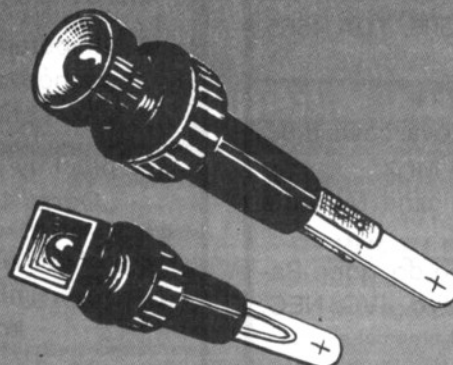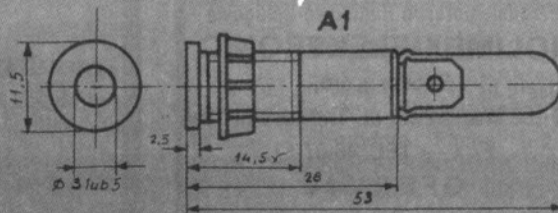

A1, A6, A11

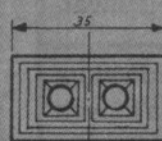

A7, A9, A13

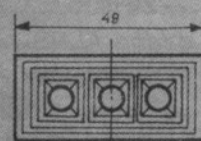

A8, A10, A12

RO/0100/90

OFERUJEMY bogaty zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej

- | | |
|---|--|
| — multimetry systemowe | — wskaźniki antenowe |
| — multimetry serwisowe | — części zamienne elektronicznej |
| — woltomierze tablicowe | aparatury pomiarowej |
| — kalibratory DC | — komputery MAZOVIA 1016 z kartami |
| — częstotściomierze | interfejsu IEC-625 |
| — komutatory | — karty interfejsu IEC-625 do komputerów |
| — generatory serwisowe PAL/SECAM | IBM PC/XT/AT |
| — zestawy do sprawdzania radiotelefonów | — systemy pomiarowe |

PROWADZIMY wypożyczalnię wymienionego sprzętu

ZAPRASZAMY do odwiedzenia naszego

SKLEPU FIRMOWEGO

w Warszawie, przy ul. Białobrzeskiej 53, tel. 23-32-48

RO/0085/90

KIKUSUI Oscilloscopes

*Superior in Quality,
first class in Performance!*

Service i informacja techniczna
INTERLAB, 04-088 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 69, Paw. C-6, Tel. 13 22 36

ELSinco

RO/1198/89

■ **Naręczny zegarek elektroniczny synchronizowany radiowym sygnałem czasu.** W RFN ukazał się pierwszy naręczny, elektroniczny zegarek zawierający odbiornik radiowy przystosowany do odbioru sygnałów czasu. Zegarek ten — MEGA 1 firmy Junghans — jest wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny, na którym można odczytać aktualny czas (godziny, minuty, sekundy), miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia. Poza tym sygnalizowane jest wyczerpywanie się baterii. Ferrytowa antena jest elastyczna i wszyta do paska mocującego zegarek na kiści ręki. Kwartcowy generator układu zapewnia prawidłową pracę zegarka po opuszczeniu strefy odbioru sygnałów czasu. Do zasilania zegarka jest stosowana litowa bateria o napięciu 3 V i pojemności 150 mAh, która wystarcza średnio na 2 lata. Niestety zegarek jest dość drogi — 500 DM.

■ **Tester dyskietek 3,5-calowych.** Na Międzynarodowych Targach w Płodwi pokazano tester służący do pomiaru parametrów magnetycznych dyskietek 3,5-calowych. Producentem urządzenia jest bułgarski Instytut Materiałów Magnetycznych z miejscowości Pazardik. Tester, wyposażony w napęd dyskowy 3,5 cala, procesor sygnałowy oraz specjalizowany kontroler, sprzężono za pomocą typowego interfejsu RS-232 C z mikrokomputerem. Mikrokomputer może obsługiwać jednocześnie do 10 testerów. Pomiar parametrów dyskietek jest wykonywany zgodnie z normami ISO/ANSI. Urządzenie testuje dyskietki o pojemności do 2 MB. Czas potrzebny na załadowanie i rozładowanie testera nie przekracza 6 s. Czas pomiaru wynosi od 40 do 85 s. Konstrukcja testera umożliwia łączenie większej ich liczby w różnych konfiguracjach co umożliwia im pracę na linii technologicznej do produkcji dyskietek.


■ **Wiecej płyt kompaktowych — więcej lasów.** Jak podaje holenderska firma BBO Business Communication, rozwinięta na Zachodzie, i nie tylko, „przemysł” ubezpieczeniowy zużywa rocznie papier, pochodzący z ok. 40 milionów drzew! Nic dziwnego, jeżeli każdy dokument jest kopiowany średnio 19 razy. Ale nowe nośniki informacji mogą spowodować, że te 40 mln drzew pozostanie w lesie. Branża ubezpieczeniowa zdecydowała się na stosowanie do celów dokumentacyjnych płyty kompaktowej. Jedna płyta CD o średnicy 12 cali może zmieścić albo 50 tys. stron formatu A4 zawierających obrazy i podpisy, albo 1 milion stron tekstowych formatu A4. Każda strona zapisana na płycie używanej w systemie dokumentacyjnym może być przywołana z dowolnej liczby stanowisk pracy, co eliminuje konieczność wielu kopiowań. Największy jak dotychczas ubezpieczeniowy system dokumentacyjny magazynuje 8 mln stron formatu A4, które w wersji „papierowej”, umieszczone w teczkach ustawionych obok siebie, zajęłyby 300 m regałów.

■ **Odkodowywacz.** W technice zbrojeniowej trwa walka „strzala kontra pancierz”. Silniejszy pancierz zachęca do skonstruowania lepiej przebijającej strzały, to z kolei powoduje wzmacnianie pancerza, itd. aż do dzisiejszego (i przyszłego, niestety) stanu sprawy. Ta kosztowna zabawa istnieje również w elektronice, tyle że tu jest to walka kodowania (scramblera) z dekodowaniem (descramblerem). Trwa w różnych dziedzinach, ostatnio również w wideo. Gdy niektóre firmy wypożyczające kasety zaczęły wprowadzać na nie dodatkowe zakłócenia uniemożliwiające prawidłowe odtwarzanie przebranej w domu kasety (np. system Macrovision), znalazły się firmy oferujące urządzenie do eliminacji tych zakłóceń. Zakłócenia wprowadzane przez firmy wypożyczające powodują silne zafałszowania kolorów, liczne zakłócenia typu impulsowego i zrywanie linii oraz niestabilne obrazy — ale „odkodowywacz” firmy ELV (Leer, RFN) radzi sobie z nimi doskonale, zupełnie nie wpływając na kasety nie kodowane. Urządzenie VCD 1000, to nieduża skrzyneczka, włączana między magnetowid główny a kopiujący (ściślej — do dwóch magnetowidów kopiujących i jednego monitora czy telewizora). Dwoma gałkami „Poziom” i „Kontur” ustawia się najlepszy obraz, i to

wszystko. Zasada działania jest prosta, realizacja — jak zwykle — nieco skomplikowana. Wejściowy sygnał wizyjny jest doprowadzany przez przełącznik elektroniczny do wzmacniacza szerokopasmowego, sterującego trzy wyjścia. W razie wykrycia sygnałów zakłócających w sygnale wizyjnym przełącznik odłącza wejście wzmacniacza od źródła sygnału, a na czas odłączenia wprowadza do wejścia wzmacniacza wizyjnego specjalny impuls wypełniający miejsce po sygnale zakłócającym. „Wstawiony” w ten sposób impuls o mniejszej amplitudzie zapewnia ciągłość sygnału i brak zakłócenia widocznego na obrazie. Zanik sygnału zakłócającego powoduje powrót do stanu wyjściowego. Do właściwego czasowoysterowania przełącznika służy procesor wizyjny, otrzymujący informację z wejściowego sygnału wizyjnego. Współpracując z licznikiem i pamięcią DRAM procesor wytwarza do ok. 1000 impulsów na sekundę z dokładnością czasu ok. 1 μ s, praktycznie eliminując sygnały zakłócające, które pochodzą z systemu kodowania. Warto dodać, że sprawa zaczęła się od zakodowania bardzo popularnego na kasetach w RFN, „Krokodyla Dundee”. Wideofani poczuili się oszukani, że nie mogą zrobić kopii nawet dla własnego użytku, co w RFN jest legalne — i już po paru tygodniach znalazło się rozwiązanie do kupienia w sklepie lub w firmie.



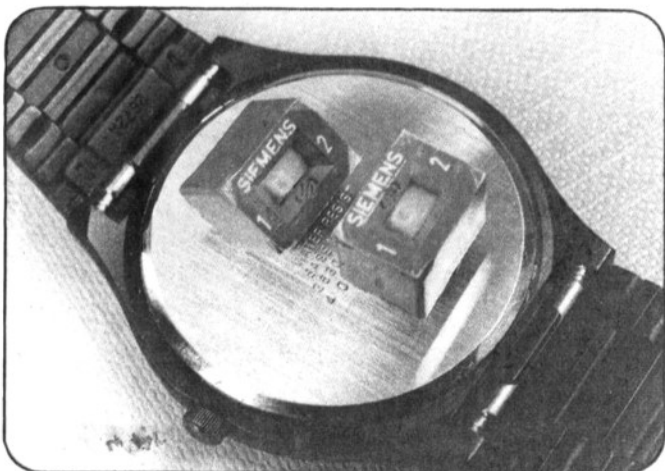Za najlepszy magnetowid 1989 r. uznali czytelnicy pisma „Hi-Fi Vision” (RFN) magnetowid VS680VPT firmy Grundig. Jednocześnie czytelnicy pisma „Video” uznali go za „magnetowid roku”. A przed wprowadzeniem go na rynek, został przetestowany przez wszystkie liczące się czasopisma z branży. Fot. Grundig



Miniaturowy przełącznik A68 w wersji odpornej na zanurzenie w lutowni i środkach czyszczących. Uzyskano to przez uszczelnienie konstrukcji od dołu i pokrycie od góry folią uszczelniającą, którą zdejmuje się po zakończeniu czynności lutowania. Fot. Siemens

UNIWERSALNY TESTER UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

to urządzenie które umożliwia:

- konstruowanie układów bezpośrednio na polu montażowym (elementy dyskretnie i układy scalone) bez użycia lutownicy,
- zasilanie oraz testowanie układów zarówno na polu montażowym jak i zbudowanych niezależnie,

posiada:

- zasilacze +12 V, 1 A,
-12 V, 1 A,
+5 V, 1 A,
- zasilacz regulowany 0-30 V, 0,5 A,
- sondę logiczną,
- generatory przebiegów trójkątnych, prostokątnych, sinusoidalnych o regulowanej częstotliwości 2 Hz-20 kHz i amplitudzie 0-12 V
- generator pojedynczych impulsów TTL o czasie trwania 0,1 s i 1 s,
- wielokanałowy wskaźnik stanów logicznych TTL (5 × H i 5 × L)
- wskaźnik napięcia 0-15 V.

Przewidujemy możliwość rozszerzenia zestawu o multimetr cyfrowy, generatory sygnałów radiowych i telewizyjnych, montowane zamiennie z istniejącymi panelami.

Informacje i zamówienia:


PIW „Elektromontaż”

Sp. z o.o. (Jgu)

70-370 Szczecin

Al. Bohaterów Warszawy 15/16

tel. 450-06 w. 55

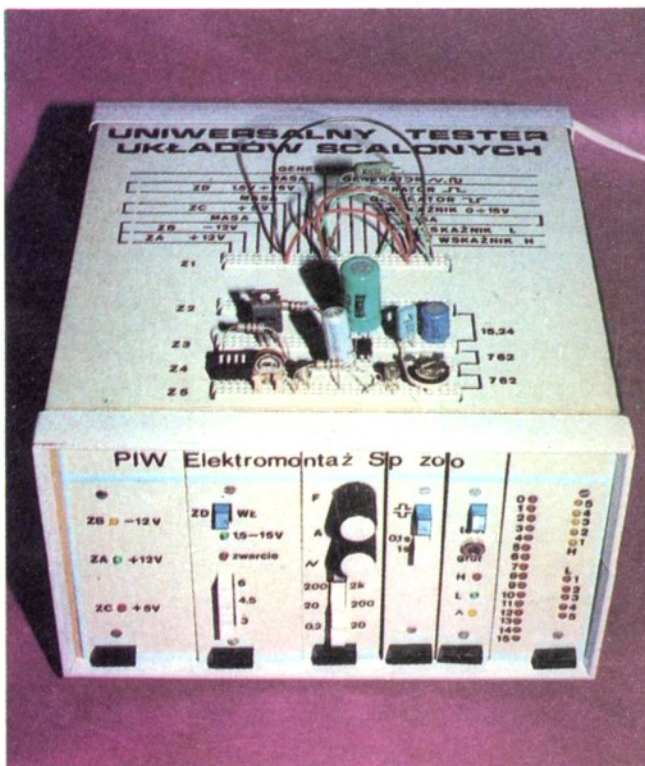

RO/0124/90

Są jedyne w swoim rodzaju na świecie...
Tak przynajmniej ocenia firma 3M swoje kasety do czyszczenia głowic w magnetowidach. Na tych kasetach przeznaczonych do magnetowidów i kamerowidów VHS jest zarejestrowany obraz i dźwięk. Dzięki temu można „na bieżąco” kontrolować na monitorze proces czyszczenia głowic.

Fot. 3M

